

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

**Методы расчета в электроустановках переменного
тока напряжением до 1 кВ**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 28249—89

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2006 г.

© Издательство стандартов, 1994

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**Методы расчета в электроустановках переменного тока
напряжением до 1 кВ****ГОСТ
28249—93**Short-circuits in electrical installations.
Calculation methods in a. c. electrical installations
with voltage below 1 kVМКС 29.020
ОКП 34 0900Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки напряжением до 1 кВ промышленной частоты, присоединенные к энергосистеме или к автономным источникам электроэнергии, устанавливает общую методику расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ) в начальный и произвольный моменты времени с учетом параметров синхронных и асинхронных машин, трансформаторов, реакторов, кабельных и воздушных линий, шинопроводов и узлов комплексной нагрузки.

Стандарт не устанавливает методику расчета токов:

- при сложных несимметриях в электроустановках (например, одновременное КЗ и обрыв проводника фазы), при повторных КЗ и при КЗ в электроустановках с нелинейными элементами;
- при электромеханических переходных процессах с учетом изменения частоты вращения электрических машин;
- при КЗ внутри электрических машин и трансформаторов.

Пункты 1.5, 1.7, 2.4.2, 2.11, 2.12, 3.6 и приложения являются рекомендуемыми, остальные пункты — обязательными.

1 Общие положения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общую методику расчета токов в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ, необходимых для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ, для выбора коммутационных аппаратов, уставок релейной защиты и заземляющих устройств.

1.2 Стандарт устанавливает методику расчетов максимальных и минимальных значений тока при симметричных и несимметричных КЗ, виды которых определены в соответствии с ГОСТ 26522.

1.3 Величины, подлежащие расчету, и допускаемая погрешность их расчета зависят от указанных в п. 1.1 целей.

Допускаются упрощенные методы расчетов токов КЗ, если их погрешность не превышает 10 %.

Расчету для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ подлежат:

- 1) начальное значение периодической составляющей тока КЗ;
- 2) аperiodическая составляющая тока КЗ;
- 3) ударный ток КЗ;

4) действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи.

Для других целей, указанных в п. 1.1, расчету подлежат максимальное и минимальное значения периодической составляющей тока в месте КЗ в начальный и произвольный моменты времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи. Для целей выбора заземляющих устройств расчету подлежит значение тока однофазного КЗ.

1.4 При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:

- 1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;

- 2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
- 3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
- 4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.

1.5 При расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать:

- 1) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
- 2) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;
- 3) влияние комплексной нагрузки (электродвигатели, преобразователи, термические установки, лампы накаливания) на ток КЗ, если номинальный ток электродвигателей нагрузки превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета нагрузки.

1.6 При расчетах токов КЗ допускается:

- 1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;
- 2) не учитывать ток намагничивания трансформаторов;
- 3) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;
- 4) принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношению средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ;
- 5) не учитывать влияния асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток не превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей.

1.7 Ток КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется рассчитывать в именованных единицах.

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах.

1.8 При расчете токов КЗ в электроустановках, получающих питание непосредственно от сети энергосистемы, допускается считать, что понижающие трансформаторы подключены к источнику неизменного по амплитуде напряжения через эквивалентное индуктивное сопротивление системы. Значение этого сопротивления (x_c) в миллиомах, приведенное к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формуле

$$x_c = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{\sqrt{3} I_{\text{к.ВН}} U_{\text{ср.ВН}}} = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_k} \cdot 10^{-3}, \quad (1)$$

где $U_{\text{ср.НН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке низшего напряжения трансформатора, В;

$U_{\text{ср.ВН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, к которой подключена обмотка высшего напряжения трансформатора, В;

$I_{\text{к.ВН}} = I_{\text{п0 ВН}}$ — действующее значение периодической составляющей тока при трехфазном КЗ у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора, кА;

S_k — условная мощность короткого замыкания у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора, МВА.

При отсутствии указанных данных эквивалентное индуктивное сопротивление системы в миллиомах допускается рассчитывать по формуле

$$x_c = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{\sqrt{3} I_{\text{откл. ном}} U_{\text{ср.ВН}}}, \quad (2)$$

где $I_{\text{откл. ном}}$ — номинальный ток отключения выключателя, установленного на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора цепи.

Примечание — В случаях, когда понижающий трансформатор подключен к сети энергосистемы через реактор, воздушную или кабельную линию (длиной более 1 км), необходимо учитывать не только индуктивные, но и активные сопротивления этих элементов.

1.9 При расчете токов КЗ в электроустановках с автономными источниками электроэнергии необходимо учитывать значения параметров всех элементов автономной электрической системы, включая автономные источники (синхронные генераторы), распределительную сеть и потребители.

2 Расчет сопротивлений различных элементов электроустановки

2.1 Активное и индуктивное сопротивления силовых трансформаторов

2.1.1 Активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающих трансформаторов (r_T , x_T) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формулам:

$$r_T = \frac{P_{к.ном} U_{НН.ном}^2}{S_{Т.ном}^2} \cdot 10^6; \quad (3)$$

$$x_T = \sqrt{u_k^2 - \left(\frac{100P_{к.ном}}{S_{Т.ном}}\right)^2} \cdot \frac{U_{НН.ном}^2}{S_{Т.ном}} \cdot 10^4, \quad (4)$$

где $S_{Т.ном}$ — номинальная мощность трансформатора, кВ·А;

$P_{к.ном}$ — потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;

$U_{НН.ном}$ — номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;

u_k — напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

2.1.2 Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности понижающих трансформаторов, обмотки которых соединены по схеме Δ/Y_0 при расчете КЗ в сети низшего напряжения следует принимать равными соответственно активным и индуктивным сопротивлениям прямой последовательности. При других схемах соединения обмоток трансформаторов активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности необходимо принимать в соответствии с указаниями изготовителей.

2.2 Активное и индуктивное сопротивления реакторов

2.2.1 Активное сопротивление токоограничивающих реакторов ($r_{1p} = r_{2p} = r_{0p}$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_{1p} = \frac{\Delta P_{р.ном}}{I_{р.ном}^2} \cdot 10^3, \quad (5)$$

где $\Delta P_{р.ном}$ — потери активной мощности в фазе реактора при номинальном токе, Вт;

$I_{р.ном}$ — номинальный ток реактора, А.

2.2.2 Индуктивное сопротивление реакторов ($x_{1p} = x_{2p} = x_{0p}$) в миллиомах принимают как указано изготовителем или рассчитывают по формуле

$$x_{1p} = \omega (L - M) \cdot 10^3, \quad (6)$$

где ω — угловая частота напряжения сети, рад/с;

L — индуктивность катушки трехфазного реактора, Гн;

M — взаимная индуктивность между фазами реактора, Гн.

2.3 Активное и индуктивное сопротивления шинопроводов

При определении активного и индуктивного сопротивлений прямой и нулевой последовательностей шинопроводов следует использовать данные предприятия-изготовителя, эксперимента или применять расчетный метод. Рекомендуемый метод расчета сопротивлений шинопроводов и параметры некоторых комплектов шинопроводов приведены в приложении 1.

2.4 Активное и индуктивное сопротивление кабелей

2.4.1 Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают как указано изготовителем или в приложении 2.

2.4.2 При определении минимального значения тока КЗ рекомендуется учитывать увеличение активного сопротивления кабеля к моменту отключения цепи вследствие нагревания кабеля током КЗ. Значение активного сопротивления кабеля в миллиомах с учетом нагрева его током КЗ (r_0) рассчитывают по формуле

$$r_0 = c_0 r_{00}, \quad (7)$$

где c_0 — коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления кабеля. При приближенных расчетах значение коэффициента c_0 допускается принимать равным 1,5. При уточненных расчетах коэффициент c_0 следует определять в соответствии с черт. 5—8 приложения 2 в зависимости от материала и сечения жил кабеля, тока КЗ и продолжительности КЗ;

r_0 — активное сопротивление кабеля при температуре ϑ_0 , равной плюс 20 °С, мОм.

2.5 Активное и индуктивное сопротивления воздушных линий и проводов

Методика расчета параметров воздушных линий и проводов приведена в приложении 3.

2.6 Активные сопротивления контактов и контактных соединений

Переходное сопротивление электрических контактов любого вида следует определять на основании данных экспериментов или с использованием расчетных методик. Данные о контактных соединениях приведены в приложении 4. При приближенном учете сопротивлений контактов принимают: $r_x = 0,1$ мОм — для контактных соединений кабелей; $r_x = 0,01$ мОм — для шинопроводов; $r_k = 1,0$ мОм — для коммутационных аппаратов.

2.7 Активные и индуктивные сопротивления трансформаторов тока

При расчете токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует учитывать как индуктивные, так и активные сопротивления первичных обмоток всех многовитковых измерительных трансформаторов тока, которые имеются в цепи КЗ. Значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности принимают равными значениям сопротивлений прямой последовательности. Параметры некоторых многовитковых трансформаторов тока приведены в приложении 5. Активным и индуктивным сопротивлениям одновитковых трансформаторов (на токи более 500 А) при расчетах токов КЗ можно пренебречь.

2.8 Активные и индуктивные сопротивления катушек автоматических выключателей

Расчеты токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует проводить с учетом индуктивных и активных сопротивлений катушек (расцепителей) максимального тока автоматических выключателей, принимая значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности равными соответствующим сопротивлениям прямой последовательности. Значения сопротивлений катушек расцепителей и контактов некоторых автоматических выключателей приведены в приложении 6.

2.9 Параметры автономных источников электроэнергии и синхронных электродвигателей

При расчете начального значения периодической составляющей тока КЗ автономные источники, а также синхронные электродвигатели следует учитывать сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ротора (x_d''), а при определении постоянной времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ — индуктивным сопротивлением для токов обратной последовательности x_2 и активным сопротивлением обмотки статора r . При приближенных расчетах принимают: $x_d''_{*}(\text{ном}) = 0,15$; $x_2 = x_d''$; $r = 0,15x_d''$.

2.10 Параметры асинхронных электродвигателей

При расчетах начального значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей последние следует вводить в схему замещения сверхпереходным индуктивным сопротивлением. При необходимости проведения уточненных расчетов следует также учитывать активное сопротивление статора. Их значения рекомендуется определять как указано в приложении 7. При приближенных расчетах принимают: сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного двигателя $x_{*AD}''(\text{ном}) = 0,18$; активное сопротивление статора асинхронного двигателя $r_{*AD} = 0,36 x_{*AD}''$.

2.11 Расчетные параметры комплексных нагрузок

2.11.1 При расчете токов КЗ от комплексных нагрузок следует учитывать их параметры прямой, обратной и нулевой последовательностей. Рекомендуемые значения сопротивлений прямой (Z_1) и обратной (Z_2) последовательностей отдельных элементов комплексной нагрузки приведены в таблице 1. Значения модулей полных сопротивлений прямой ($Z_{1НГ}$), обратной ($Z_{2НГ}$) и нулевой ($Z_{0НГ}$) последовательностей некоторых узлов нагрузки в зависимости от их состава допускается определять как указано в приложении 8.

Таблица 1 — Параметры элементов комплексной нагрузки

Потребитель комплексной нагрузки	Обозначение на схемах	cos φ _{эм}	Значение сопротивления, отн. ед.	
			Z ₁ *	Z ₂ *
Асинхронные электродвигатели	АД	0,8	0,07+j0,18	0,07+j0,18
Синхронные электродвигатели	СД	0,9	0,03+j0,16	0,03+j0,16
Лампы накаливания	ЛН	1,0	1,0	1,33
Газоразрядные источники света	ЛГ	0,85	0,85+j0,53	0,38+j0,24
Преобразователи	П	0,9	0,9+j0,44	1,66+j0,81
Электротермические установки	ЭУ	0,9	1+j0,49	0,4+j0,2

2.11.2 В приближенных расчетах для узлов, содержащих до 70 % асинхронных двигателей, допускается значения модулей полных сопротивлений комплексной нагрузки принимать равными $Z_{1нг}^* = Z_{2нг}^* = 0,4$; $Z_{0нг}^* = 3,0$.

2.12 Активное сопротивление дуги в месте КЗ

При определении минимального значения тока КЗ следует учитывать влияние на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги в месте КЗ.

Приближенные значения активного сопротивления дуги приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Значения активного сопротивления дуги

Расчетные условия КЗ	Активное сопротивление дуги (r _д), мОм, при КЗ за трансформаторами мощностью, кВ·А					
	250	400	630	1000	1600	2500
КЗ вблизи выводов низшего напряжения трансформатора:						
— в разделке кабелей напряжением:						
0,4 кВ	15	10	7	5	4	3
0,525 кВ	14	8	6	4,5	3,5	2,5
0,69 кВ	12	7	5	4	3	2
— в шинпроводе типа ШМА напряжением:						
0,4 кВ	—	—	—	6	4	3
0,525 кВ	—	—	—	5	3,5	2,5
0,69 кВ	—	—	—	4	3	2
КЗ в конце шинпровода типа ШМА длиной 100—150 м напряжением:						
0,4 кВ	—	—	—	6—8	5—7	4—6
0,525 кВ	—	—	—	5—7	4—6	3—5
0,69 кВ	—	—	—	4—6	3—5	2—4

Для других расчетных условий КЗ значения активного сопротивления дуги допускается рассчитывать по приложению 9.

3 Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ

3.1 Методика расчета начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ в электроустановках до 1 кВ зависит от способа электроснабжения — от энергосистемы или от автономного источника.

3.2 При электроснабжении электроустановки от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока КЗ ($I_{п0}$) в килоамперах без учета подпитки от электродвигателей рассчитывают по формуле

$$I_{п0} = \frac{U_{ср.НН}}{\sqrt{3} \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (8)$$

где $U_{ср.НН}$ — среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло короткое замыкание, В;
 $r_{1\Sigma}$, $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления прямой последовательности цепи КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$r_{1\Sigma} = r_t + r_p + r_{ТЛ} + r_{кв} + r_{ш} + r_k + r_{1кб} + r_{вл} + r_d$$

$$\text{и } x_{1\Sigma} = x_c + x_t + x_p + x_{ТЛ} + x_{кв} + x_{ш} + x_{1кб} + x_{вл},$$

где r_t и x_t — активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающего трансформатора, мОм;

$r_{ТЛ}$ и $x_{ТЛ}$ — активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток трансформаторов тока, мОм;

x_c — эквивалентное индуктивное сопротивление системы до понижающего трансформатора, мОм, приведенное к ступени низшего напряжения;

r_p — активное и индуктивное сопротивления реакторов, мОм;

$r_{кв}$ и $x_{кв}$ — активное и индуктивное сопротивления токовых катушек автоматических выключателей, мОм;

$r_{ш}$ и $x_{ш}$ — активное и индуктивное сопротивления шинпроводов, мОм;

r_k — суммарное активное сопротивление различных контактов, мОм;

$r_{1кб}$, $r_{вл}$ и $x_{1кб}$, $x_{вл}$ — активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности кабельных и воздушных линий, мОм;

r_d — активное сопротивление дуги в месте КЗ, мОм, принимаемое по данным таблицы 2 или рассчитываемое как указано в приложении 9, в зависимости от условий КЗ.

3.3 Если электроснабжение электроустановки осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор и вблизи места КЗ имеются синхронные и асинхронные электродвигатели или комплексная нагрузка, то начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ с учетом подпитки от электродвигателей или комплексной нагрузки следует определять как сумму токов от энергосистемы (см. 3.2) и от электродвигателей или комплексной нагрузки.

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от синхронных электродвигателей ($I_{п0СД}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0СД} = \frac{E''_{\phi,СД}}{\sqrt{(x''_d + x_{1\Sigma})^2 + (r_{СД} + r_{1\Sigma})^2}}, \quad (9)$$

где $E''_{\phi,СД}$ — сверхпереходная ЭДС синхронного электродвигателя (фазное значение), В;

x''_d и $r_{СД}$ — соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления электродвигателя, мОм;

значения этих сопротивлений допускается определять как указано в 2.9;

$x_{1\Sigma}$ и $r_{1\Sigma}$ — суммарное индуктивное и суммарное активное сопротивления прямой последовательности цепи, включенной между электродвигателем и точкой КЗ, мОм.

Для синхронных электродвигателей, которые до КЗ работали с перевозбуждением, сверхпереходную ЭДС ($E''_{\phi,СД}$) в вольтах рассчитывают по формуле

$$E''_{\phi,СД} = \sqrt{(U_{\phi|0} + I_{|0} x''_d \sin \phi_{|0})^2 + (I_{|0} x''_d \cos \phi_{|0})^2}, \quad (10)$$

где $U_{\phi|0}$ — фазное напряжение на выводах электродвигателя в момент, предшествующий КЗ, В;

$I_{|0}$ — ток статора в момент, предшествующий КЗ, А;

$\phi_{|0}$ — угол сдвига фаз напряжения и тока в момент, предшествующий КЗ, град. эл.;

x''_d — сверхпереходное сопротивление по продольной оси синхронного электродвигателя, мОм.

Для синхронных электродвигателей, работавших до КЗ с недозабуждением, сверхпереходную ЭДС ($E''_{\phi, \text{с.д}}$) в вольтах рассчитывают по формуле

$$E''_{\phi, \text{с.д}} = \sqrt{(U_{\phi 0} - I_0 x_d'' \sin \varphi_{00})^2 + (I_0 x_d'' \cos \varphi_{00})^2}. \quad (11)$$

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей ($I_{\text{п0АД}}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{п0АД}} = \frac{E''_{\phi, \text{АД}}}{\sqrt{(x''_{\text{АД}} + x_{1\Sigma})^2 + (r_{\text{АД}} + r_{1\Sigma})^2}}, \quad (12)$$

где $x''_{\text{АД}}$ и $r_{\text{АД}}$ — соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления электродвигателя, мОм; значения этих сопротивлений допускается определять как указано в 2.10;

$E''_{\phi, \text{АД}}$ — сверхпереходная ЭДС асинхронного электродвигателя, которую можно рассчитать по формуле

$$E''_{\phi, \text{АД}} = \sqrt{(U_{\phi 0} \cos \varphi_{00} - I_0 r_{\text{АД}})^2 + (U_{\phi 0} \sin \varphi_{00} - I_0 x''_{\text{АД}})^2}. \quad (13)$$

При необходимости учета комплексной нагрузки соответствующее начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ следует рассчитывать как указано в приложении 10.

3.4 В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей ($I_{\text{п0}}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{п0}} = \frac{E''_{\phi}}{\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (14)$$

где $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления цепи КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= r_{\text{ТЛ}} + r_{\text{кв}} + r_{\text{р}} + r_{\text{ш}} + r_{\text{к}} + r_{1\text{кб}} + r_{\text{пл}}; \\ x_{1\Sigma} &= x_d'' + x_{\text{ТЛ}} + x_{\text{кв}} + x_{\text{р}} + x_{\text{ш}} + x_{1\text{кб}} + x_{\text{пл}}. \end{aligned}$$

где E''_{ϕ} — эквивалентная сверхпереходная ЭДС (фазное значение), В; значение этой ЭДС следует рассчитывать так же, как и для синхронных электродвигателей (см. 3.3).

3.5 При необходимости учета синхронных и асинхронных электродвигателей или комплексной нагрузки в автономной электрической системе начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ следует определять как сумму токов от автономных источников (см. 3.4) и от электродвигателей или комплексной нагрузки (см. 3.3).

3.6 При необходимости учета влияния на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги рекомендуется использовать указания приложения 9 (пункт 4).

4 Расчет аperiodической составляющей тока КЗ

4.1 Наибольшее начальное значение аperiodической составляющей тока КЗ ($i_{\text{а0}}$) в общем случае считают равным амплитуде периодической составляющей тока в начальный момент КЗ

$$i_{\text{а0}} = \sqrt{2I_{\text{п0}}}. \quad (15)$$

4.2 В радиальных сетях аperiodическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени ($i_{\text{ат}}$) рассчитывают по формуле

$$i_{\text{ат}} = i_{\text{а0}} e^{-t/T_{\text{а}}}, \quad (16)$$

где t — время, с;

$T_{\text{а}}$ — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ с, равная

$$T_a = \frac{x_\Sigma}{\omega_c r_\Sigma}, \quad (17)$$

где x_Σ и r_Σ — результирующие индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ, мОм;
 ω_c — синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с.

При определении x_Σ и r_Σ синхронные генераторы, синхронные и асинхронные электродвигатели должны быть введены в схему замещения в соответствии с требованиями 2.9 и 2.10.

Комплексная нагрузка должна быть введена в схему замещения в соответствии с требованиями раздела 2.

4.3 Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, независимые друг от друга ветви, то аperiodическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени следует определять как сумму аperiodических составляющих токов отдельных ветвей по формуле

$$i_{af} = \sum_{i=1}^m i_{a0i} e^{-t/T_{ai}}, \quad (18)$$

где m — число независимых ветвей схемы;

i_{a0i} — начальное значение аperiodической составляющей тока КЗ в i -й ветви, кА.

5 Расчет ударного тока КЗ

5.1 Ударный ток трехфазного КЗ ($i_{yд}$) в электроустановках с одним источником энергии (энергосистема или автономный источник) рассчитывают по формуле

$$i_{yд} = \sqrt{2} I_{n0} (1 + \sin \varphi_k e^{-t_{yд}/T_a}) = \sqrt{2} I_{n0} K_{yд}, \quad (19)$$

где $K_{yд} = (1 + \sin \varphi_k e^{-t_{yд}/T_a})$ — ударный коэффициент, который может быть определен по кривым (рисунок 1);

T_a — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ (см. 4.2);


φ_k — угол сдвига по фазе напряжения или ЭДС источника и периодической составляющей тока КЗ, который рассчитывают по формуле

$$\varphi_k = \arctg x_{1\Sigma} / r_{1\Sigma};$$

$t_{yд}$ — время от начала КЗ до появления ударного тока, с, равное

$$t_{yд} = 0,01 \frac{\pi/2 + \varphi_k}{\pi}.$$

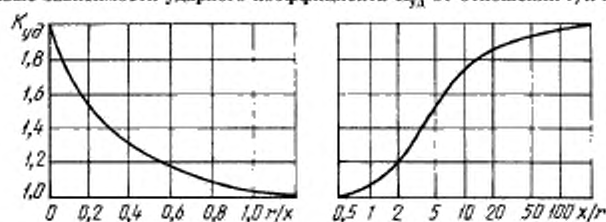Кривые зависимости ударного коэффициента $K_{yд}$ от отношений r/x и x/r



x — индуктивное сопротивление цепи КЗ; r — активное сопротивление цепи КЗ

Рисунок 1

5.2 При расчете ударного тока КЗ на выводах автономных источников, а также синхронных и асинхронных электродвигателей допускается считать, что:

ударный ток наступает через 0,01 с после начала КЗ;

амплитуда периодической составляющей тока КЗ в момент времени $t = 0,01$ с равна амплитуде этой составляющей в начальный момент КЗ.

5.3 Ударный ток от асинхронного электродвигателя ($i_{уд.АД}$) в килоамперах рассчитывают с учетом затухания амплитуды периодической составляющей тока КЗ по формуле

$$i_{уд.АД} = \sqrt{2} I_{н0 АД} \left(e^{-\frac{0,01}{T_p}} + e^{-\frac{0,01}{T_a}} \right), \quad (20)$$

где T_p — расчетная постоянная времени затухания периодической составляющей тока статора, с;

T_a — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока статора, с.

При этом T_p и T_a допускается рассчитывать по формулам

$$T_p = \frac{x''_{АД} + x_{1кв}}{\omega_c r_2};$$

$$T_a = \frac{x''_{АД} + x_{1кв}}{\omega_c (r_1 + r_{1кв})},$$

где ω_c — синхронная угловая частота, рад/с;

r_1 и r_2 — соответственно активное сопротивление статора и активное сопротивление ротора, приведенное к статору, которые допускается рассчитывать как указано в приложении 7.

5.4 Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, не зависящие друг от друга ветви, то ударный ток КЗ ($i_{уд}$) определяют как сумму ударных токов отдельных ветвей по формуле

$$i_{уд} = \sum_{i=1}^m \sqrt{2} I_{н0i} (1 + e^{j_{удi}/T_{ai}}), \quad (21)$$

где m — число независимых ветвей схемы;

$I_{н0i}$ — начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в i -й ветви, кА;

$j_{удi}$ — время появления ударного тока в i -й ветви, с;

T_{ai} — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ в i -й ветви, с.

6 Расчет периодической составляющей тока КЗ от автономных источников электроэнергии в произвольный момент времени

6.1 В сложных автономных системах расчет периодической составляющей тока КЗ от источников электроэнергии (синхронных генераторов) в произвольный момент времени следует выполнять путем решения соответствующей системы дифференциальных уравнений переходных процессов с использованием ЭВМ.

6.2 В приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от автономных источников при радиальной схеме применяют кривые, приведенные на рисунке 2. Расчетные кривые характеризуют изменение этой составляющей во времени при разных удаленностях точки КЗ. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т. е.

$$\gamma_t = \frac{I_{nt}}{I_{n0}}.$$

Удаленность точки КЗ от синхронной машины ($I_{н0(ном)}$) характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этой машины в начальный момент КЗ к ее номинальному току, т. е.

$$I_{н0(ном)} = \frac{I_{n0}}{I_{ном}}.$$

Изменение периодической составляющей тока КЗ от синхронной машины

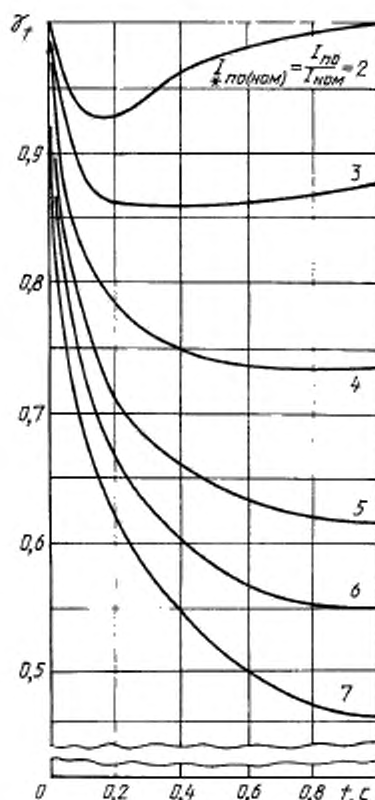


Рисунок 2

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от синхронной машины (или нескольких однотипных синхронных машин, находящихся в одинаковых условиях по отношению к точке КЗ) ($I_{пт}$), следует определять по формуле

$$I_{пт} = \gamma_t I_{п0(ном)} I_{ном}, \quad (22)$$

причем при нескольких машинах под номинальным током следует понимать сумму номинальных токов всех машин.

7 Расчет периодической составляющей тока КЗ от синхронных и асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени

7.1 Точный расчет периодической составляющей тока КЗ от синхронных и асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени следует выполнять путем решения системы дифференциальных уравнений переходных процессов.

7.2 При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от синхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют типовые кривые, приведенные на рисунке 2.

7.3 При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют кривые, приведенные на рисунке 3. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т. е.

$$\gamma_{\text{АД}} = \frac{I_{\text{пАД}}}{I_{\text{п0АД}}}$$

Удаленность точки КЗ от асинхронного электродвигателя характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этого электродвигателя в начальный момент КЗ к его номинальному току

$$I_{\text{п0(ном)}} = \frac{I_{\text{п0АД}}}{I_{\text{АДном}}}$$

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от асинхронного электродвигателя ($I_{\text{пАД}}$) (или нескольких асинхронных электродвигателей, находящихся в одинаковых условиях по отношению к точке КЗ) рассчитывают по формуле

$$I_{\text{пАД}} = \gamma_{\text{АД}} I_{\text{п0(ном)}} I_{\text{номАД}} \quad (23)$$

8 Расчет токов несимметричных КЗ

8.1 Составление схем замещения

8.1.1 Расчет токов несимметричных КЗ выполняют с использованием метода симметричных составляющих. При этом предварительно необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

8.1.2 В схему замещения прямой последовательности должны быть введены все элементы расчетной схемы, причем при расчете начального значения тока несимметричного КЗ автономные источники, синхронные и асинхронные электродвигатели, а также комплексная нагрузка должны быть введены сверхпереходными ЭДС и сверхпереходными сопротивлениями.

Схема замещения обратной последовательности также должна включать все элементы расчетной схемы. При этом ЭДС обратной последовательности синхронных и асинхронных машин, а также комплексной нагрузки, следует принимать равными нулю. Сопротивление обратной последовательности синхронных машин следует принимать по данным каталога, асинхронных машин — принимать равным сверхпереходному сопротивлению, а комплексных нагрузок — в соответствии с таблицей 1.

Сопротивление обратной последовательности трансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных линий следует принимать равным сопротивлению прямой последовательности.

8.2 Расчет токов однофазного КЗ

8.2.1 Если электроснабжение электроустановки напряжением до 1 кВ осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор, то начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ от системы ($I_{\text{п0}}^{(1)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{п0}}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} U_{\text{ср. нн}}}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2}}, \quad (24)$$

где $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ определяют в соответствии с 3.2 настоящего стандарта;

$r_{0\Sigma}$ и $x_{0\Sigma}$ — суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления нулевой последовательности расчетной схемы относительно точки КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$\begin{aligned} r_{0\Sigma} &= r_{0T} + r_p + r_{TA} + r_{кв} + r_k + r_{0ш} + r_{0кб} + r_{0в.л} + r_d \\ \text{и } x_{0\Sigma} &= x_{0T} + x_p + x_{TA} + x_{кв} + x_{0ш} + x_{0кб} + x_{0в.л} \end{aligned}$$

Изменение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных двигателей

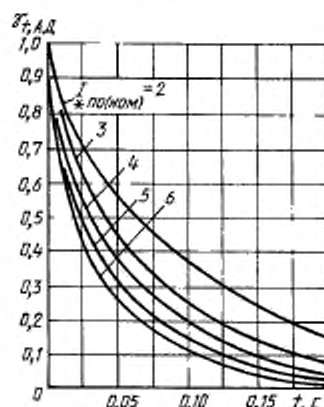


Рисунок 3

где $r_{0т}$ и $x_{0т}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности понижающего трансформатора;

$r_{0ш}$ и $x_{0ш}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности шинпровода;

$r_{0кб}$ и $x_{0кб}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности кабеля;

$r_{0вл}$ и $x_{0вл}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушной линии ($r_{0вл} = r_{1вл}$, $x_{0вл} \approx 3x_{1вл}$).

8.2.2 В электроустановках с автономными источниками энергии начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ ($I_{п0}^{(1)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0}^{(1)} = \frac{3E_{\phi}''}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2}}, \quad (25)$$

где E_{ϕ}'' — эквивалентная сверхпереходная ЭДС автономных источников, В, которую определяют в соответствии с 3.4.

Значения $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ определяют в соответствии с 3.4, а $r_{0\Sigma}$ и $x_{0\Sigma}$ — по 8.2.1.

8.2.3 Начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ с учетом синхронных и асинхронных электродвигателей в килоамперах рассчитывают как указано в 8.2.2.

8.2.4 При необходимости определения периодической составляющей тока однофазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разделах 2, 6 и 7.

8.3 Расчет токов двухфазного КЗ

8.3.1 При электроснабжении электроустановок напряжением до 1 кВ от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ ($I_{п0}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0}^{(2)} = \frac{U_{ср.НН}}{2\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (26)$$

где

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= r_t + r_p + r_{ТА} + r_{кв} + r_{ш} + r_k + r_{1кб} + r_{1вл} + r_d/2; \\ x_{1\Sigma} &= x_c + x_t + x_p + x_{ТА} + x_{кв} + x_{ш} + x_{1кб} + x_{1вл}. \end{aligned}$$

8.3.2 В электроустановках с автономными источниками энергии начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ ($I_{п0}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} E_{\phi}''}{2\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}. \quad (27)$$

8.3.3 Начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ с учетом асинхронных электродвигателей ($I_{п0АД}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0АД}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} E_{\phi\Sigma}''}{2\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (28)$$

где $E_{\phi\Sigma}''$ — эквивалентная ЭДС асинхронных электродвигателей и источника электроэнергии, В;

$r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — суммарные активное и индуктивное сопротивления относительно точки КЗ (с учетом параметров асинхронных электродвигателей), мОм.

8.3.4 Начальное действующее значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ с учетом синхронных электродвигателей в килоамперах определяют как указано в 8.3.3.

8.3.5 При необходимости определения периодической составляющей тока двухфазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разделах 6 и 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(рекомендуемое)

Расчет сопротивлений шинопроводов

1. Необходимые для расчетов токов КЗ параметры шинопроводов могут быть взяты из нормативно-технической документации или получены расчетным методом. Параметры шинопроводов серии ШМА и ШРА даны в таблице 3.

Таблица 3 — Параметры комплектных шинопроводов

Тип шинопровода	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Сопротивление фазы, мОм/м		Сопротивление нулевого проводника, мОм/м	
			r_1	x_1	$r_{шн}$	$x_{шн}$
ШМА4—1250	0,38/0,66	1250	0,034	0,016	0,054	0,053
ШМА4—1600	0,38/0,66	1600	0,030	0,014	0,037	0,042
ШМА4—3200	0,38/0,66	3200	0,010	0,005	0,064	0,035
ШМА68П	0,38/0,66	2500	0,020	0,020	0,070	0,046
ШМА68П	0,38/0,66	4000	0,013	0,015	0,070	0,045
ШРА73	0,38	250	0,210	0,210	0,120	0,210
ШРА73	0,38	400	0,150	0,170	0,162	0,164
ШРА73	0,38	630	0,1	0,13	0,162	0,164

Активное сопротивление одной фазы шинопровода ($r_{ш}$) в миллиомах при температуре ϑ рассчитывают по формуле

$$r_{ш} = \rho \vartheta_{норм} \frac{l}{s} \cdot \frac{T + \vartheta}{T + \vartheta_{норм}} K_{\Delta} \cdot 10^3, \quad (29)$$

где $\rho \vartheta_{норм}$ — удельное сопротивление материала шины при нормированной температуре $\vartheta_{норм}$, Ом·мм²/м;

$\vartheta_{норм}$ — нормированная температура, при которой задано удельное сопротивление, °С;

l — длина шины одной фазы, м;

s — сечение шины, мм²;

T — постоянная, зависящая от материала проводника, °С: для твердотянутой меди $T = 242$ °С; для отожженной меди $T = 234$ °С; для алюминия $T = 236$ °С;

K_{Δ} — коэффициент добавочных потерь, учитывающий влияние поверхностного эффекта, эффекта близости, а также добавочных потерь от расположенных вблизи металлических элементов.

Значение коэффициента добавочных потерь можно оценить, исходя из результатов экспериментальных исследований токопроводов аналогичных конструкций или рассчитать (приблизительно) по формуле

$$K_{\Delta} = K_0 K_b K_{пз},$$

где K_0 — коэффициент, учитывающий изменение температуры шины (значения K_0 приведены в приложении 3);

K_b — коэффициент близости;

$K_{пз}$ — коэффициент поверхностного эффекта.

Значения коэффициентов K_b и $K_{пз}$ для медных и алюминиевых шин зависят от размеров поперечного сечения, расположения и числа шин. Для одиночных шин прямоугольного сечения, имеющих размеры $25 \times 3 - 100 \times 10$ мм, при расположении шин «на ребро» значения коэффициента $K_{пз}$ составляют 1,02—1,1. Значения коэффициента $K_{пз}$ для пакетов шин допускается принимать как для одиночных шин.

Коэффициент добавочных потерь K_{Δ} для алюминиевых шин сечением 100×10 мм² в зависимости от числа шин n должен иметь следующие значения: при $n = 1$ $K_{\Delta} = 1,18$; при $n = 2$ $K_{\Delta} = 1,25$; при $n = 3$ $K_{\Delta} = 1,6$; при $n = 4$ $K_{\Delta} = 1,72$.

При прокладке шинопровода в галерее или туннеле коэффициент добавочных потерь следует брать на 0,25 больше, чем при его прокладке на открытом воздухе.

2 Индуктивное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода ($x_{1ш}$) в миллиомах на метр рассчитывают по формуле

$$x_{1ш} = 0,145 \lg \frac{d}{g_0}, \quad (30)$$

где d — расстояние между шинами, м;

g_0 — среднее геометрическое расстояние, м, рассчитываемое по одной из приведенных ниже формул:

- 1) для шины прямоугольного сечения

$$g_0 = 0,22(b+h),$$

где b и h — размеры сторон прямоугольника;

- 2) для шины квадратного сечения:

$$g_0 = 0,45b,$$

где b — размер стороны квадрата;

- 3) для трубчатой шины квадратичного сечения

$$g_0 = 0,58Cb_{\text{вн}},$$

где $b_{\text{вн}}$ — размер наружной (внешней) стороны квадратного сечения; C — коэффициент, значения которого должны соответствовать приведенным в таблице 4.Таблица 4 — Значения коэффициента C

Отношение внутреннего радиуса трубы круглого сечения к внешнему радиусу или внутренней стороны трубы квадратного сечения к внешней стороне	Значение коэффициента C
0,1	0,78
0,2	0,79
0,3	0,81
0,4	0,83
0,5	0,85
0,6	0,88
0,7	0,91
0,8	0,94
0,9	0,97
1,0	1,00

Среднее геометрическое расстояние g_0 для пакета шин можно рассчитать по следующим формулам:

- 1) для двухполосного пакета

$$g_0 = \sqrt{0,22^2(b+h)^2 d^2 k},$$

где b и h — соответственно толщина и ширина одной полосы шины (см. рисунок 4), мм; d — расстояние между продольными осями (центрами масс) сечений шин пакета (см. рисунок 4), мм; k — коэффициент, зависящий от отношения d_{12}/h , его определяют по кривой, приведенной на рисунке 4.

- 2) для трехполосного пакета

$$\ln g_0 = \frac{1}{9} [3 \ln 0,22(b+h) + 2 \ln d_{12}k_{12} + 2 \ln d_{23}k_{23} + 2 \ln d_{13}k_{13}],$$

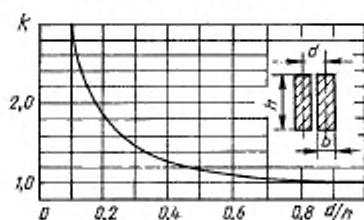
где d_{12} , d_{23} и d_{13} — расстояния между центрами масс сечений соответствующих шин пакета; k_{12} , k_{23} и k_{13} — коэффициенты, зависящие от отношения d_{12}/h , d_{23}/h , d_{13}/h и определяемые по кривой, приведенной на рисунке 4.Значения средних геометрических расстояний (g_0) наиболее употребляемых пакетов шин с зазорами между шинами, равными толщине шины, должны соответствовать приведенным в таблице 5.Коэффициент k для определения среднего геометрического расстояния между шинами прямоугольного сечения

Рисунок 4

Таблица 5 — Значения g_0 некоторых пакетов шин

Сечение пакета, мм ²	g_0 , см
2(80×10)	1,53
2(100×10)	3,0
2(120×10)	3,45
3(80×10)	2,99
3(100×10)	3,50
3(120×10)	3,95

3 В качестве допустимой (расчетной) температуры нагрева шинпровода в продолжительном режиме следует принимать $\theta = 70$ °С.

4 Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности фазы шинпровода ($r_{0ш}$ и $x_{0ш}$) в миллиомах на метр принимают (ориентировочно):

$$r_{0ш} = r_{1ш} + 3r_{нд};$$

$$x_{0ш} = (7,5 + 9,4)x_{1ш}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)

Активные и индуктивные сопротивления кабелей

Таблица 6 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	10,95	0,579
3×6	6,41	0,087	7,69	0,523
3×10	3,84	0,082	5,04	0,461
3×16	2,4	0,078	3,52	0,406
3×25	1,54	0,062	2,63	0,359
3×35	1,1	0,061	2,07	0,298
3×50	0,769	0,06	1,64	0,257
3×70	0,549	0,059	1,31	0,211
3×95	0,405	0,057	1,06	0,174
3×120	0,32	0,057	0,92	0,157
3×150	0,256	0,056	0,78	0,135
3×185	0,208	0,056	0,66	0,122
3×240	0,16	0,055	0,553	0,107

Таблица 7 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	11,6	1,24
3×6	6,41	0,087	8,38	1,2
3×10	3,84	0,082	5,78	1,16
3×16	2,4	0,078	4,32	1,12
3×25	1,54	0,062	3,44	1,07
3×35	1,1	0,061	2,96	1,01
3×50	0,769	0,06	2,6	0,963
3×70	0,549	0,059	2,31	0,884
3×95	0,405	0,057	2,1	0,793
3×120	0,32	0,057	1,96	0,742
3×150	0,256	0,056	1,82	0,671
3×185	0,208	0,056	1,69	0,606
3×240	0,16	0,055	1,55	0,535

Таблица 8 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	11,7	2,31
3×6	6,41	0,087	8,51	2,274
3×10	3,84	0,082	5,94	2,24
3×16	2,4	0,078	4,5	2,2
3×25	1,54	0,062	3,64	2,17
3×35	1,1	0,061	3,3	2,14
3×50	0,769	0,06	2,869	2,08
3×70	0,549	0,059	2,649	2,07
3×95	0,405	0,057	2,505	2,05
3×120	0,32	0,057	2,42	2,03
3×150	0,256	0,056	2,36	2,0

Таблица 9 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	10,87	0,57
3×6+1×4	6,41	0,094	7,6	0,463
3×10+1×6	3,84	0,088	4,94	0,401
3×16+1×10	2,4	0,084	3,39	0,336
3×25+1×16	1,54	0,072	2,41	0,256
3×35+1×16	1,1	0,068	1,93	0,232
3×50+1×25	0,769	0,066	1,44	0,179
3×70+1×35	0,549	0,065	1,11	0,145
3×95+1×50	0,405	0,064	0,887	0,124

Таблица 10 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	11,52	1,13
3×6+1×4	6,41	0,094	8,28	1,05
3×10+1×6	3,84	0,088	5,63	0,966
3×16+1×10	2,4	0,084	4,09	0,831
3×25+1×16	1,54	0,072	3,08	0,668
3×35+1×16	1,1	0,068	2,63	0,647
3×50+1×25	0,769	0,066	2,1	0,5
3×70+1×35	0,549	0,065	1,71	0,393
3×95+1×50	0,405	0,064	1,39	0,317
3×120+1×50	0,32	0,064	1,27	0,301
3×150+1×70	0,256	0,063	1,05	0,248
3×185+1×70	0,208	0,063	0,989	0,244

Таблица 11 — Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	11,71	2,11
3×6+1×4	6,41	0,094	8,71	1,968
3×10+1×6	3,84	0,088	5,9	1,811
3×16+1×10	2,4	0,084	4,39	1,558
3×25+1×16	1,54	0,072	3,42	1,258
3×35+1×16	1,1	0,068	2,97	1,241
3×50+1×25	0,769	0,066	2,449	0,949
3×70+1×35	0,549	0,065	2,039	0,741
3×95+1×50	0,405	0,064	1,665	0,559
3×120+1×50	0,32	0,064	1,54	0,545
3×150+1×70	0,256	0,063	1,276	0,43

Таблица 12 — Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке*

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×6	3,54	0,094	4,07	1,69
3×10	2,13	0,088	2,66	1,65
3×16	1,33	0,082	1,86	1,61
3×25	0,85	0,082	1,38	1,57
3×35	0,61	0,079	1,14	1,54
3×50	0,43	0,078	0,96	1,51
3×70	0,3	0,065	0,83	1,48
3×95	0,22	0,064	0,75	1,45
3×120	0,18	0,062	0,71	1,43
3×150	0,14	0,061	0,67	1,41
3×185	0,115	0,061	0,65	1,39
3×240	0,089	0,06	0,62	1,36

Таблица 13 — Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×6+1×4	3,54	0,1	4,19	1,55
3×10+1×6	2,13	0,095	2,82	1,46
3×16+1×10	1,33	0,09	2,07	1,31
3×25+1×16	0,85	0,089	1,63	1,11
3×35+1×16	0,61	0,086	1,37	1,09
3×50+1×25	0,43	0,086	1,18	0,88
3×70+1×25	0,3	0,073	1,05	0,851
3×70+1×35	0,3	0,074	1,01	0,654
3×95+1×35	0,22	0,072	0,92	0,69
3×95+1×50	0,22	0,072	0,84	0,54
3×120+1×35	0,18	0,07	0,88	0,68
3×120+1×70	0,18	0,07	0,7	0,47
3×150+1×50	0,14	0,07	0,74	0,54
3×150+1×70	0,14	0,07	0,66	0,42
3×185+1×50	0,115	0,069	0,7	0,54
3×185+1×95	0,115	0,069	0,54	0,34

* Заземление выполнено медным проводом сечением 120 мм².

Таблица 14 — Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	r_1-r_2	x_1-x_2	r_0	x_0
4×6	3,54	0,1	4,24	1,49
4×10	2,13	0,095	2,88	1,34
4×16	1,33	0,09	2,12	1,14
4×25	0,85	0,089	1,63	0,91
4×35	0,61	0,086	1,33	0,74
4×50	0,43	0,086	1,05	0,58
4×70	0,3	0,073	0,85	0,42
4×95	0,22	0,072	0,66	0,35
4×120	0,18	0,07	0,54	0,31
4×150	0,14	0,07	0,45	0,28
4×185	0,115	0,069	0,37	0,27

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Значения коэффициента, учитывающего увеличение активного сопротивления медного кабеля при нагреве его током КЗ, определяют в зависимости от сечения кабеля, тока КЗ и продолжительности КЗ по кривым, приведенным на рисунке 5 или 6, а алюминиевого кабеля — по кривым, приведенным на рисунке 7 или 8.

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 1,0 с (сплошные линии) и 1,5 с (пунктирные линии)

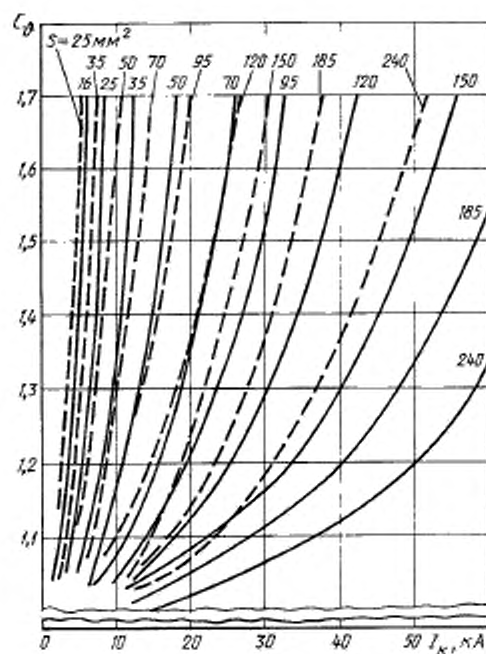


Рисунок 5

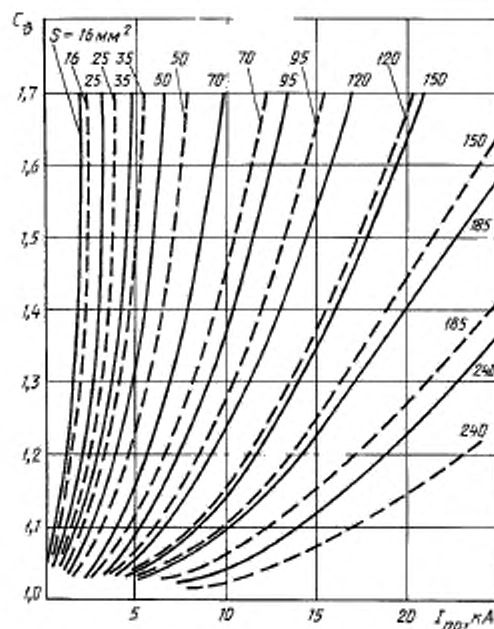


Рисунок 6

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с алюминиевыми жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)

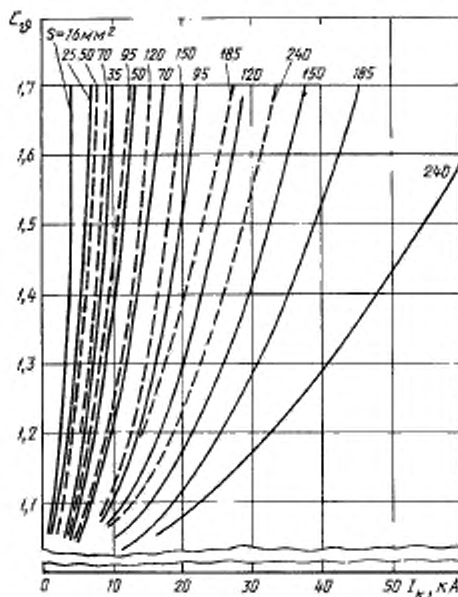


Рисунок 7

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 1,5 с (сплошные линии) и 1,0 с (пунктирные линии)

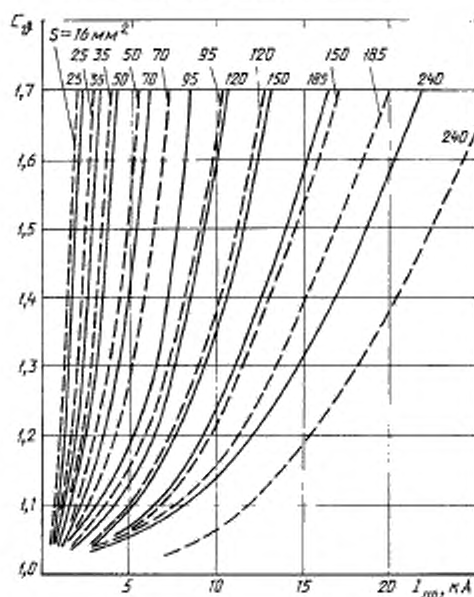


Рисунок 8

Данные, указанные на рисунках 5—8, получены при следующих расчетных условиях: КЗ происходит в радиальной схеме, содержащей ветвь (трансформатор, кабель) с источником неизменной по амплитуде ЭДС; температура кабеля изменяется от $\vartheta_{нач} = 20^\circ\text{C}$ до $\vartheta_{доп.к} = 200^\circ\text{C}$, продолжительность КЗ ($t_{откл}$) составляет 0,2; 0,6; 1,0; 1,5 с.

Температуру нагрева кабеля определяют с помощью уравнения нагрева однородного проводника при адиабатическом процессе, преобразованного к виду

$$\frac{d\vartheta}{dt} = \frac{I_{кр}^2 \rho_{\vartheta}}{s \lambda g c_0 \left[1 + \frac{\beta}{\alpha \rho_{норм}} (\rho_{\vartheta} - \rho_{норм}) \right]},$$

где $I_{кр}$ — ток КЗ к моменту времени t , кА;

ρ_{ϑ} и $\rho_{норм}$ — удельные сопротивления, Ом·м, материала кабеля при температуре ϑ и начальной нормированной температуре $\vartheta_{норм}$;

s — сечение кабеля, мм²;

λ — плотность материала проводника, кг/м³;

g — ускорение силы тяжести, м/с²;

c_0 — удельная теплоемкость материала кабеля при температуре $\vartheta_0 = \vartheta_{нач} = \vartheta_{норм}$, Дж/(кг·К);

β — температурный коэффициент теплоемкости, 1/К;

α — температурный коэффициент удельного сопротивления, 1/К.

Изменение удельного сопротивления материала кабеля при повышении температуры определяют по выражению

$$\rho_{\vartheta} = \rho_{норм} c_{\vartheta},$$

где

$$c_{\vartheta} = \frac{T + \vartheta}{T + \vartheta_0}.$$

**Расчетные сопротивления проводов, проложенных открыто на изоляторах,
и проводов воздушных линий**

1 Расчетное сопротивление проводов

1.1 Активное сопротивление прямой последовательности одной фазы проводника r в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r = c_0 K_c K_{пз} \rho_{0_{\text{норм}}} \frac{l}{s} \cdot 10^3, \quad (31)$$

где c_0 — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления с повышением температуры (см. приложение 2). В качестве расчетной температуры нагрева для проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией принимают $\vartheta = 65$ °С;

$K_c = 1,02$ — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления многопроволочных жил проводов и кабелей вследствие скрутки. Для однопроволочных проводов $K_c = 1,0$;

$K_{пз}$ — коэффициент поверхностного эффекта при переменном токе. Для медных и алюминиевых проводов коэффициент принимают равным единице;

$\rho_{0_{\text{норм}}}$ — удельное сопротивление провода при $\vartheta = 20$ °С. Для медных проводов $\rho_{0_{\text{норм}}} = 0,0178$ Ом·мм²/м, для алюминиевых проводов $\rho_{0_{\text{норм}}} = 0,02994$ Ом·мм²/м;

s — сечение проводника, мм²;

l — длина проводника, м.

1.2 Индуктивное сопротивление прямой последовательности (x) одной фазы провода круглого сечения в миллиомах на метр рассчитывают по формуле

$$x = 0,145 \lg \frac{a}{R_n}, \quad (32)$$

где a — расстояние между проводниками, м;

R_n — радиус проводника, м.

1.3 Если фазный и нулевой проводники выполнены из круглых проводов одинакового сечения и проложены параллельно, то индуктивное сопротивление цепи фаза—нуль ($x_{\phi-n}$) в миллиомах на метр рассчитывают по формуле

$$x_{\phi-n} = 0,29 \lg \frac{a}{R_n}. \quad (33)$$

При прямоугольной форме сечения нулевого проводника сопротивление цепи фаза—нуль определяют по сечению фазного проводника.

1.4 Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушных линий, имеющих нулевой провод с повторным заземлением, зависят от числа заземлений и коэффициента сезонности.

При определении активного и индуктивного сопротивлений петли фазный провод—нулевой провод ($r_{\phi-n}$, $x_{\phi-n}$) используют соответственно формулы 31 и 33 или расчетные данные, приведенные в таблице 15. Активное и индуктивное сопротивления петли с промежуточными заземлениями определяют умножением расчетных сопротивлений на соответствующие поправочные коэффициенты K_R и K_x в зависимости от числа промежуточных заземлений (m), рисунок 9 и на коэффициент сезонности K_c (таблица 16). Значения коэффициента K_R на рисунке 9а даны при разных сечениях проводов петли—фазного (указаны в числителе) и нулевого (указаны в знаменателе), а K_x на рисунке 9б — при разных сечениях нулевого и любых сечениях фазного провода.

Таблица 15 — Значения сопротивления петли «фазный провод — нулевой провод» без учета заземляющих устройств

Сечение фазного провода, мм ²	Активное (в числителе) и индуктивное (в знаменателе) сопротивления петли, мОм, при сечении нулевого провода, мм ²				
	16	25	35	50	70
16	$\frac{3,68}{0,68}$	—	—	—	—

Продолжение таблицы 15


Сечение фазного провода, мм ²	Активное (в числителе) и индуктивное (в знаменателе) сопротивление петли, мОм, при сечении нулевого провода, мм ²				
	16	25	35	50	70
25	$\frac{2,98}{0,67}$	$\frac{2,28}{0,66}$	—	—	—
35	—	$\frac{1,99}{0,65}$	$\frac{1,70}{0,64}$	—	—
50	—	$\frac{1,73}{0,64}$	$\frac{1,44}{0,63}$	$\frac{1,18}{0,62}$	—
70	—	—	$\frac{1,27}{0,62}$	$\frac{1,01}{0,61}$	$\frac{0,84}{0,60}$

Таблица 16 — Признаки климатических зон и значения сезонного коэффициента $K_{с1}$

Данные, характеризующие климатические зоны, и тип применяемых электродов	Климатические зоны			
	1	2	3	4
1 Климатические признаки зон				
1 Средняя многолетняя температура (январь), °С	(–15)–(–20)	(–10)–(–14)	0–(–10)	0–(+15)
2 Средняя многолетняя высшая температура (июль), °С	(+16)–(+18)	(+18)–(+22)	(+22)–(+24)	(+24)–(+26)
3 Продолжительность замерзания вод, сут.	170–190	150	100	0
2 Значение коэффициента $K_{с1}$				
4 Вертикальные электроды длиной 3 м при глубине заложения их вершины 0,7–0,8 м	0,61	0,67	0,77	0,91
5 То же, при длине электродов 5 м	0,74	0,80	0,87	0,91
6 То же, для горизонтальных электродов длиной 10 м при глубине заложения 0,7–0,8 м	0,18	0,28	0,4	0,67

* Сезонный коэффициент определяет снижение сопротивления по сравнению с максимальным сопротивлением в сезон промерзания или высыхания.

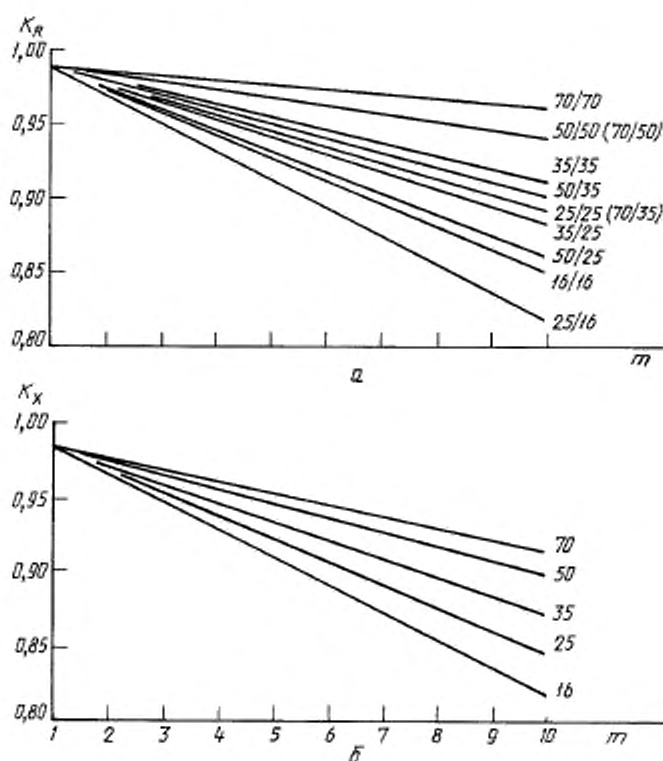Поправочные коэффициенты (K_R и K_X) к активному и индуктивному сопротивлениям петли
«фазовый провод — нулевой провод воздушной линии»



Примечания

1 На верхнем рисунке справа от кривых даны сечения проводов петли: в числителе — фазового провода, в знаменателе — нулевого провода.

2 На нижнем рисунке справа от кривых даны сечения нулевых проводов петли. Эти кривые можно с достаточной точностью использовать при всех возможных сочетаниях сечений фазового и нулевого проводов.

Рисунок 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(рекомендуемое)

Расчет сопротивления контактов и контактных соединений

Значения переходных сопротивлений контактных соединений кабелей, разъемных контактов коммутационных аппаратов и шинопроводов в миллиомах приведены соответственно в таблицах 17—19.

Таблица 17 — Сопротивления контактных соединений кабелей

Сечение алюминиевого кабеля, мм ²	16	25	35	50	70	95	120	150	240
Сопротивление, мОм	0,085	0,064	0,056	0,043	0,029	0,027	0,024	0,021	0,012

Таблица 18 — Сопротивления контактных соединений шинопроводов

Номинальный ток, А	250	400	630	1600	2500	4000
Серия шинопроводов	ШРА-73	ШРА-73	ШРА-73	ШМА-73	ШМА-68Н	ШМА-68Н
Сопротивление контактного соединения, мОм	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	0,001

Таблица 19 — Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ

Номинальный ток аппарата, А	Активное сопротивление, мОм, разъемных соединений		
	автоматического выключателя	рубильника	разъединителя
50	1,30	—	—
70	1,00	—	—
100	0,75	0,50	—
150	0,65	—	—
200	0,60	0,40	—
400	0,40	0,20	0,20
600	0,25	0,15	0,15
1000	0,12	0,08	0,08
3000	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(справочное)

Параметры измерительных трансформаторов тока

При отсутствии данных изготовителя об индуктивных (x_{TA}) и активных (r_{TA}) сопротивлениях измерительных трансформаторов тока допускается использовать значения, приведенные в таблице 20.

Таблица 20 — Сопротивления первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока

Коэффициент трансформации трансформатора тока	Сопротивление первичной обмотки многовиткового трансформатора, мОм, класса точности			
	1		3	
	x_{TA}	r_{TA}	x_{TA}	r_{TA}
20/5	67	42	17	19
30/5	30	20	8	8,2
40/5	17	11	4,2	4,8
50/5	11	7	2,8	3
75/5	4,8	3	1,2	1,3
100/5	2,7	1,7	0,7	0,75
150/5	1,2	0,75	0,3	0,33
200/5	0,67	0,42	0,17	0,19
300/5	0,3	0,2	0,08	0,088
400/5	0,17	0,11	0,04	0,05
500/5	0,07	0,05	0,02	0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(рекомендуемое)

Сопротивление катушек автоматических выключателей

При отсутствии данных изготовителей об индуктивных (x_{KH}) и активных (r_{KH}) сопротивлениях катушек расцепителей и переходных сопротивлениях подвижных контактов автоматических выключателей допускается использовать значения этих сопротивлений, приведенные в таблице 21.

Таблица 21 — Сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей

Номинальный ток выключателя, А	Сопротивление катушки и контакта, мОм	
	r_{KH}	x_{KH}
50	7	4,5
70	3,5	2
100	2,15	1,2
140	1,3	0,7
200	1,1	0,5
400	0,65	0,17
600	0,41	0,13
1000	0,25	0,1
1600	0,14	0,08
2500	0,13	0,07
4000	0,1	0,05

Примечание — В таблице указаны суммарные сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей (серий А 3700 «Электрон» и ВА), для которых эти сопротивления зависят от их номинального тока и не зависят от типа выключателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(рекомендуемое)

Расчет параметров асинхронных электродвигателей

При расчете периодической составляющей тока КЗ, обусловленного асинхронными электродвигателями напряжением до 1 кВ, необходимо учитывать не только их индуктивные, но и активные сопротивления.

Суммарное активное сопротивление, характеризующее асинхронный электродвигатель в начальный момент КЗ ($r_{\text{АД}}$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_{\text{АД}} = r_1 + 0,96r_2, \quad (35)$$

где r_1 — активное сопротивление статора, мОм;

r_2 — активное сопротивление ротора, приведенное к статору, при этом r_2 в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_2 = \frac{0,36 M_{\text{п}} (P_{\text{ном}} + P_{\text{мх}})}{I_{\text{п}}^2 I_{\text{ном}}^2 (1 - s_{\text{ном}})} \cdot 10^6, \quad (36)$$

где $M_{\text{п}}$ — кратность пускового момента электродвигателя по отношению к его номинальному моменту;

$P_{\text{ном}}$ — номинальная мощность электродвигателя, кВт;

$P_{\text{мх}}$ — механические потери в электродвигателе (включая добавочные потери), кВт;

$I_{\text{п}}$ — кратность пускового тока электродвигателя по отношению к его номинальному току;

$I_{\text{ном}}$ — номинальный ток электродвигателя, А;

$s_{\text{ном}}$ — номинальное скольжение, отн. ед.

Активное сопротивление статора электродвигателя (r_1) в миллиомах, если оно не задано изготовителем, рассчитывают по формуле

$$r_1 = \frac{s_{\text{ном}}}{100} \cdot \frac{U_{\text{ном}}^2 \cos \varphi_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}}, \quad (37)$$

где $s_{\text{ном}}$ — номинальное скольжение асинхронного электродвигателя, %.

Сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного электродвигателя ($x_{\text{АД}}''$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$x_{\text{АД}}'' = \sqrt{\left(\frac{U_{\text{ф.ном}}}{I_{\text{п}} I_{\text{ном}}} \cdot 10^3 \right)^2 - r_{\text{АД}}^2}, \quad (38)$$

где $U_{\text{ф.ном}}$ — номинальное фазное напряжение электродвигателя, В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
(рекомендуемое)

Параметры комплексной нагрузки

1 В состав комплексной нагрузки могут входить асинхронные и синхронные электродвигатели, преобразователи, электротермические установки, конденсаторные батареи, лампы накаливания и газоразрядные источники света.

2 При определении начального значения периодической составляющей тока КЗ комплексную нагрузку в схему прямой последовательности следует вводить эквивалентной сверхпереходной ЭДС $E_{\text{НГ}}''$ и сопротивлением прямой последовательности $Z_{\text{НГ}}$, а в схему обратной и нулевой последовательностей — сопротивлениями обратной $Z_{\text{НГ}}$ и нулевой $Z_{\text{НГ}}$ последовательностей.

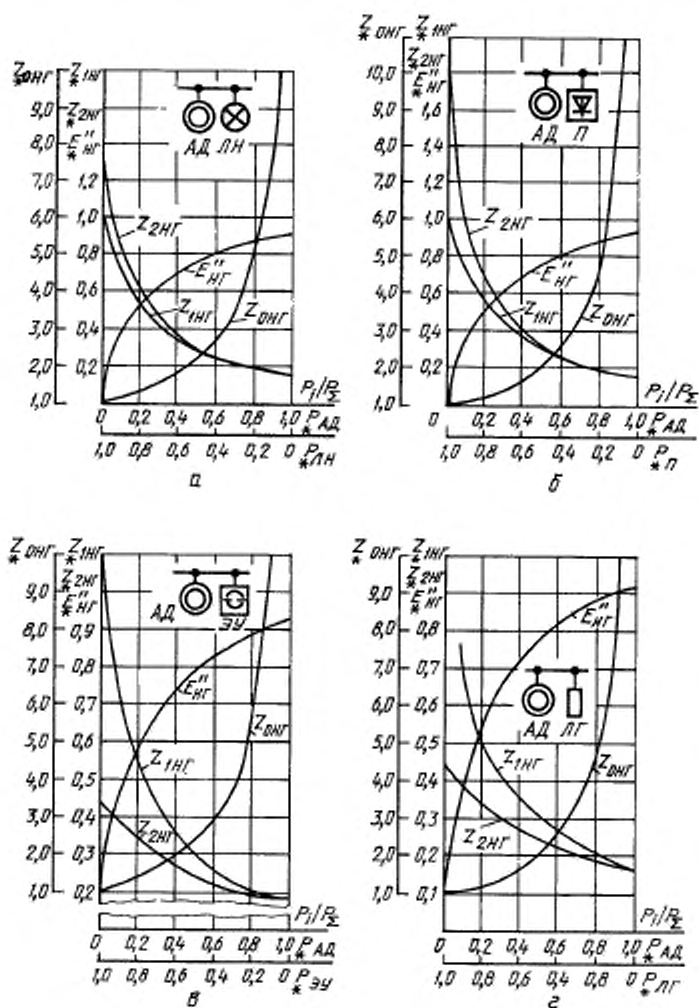
Зависимость параметров комплексной нагрузки $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$, $Z_{0НГ}$, $E_{НГ}''$ от ее состава

Рисунок 10

Зависимость параметров комплексной нагрузки $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$, $Z_{0НГ}$, $E_{НГ}''$ от ее состава

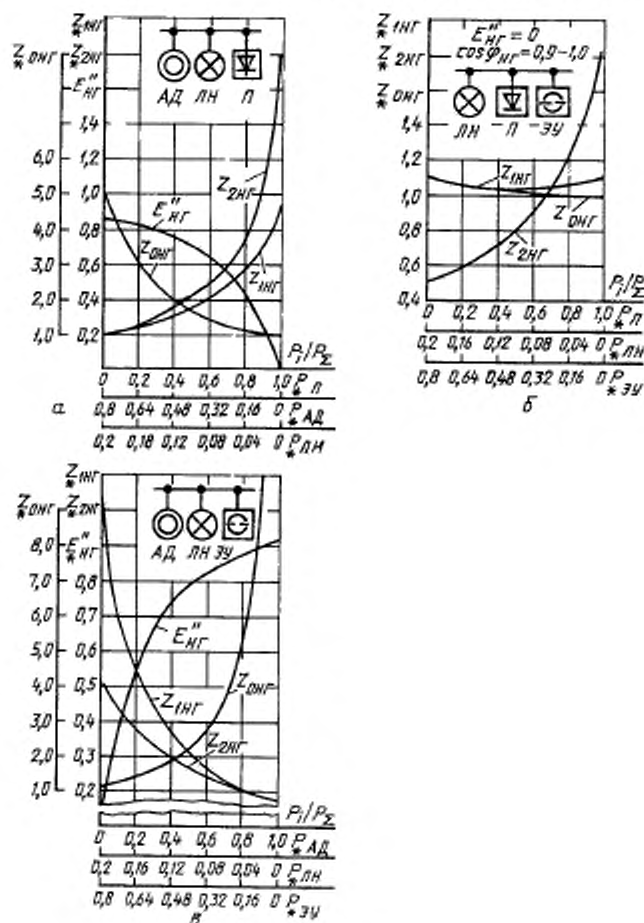


Рисунок 11

Значения модулей полных сопротивлений $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$ и $Z_{0НГ}$, а также эквивалентной сверхпереходной ЭДС комплексной нагрузки $E_{НГ}''$ в относительных единицах при отсутствии других, более полных данных, могут быть определены по кривым, приведенным на рисунках 10 и 11 в зависимости от относительного состава потребителей узла нагрузки P_i/P_{Σ} , где P_{Σ} — суммарная номинальная активная мощность нагрузки, кВт; P_i — установленная мощность i потребителя нагрузки, кВт ($P_{АД}$ — асинхронные двигатели, $P_{СД}$ — синхронные двигатели, $P_{ЛН}$ — лампы накаливания, $P_{ЭУ}$ — электротермические установки, $P_{ЛГ}$ — газонаполненные лампы, $P_{П}^*$ — преобразователи).

Сопротивление прямой (обратной, нулевой) последовательности $Z_{1НГном}$ ($Z_{2НГном}$, $Z_{0НГном}$) в относительных единицах при номинальных условиях допускается рассчитывать по формуле

$$Z_{iНГном}^* = S_{\Sigma} \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\sqrt{r_{1i}^2 + x_{1i}^2}}}, \quad (39)$$

где r_{1i} и x_{1i} — активная и индуктивная составляющие сопротивления прямой (обратной, нулевой) последовательности i -го потребителя, включая составляющие сопротивления элементов, связывающих потребитель с шинами узла (до 1 кВ); их значения в относительных единицах при суммарной номинальной мощности S_{Σ} , кВ/А, и среднем номинальном напряжении той ступени напряжения сети, где она присоединена, приведены в таблице 1:

S_i — полная установленная мощность i -го потребителя нагрузки, кВ·А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (рекомендуемое)

Учет влияния активного сопротивления дуги на ток КЗ

1 Учет электрической дуги в месте КЗ рекомендуется производить введением в расчетную схему активного сопротивления дуги r_d .

2 Переходное активное сопротивление дуги в месте КЗ (r_d) в миллиомах зависит в основном от тока КЗ и длины дуги и рассчитывается по формуле

$$r_d = 16 \frac{\sqrt{I_d}}{I_{\text{полд}}^{0,85}}, \quad (40)$$

где $I_{\text{полд}}$ — начальное действующее значение периодической составляющей тока в месте КЗ, кА, определяемое с учетом сопротивления дуги;

l_d — длина дуги, см, которая может быть принята равной:

$$l_d = 4a \text{ при } a < 5 \text{ мм};$$

$$l_d = 20,4 \ln \frac{a}{2} e^{-0,15r} \Sigma/x_{\Sigma} \text{ при } a = (5 + 50) \text{ мм};$$

$$l_d = a \text{ при } a > 50 \text{ мм},$$

где r_{Σ} и x_{Σ} — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления цепи, КЗ, мОм;

a — расстояние между фазами проводников, мм.

Для электроустановок 0,4 кВ активное сопротивление электрической дуги может быть определено по кривым, приведенным на рисунках 12—22.

На рисунках 12—21 представлены расчетные кривые зависимости активного сопротивления дуги r_d от площади сечения (s) и длины алюминиевого кабеля ($l_{\text{каб}}$), определяемой расстоянием от выводов низшего напряжения (0,4 кВ) трансформаторов различной мощности до места КЗ. Кривые построены с использованием формулы (40) при трехфазном и однофазном КЗ и при $l_d = 3a$.

На рисунке 22 представлены расчетные кривые зависимости активного сопротивления дуги от типа и длины шинпровода, подключенного к выводам 0,4 кВ трансформаторов различной мощности, определяемой расстоянием до места КЗ. Кривые справедливы для шинпроводов серии ШМА и построены с использованием формулы (40) при условии, что $l_d = 2a$.

При определении активного сопротивления дуги в случае КЗ в кабеле длиной $l_{\text{каб}}$, подключенном к трансформатору через шинпровод длиной $l_{\text{ш}}$ или через кабель другого сечения, результирующую длину проводника шинпровод—кабель (кабель—кабель) выражают через длину поврежденного кабеля:

$$l_{\Sigma\text{каб}} = l_{\text{каб}} + z_{1\text{ш}} l_{\text{ш}} / z_{1\text{каб}}, \quad (41)$$

где $z_{1\text{каб}}$ и $z_{1\text{ш}}$ — полные сопротивления прямой последовательности шинпровода и кабеля, мОм.

3 Влияние активного сопротивления дуги на ток КЗ можно также учитывать путем умножения расчетного тока КЗ, найденного без учета сопротивления дуги в месте КЗ, на зависящий от сопротивления цепи КЗ поправочный коэффициент K_c . Значение коэффициента K_c , полученного экспериментально при КЗ за трансформаторами мощностью 630—1000 кВ·А, (У/У) можно определить по кривым рисунка 23.

Зависимость $r_a = f(s, l_{кв})$ при трехфазном КЗ
за трансформатором мощностью 630 кВ·А

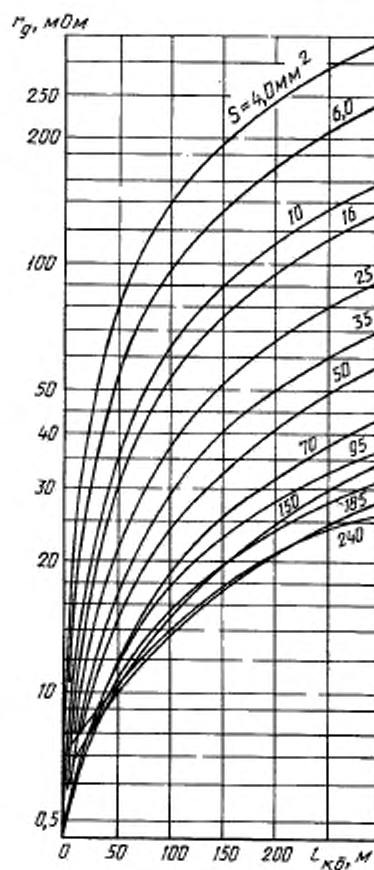


Рисунок 12

Зависимость $r_a = f(s, l_{кв})$ при трехфазном КЗ
за трансформатором мощностью 750 кВ·А

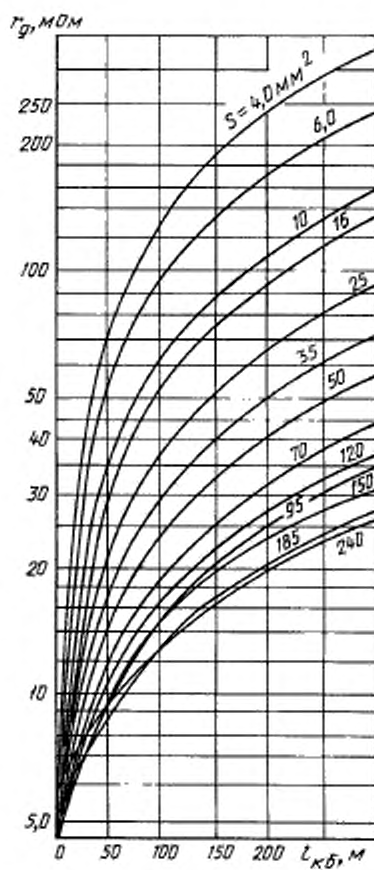


Рисунок 13

Зависимость $r_A = f(s, l_{кв})$ при трехфазном КЗ за трансформатором мощностью 1000 кВ·А

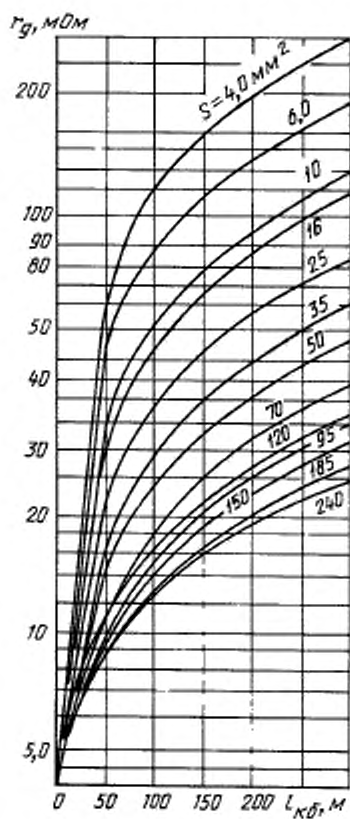


Рисунок 14

Зависимость $r_A = f(s, l_{кв})$ при трехфазном КЗ за трансформатором мощностью 1600 кВ·А

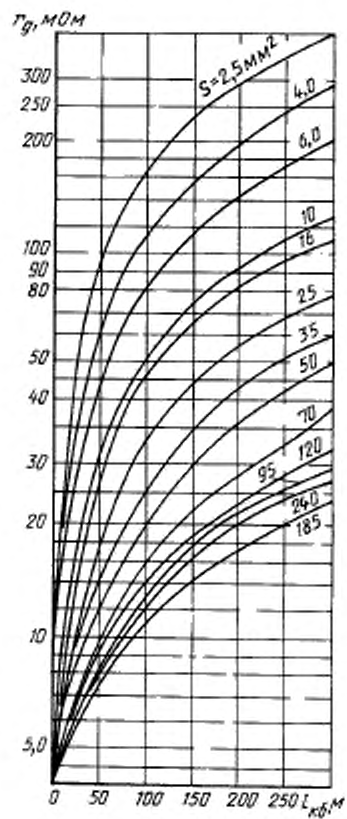


Рисунок 15

Зависимость $r_{\Delta} = f(s, l_{кв})$ при трехфазном КЗ за трансформатором мощностью 2500 кВ·А

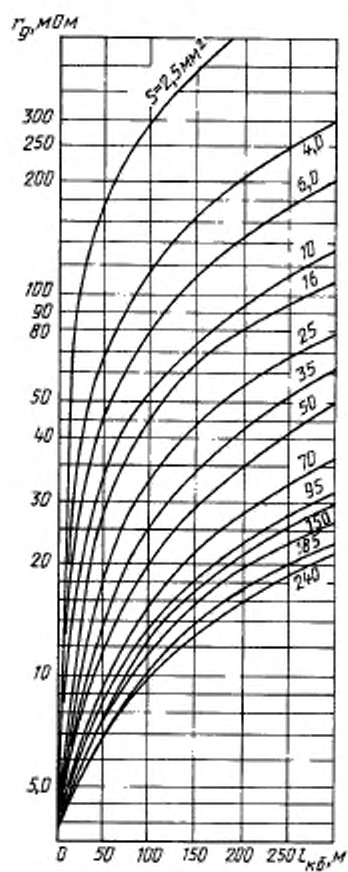


Рисунок 16

Зависимость $r_{\Delta} = f(s, l_{кв})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 400 кВ·А при схеме соединений Δ/Υ (сплошные линии) и Υ/Υ (пунктирные линии)

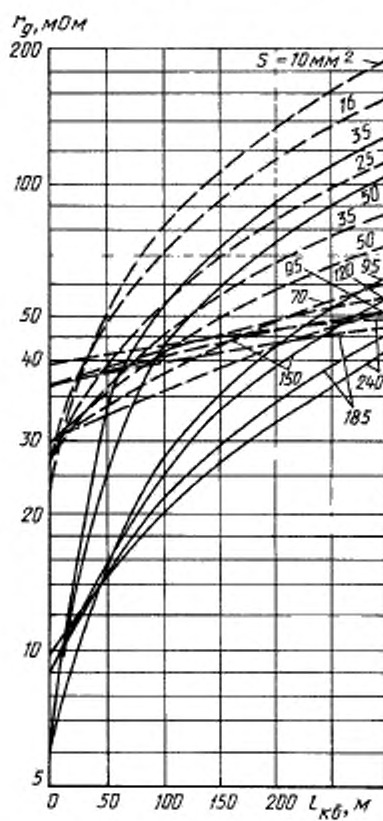


Рисунок 17

Зависимость $r_a = f(s, L_{KB})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 630 кВ·А при схеме соединений Δ/Υ (сплошные линии) и Υ/Υ (пунктирные линии)

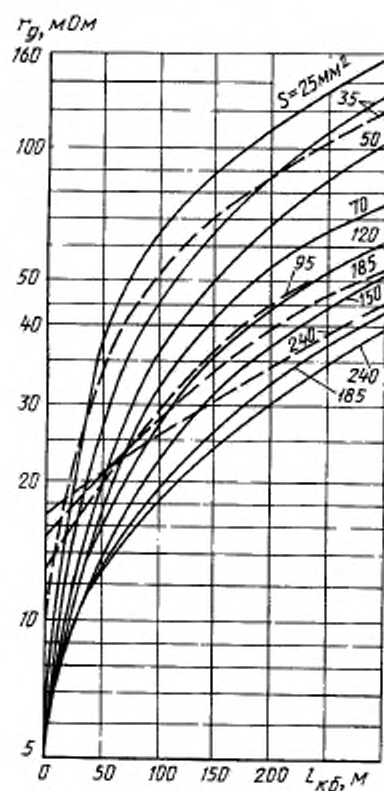


Рисунок 18

Зависимость $r_a = f(s, L_{KB})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 1000 кВ·А при схеме соединений Δ/Υ (сплошные линии) и Υ/Υ (пунктирные линии)

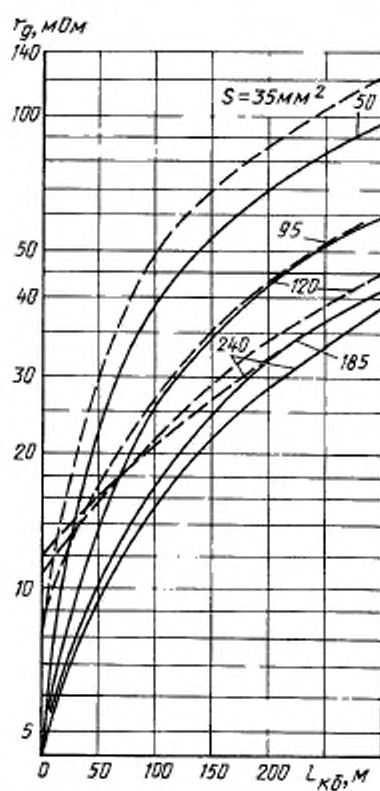


Рисунок 19

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 1600 кВ·А при схеме соединений Δ/Υ (сплошные линии) и Υ/Υ (пунктирные линии)

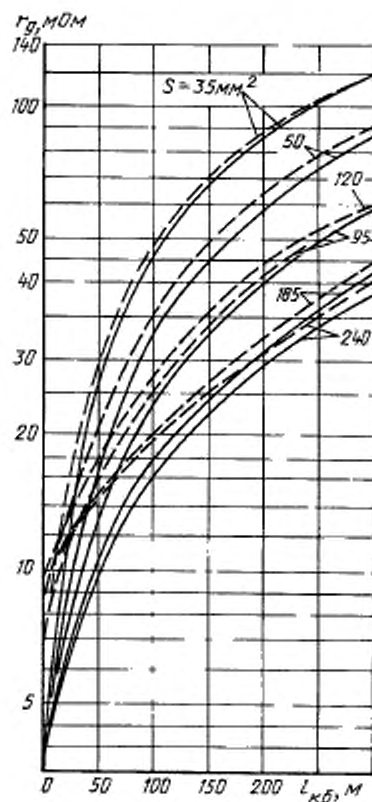


Рисунок 20

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 2500 кВ·А

(Δ/Υ)

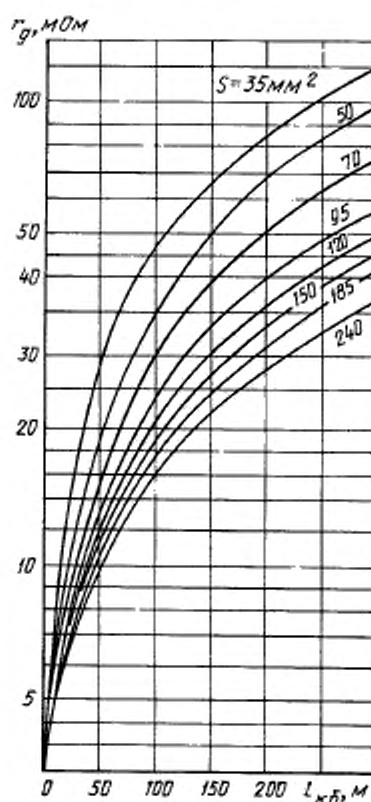


Рисунок 21

Зависимость $r_{\Delta} = f(\text{тип}, I_{\text{н}})$ при трехфазном КЗ за трансформаторами мощностью 1000, 1600 и 2500 кВ·А

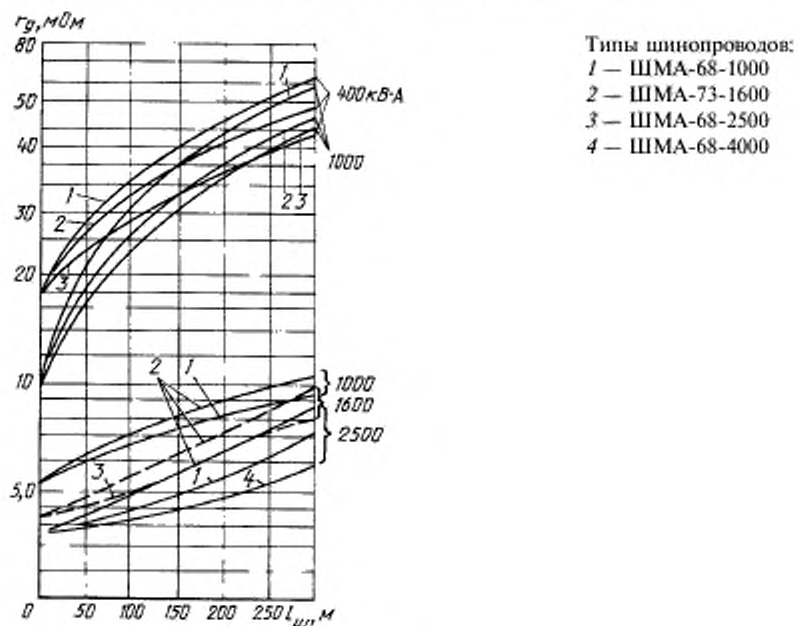


Рисунок 22

Зависимость коэффициента K_{Σ} , найденного экспериментально, для начального момента КЗ (кривая 1) и установившегося КЗ (кривая 2) от сопротивления цепи КЗ

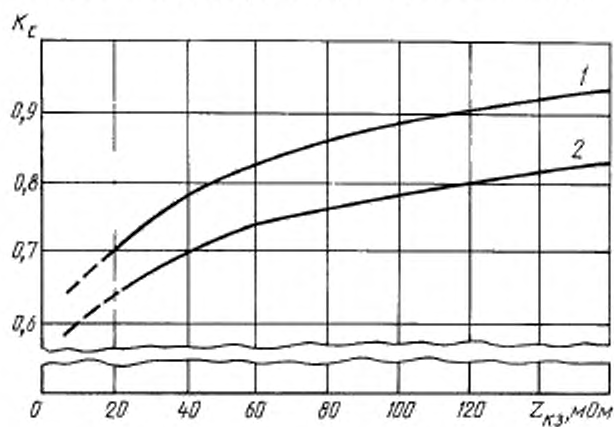


Рисунок 23

Сопротивление цепи КЗ ($z_{\text{к}}$) определяют в зависимости от вида КЗ:

$$\text{при трехфазном } z_{\text{к}}^{(3)} = \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2} ;$$

$$\text{при двухфазном } z_{\text{к}}^{(2)} = 2/\sqrt{3} \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2} ;$$

$$\text{при однофазном } z_{\text{к}}^{(1)} = 1/3 \sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2r_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2} .$$

Приведенным на рисунке 23 кривым $K_{c, \gamma}(z_k)$ соответствуют выражения

$$K_c = 0,6 - 0,0025z_k + 0,114 \sqrt{z_k} - 0,13 \sqrt[3]{z_k}; \quad (42)$$

$$K_c = 0,55 - 0,002z_k + 0,1 \sqrt{z_k} - 0,12 \sqrt[3]{z_k}.$$

4 При определении минимального значения тока КЗ в автономной электрической системе приближенный учет влияния активного сопротивления электрической дуги на ток КЗ допускается производить умножением расчетного тока КЗ, найденного без учета сопротивления дуги, на поправочный коэффициент K_c . Значение этого коэффициента допускается принять равным 0,7—0,8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (рекомендуемое)

Учет влияния комплексной нагрузки на ток КЗ

Метод учета комплексной нагрузки при расчете тока КЗ зависит от характера исходной схемы замещения комплексной нагрузки (рисунок 24) и положения точки КЗ (рисунок 25).

Состав узла комплексной нагрузки

АД — асинхронные двигатели; *СД* — синхронные двигатели; *ЛН* — лампы накаливания; *ЛГ* — лампы газоразрядные; *П* — преобразователи; *ЭУ* — электротермические установки; *К* — конденсаторные батареи; *КЛ* — кабельная линия; *АГ* — автономный источник электроэнергии; *К1, К2, К3* — точка КЗ; *Т* — трансформатор

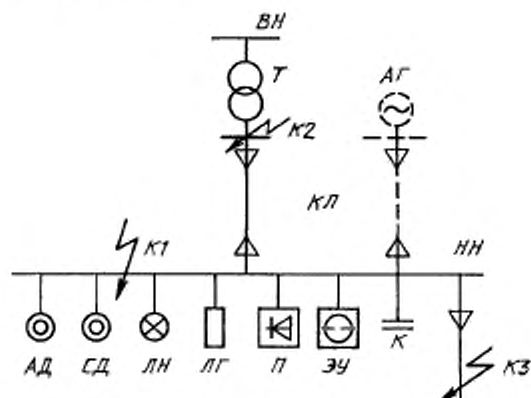


Рисунок 24

Преобразование схемы замещения комплексной нагрузки

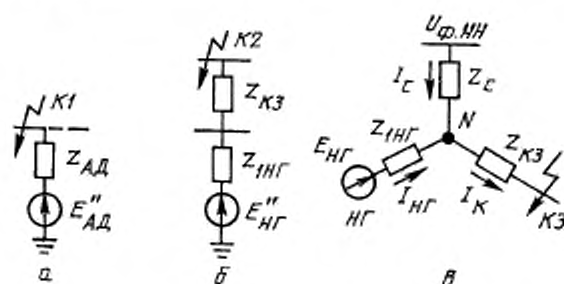


Рисунок 25

В радиальной схеме (рисунок 25а) допускается не учитывать влияние статических потребителей (преобразователи, электротермические установки, электрическое освещение). Начальное значение периодической

составляющей тока КЗ, ударный ток, а также периодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент от асинхронных и синхронных электродвигателей следует рассчитывать в соответствии с требованиями разделов 3, 5, 7.

При КЗ за общим для узла нагрузки сопротивлением (рисунок 25б) начальное значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ ($I_{\text{п0нг}}$) в килоамперах следует определять с учетом влияния двигательной и статической нагрузок, используя формулу

$$I_{\text{п0нг}} = \frac{E''_{* \text{НГ}} U_{\text{ср.НН}}}{\sqrt{3} \sqrt{\left(Z_{* \text{1НГ}} \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\Sigma}} \cos \varphi_{\text{НГ}} + r_{1\Sigma} \right)^2 + \left(Z_{* \text{1НГ}} \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\Sigma}} \sin \varphi_{\text{НГ}} + x_{1\Sigma} \right)^2}}, \quad (43)$$

где $E''_{* \text{НГ}}$ и $Z_{* \text{1НГ}}$ — эквивалентная ЭДС и сопротивление прямой последовательности узла нагрузки; их значения в относительных единицах определяют по кривым, приведенным на рисунках 10 и 11 приложения 8 в зависимости от относительного состава потребителей;

$r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления цепи короткого замыкания, мОм (см. 3.4);

S_{Σ} — суммарная номинальная мощность нагрузки, кВ·А;

$U_{\text{ср.НН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, соответствующее обмотке низшего напряжения трансформаторов, В.

Значения ударного тока и периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от электродвигателей следует определять в соответствии с требованиями разделов 5 и 7.

При коротком замыкании за общим для нагрузки и системы сопротивлением (рисунок 25в) и близких значениях отношения x/r ветвей расчетной схемы начальное значение периодической составляющей тока КЗ ($I_{\text{п0к}}$) допускается рассчитывать по формуле

$$I_{\text{п0к}} = \frac{U_{\text{ср.НН}} \frac{1}{n_t} Z_{1\text{НГ}} + E''_{* \text{НГ}} U_{\text{ср.НН}} Z_c}{Z_c Z_{1\text{НГ}} + Z_c Z_k + Z_{1\text{НГ}} Z_k}, \quad (44)$$

где $E''_{* \text{НГ}}$ — ЭДС узла нагрузки;

n_t — коэффициент трансформации трансформатора;

$Z_{1\text{НГ}}$, Z_c , Z_k — модули сопротивлений ветвей исходной схемы замещения (рисунок 25в), причем

$$Z_{1\text{НГ}} = Z_{* \text{1НГ}} \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\Sigma}};$$

$$Z_c = \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}$$

рассчитывается как указано в 3.2;

$$Z_k = \sqrt{r_{1\Sigma k}^2 + x_{1\Sigma k}^2};$$

$r_{1\Sigma k}$ и $x_{1\Sigma k}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления цепи КЗ.

Ударный ток следует определять в соответствии с требованиями раздела 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
(рекомендуемое)

Примеры расчета токов КЗ

Пример 1. Для схемы, приведенной на рисунке 26, определить токи при трех-, двух- и однофазном КЗ в точке К1. Для трехфазного КЗ определить максимальные и минимальные значения тока КЗ.

Расчетная схема к примеру 1 и ее преобразование

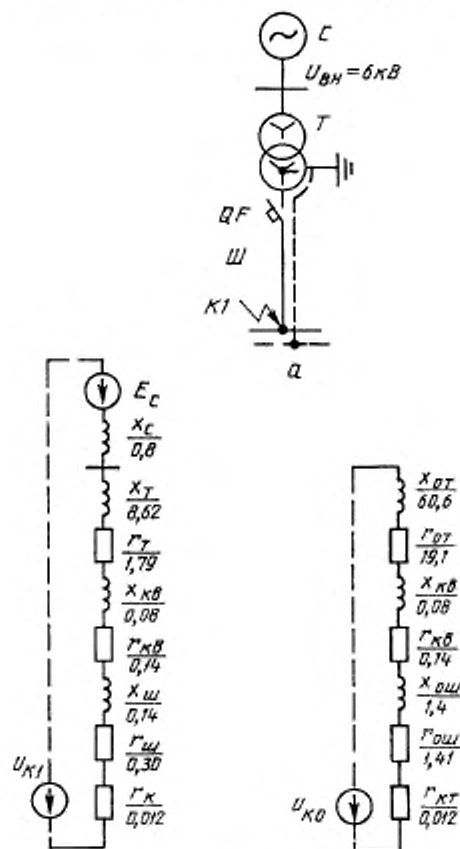


Рисунок 26

1.1 Исходные данные

Система С:

$$S_k = 200 \text{ МВ·А}; U_{\text{ср.ВН}} = 6,0 \text{ кВ.}$$

Трансформатор Т: ТС = 1000/6

$$S_{\text{т.ном}} = 1000 \text{ кВ·А}; U_{\text{ВН}} = 6,3 \text{ кВ}; \\ U_{\text{НН}} = 0,4 \text{ кВ}; P_{\text{к.ном}} = 11,2 \text{ кВт}; \\ u_k = 5,5 \text{ \%}.$$

Автоматический выключатель «Электрон»:

$$QF: r_{\text{кз}} = 0,14 \text{ мОм}; x_{\text{кз}} = 0,08 \text{ мОм.}$$

Шинопровод ШМА-4-1600Ш:

$$r_{ш} = 0,030 \text{ мОм/м}; x_{ш} = 0,014 \text{ мОм/м}; \\ r_{ин} = 0,037 \text{ мОм/м}; x_{ин} = 0,042 \text{ мОм/м}; l_{ш} = 10 \text{ м}.$$

Болтовые контактные соединения: $r_k = 0,003 \text{ мОм}$; $n = 4$.

1.2 Расчет параметров схемы замещения

1.2.1 Параметры схемы замещения прямой последовательности

Спротивление системы (x_c), рассчитанное по формуле (1), составит:

$$x_c = \frac{(400)^2}{200} \cdot 10^{-3} = 0,8 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления трансформаторов (r_T) и (x_T), рассчитанные по формулам (3) и (4), составят:

$$r_T = \frac{11,2 \cdot 0,4^2}{(1000)^2} \cdot 10^6 = 1,79 \text{ мОм}; \\ x_T = \sqrt{5,5^2 - \left(\frac{100 \cdot 11,2}{1000}\right)^2} \cdot \frac{0,4^2}{1000} \cdot 10^4 = 8,62 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления шинпровода:

$$r_{ш} = 0,030 \cdot 10 = 0,30 \text{ мОм}; x_{ш} = 0,014 \cdot 10 = 0,14 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений:

$$r_k = 0,003 \cdot 4 = 0,012 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление дуги определяют, как указано в приложении 9, рисунок 22: $r_d = 5,6 \text{ мОм}$.

1.2.2 Параметры схемы замещения нулевой последовательности

$$r_{0T} = 19,1 \text{ мОм}; x_{0T} = 60,6 \text{ мОм}; \\ r_{ин} = 0,037 \cdot 10 = 0,37 \text{ мОм}; x_{ин} = 0,042 \cdot 10 = 0,42 \text{ мОм}.$$

1.3 Расчет токов трехфазного КЗ

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_{ш} + r_{кв} + r_k = 1,79 + 0,30 + 0,14 + 0,013 = 2,24 \text{ мОм}; \\ r_{1\Sigma} = x_c + x_T + x_{ш} + x_{кв} = 0,80 + 8,62 + 0,14 + 0,08 = 9,64 \text{ мОм}; \\ r'_{1\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_d = 2,24 + 5,6 = 7,84 \text{ мОм};$$

$$I_{n0 \text{ max}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 23,33 \text{ кА};$$

$$I_{n0 \text{ min}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{7,84^2 + 9,64^2}} = 18,6 \text{ кА};$$

$$i_{y,d \text{ max}} = \sqrt{2} I_{n0 \text{ max}} K_{y,d} = \sqrt{2} \cdot 23,33 \cdot 1,45 = 47,84 \text{ кА};$$

$$i_{y,d \text{ min}} = \sqrt{2} I_{n0 \text{ min}} K_{y,d} = \sqrt{2} \cdot 18,6 \cdot 1,08 = 28,32 \text{ кА},$$

где $K_{y,d}$ определяют по кривой рисунка 2.

$$i_{a0 \text{ max}} = \sqrt{2} I_{n0 \text{ max}} = 32,9 \text{ кА}; \\ i_{a0 \text{ min}} = \sqrt{2} I_{n0 \text{ min}} = 26,23 \text{ кА}.$$

1.4 Расчет токов однофазного КЗ

$$r_{0\Sigma} = r_{0T} + r_{0ш} + r_{кв} + r_k = 19,1 + 0,3 + 3 \cdot 0,37 + 0,14 + 0,012 = 20,66 \text{ мОм};$$

$$x_{0\Sigma} = x_{0T} + x_{0ш} + x_{кв} = 60,6 + 0,14 + 3 \cdot 0,42 + 0,08 = 62,08 \text{ мОм};$$

$$r_{0\Sigma} = r_{0\Sigma} + r_d = 20,66 + 8,6 = 29,26 \text{ мОм};$$

$$I_{n0}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 2,24 + 20,66)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 8,13 \text{ кА}.$$

Ток однофазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги:

$$I_{n0}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 7,84 + 29,26)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 7,46 \text{ кА}.$$

1.5 Расчет токов двухфазного КЗ

$$I_{n0}^{(2)} = \frac{400}{2 \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 20,21 \text{ кА.}$$

Ток двухфазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги

$$I_{n0}^{(2)} = \frac{400}{2 \sqrt{(2,24 + 2,8)^2 + 9,64^2}} = 18,39 \text{ кА.}$$

Результаты расчета токов КЗ сведены в таблице 22.

Таблица 22 — Результаты расчета токов КЗ к примеру I

Точка КЗ	Вид КЗ	Максимальное значение тока КЗ, кА			Минимальное значение тока КЗ, кА		
		I_{n0}	$i_{\Delta 0}$	$i_{\Delta n}$	I_{n0}	$i_{\Delta 0}$	$i_{\Delta n}$
K1	K ⁽³⁾	23,33	32,9	47,84	18,6	26,23	28,32
K1	K ⁽¹⁾	8,13	—	—	7,46	—	—
K1	K ⁽²⁾	20,21	—	—	18,39	—	—

Пример 2. Для схемы, приведенной на рисунке 27, определить максимальные и минимальные значения токов при трехфазном КЗ в точках К1 и К2.

2.1 Исходные данные

Система С:

$$U_{\text{ср.вн}} = 10,5 \text{ кВ}; I_{\text{откл.ном}} = 11 \text{ кА.}$$

Трансформатор Т: ТС = 1600/10,0

$$S_{\text{Т ном}} = 1600 \text{ кВ·А}, U_{\text{ВН}} = 10,5 \text{ кВ}; \\ U_{\text{НН}} = 0,4 \text{ кВ}, P_{\text{к.ном}} = 16 \text{ кВт}, u_{\text{к}} = 5,5 \%$$

Шинопроводы:

Ш1: ШМА4-3200:

$$I_{\text{ном}} = 3200 \text{ А}, r_{\text{ш}} = 0,01 \text{ мОм/м}; \\ x_{\text{ш}} = 0,005 \text{ мОм/м}, l_1 = 10 \text{ м.}$$

Ш2, Ш3: ШМА4-1600:

$$I_{\text{ном}} = 1600 \text{ А}, r_{\text{ш}} = 0,03 \text{ мОм/м}; \\ x_{\text{ш}} = 0,014 \text{ мОм/м}, l_2 = 20 \text{ м}, l_3 = 30 \text{ м.}$$

Ш4, Ш5: ШРА-73У3:

$$I_{\text{ном}} = 600 \text{ А}, r_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мОм/м}; \\ x_{\text{ш}} = 0,13 \text{ мОм/м}, l_4 = 50 \text{ м}, l_5 = 40 \text{ м.}$$

Кабельные линии:

$$\text{КЛ1, КЛ2, КЛ3: ААШв} = 3 \times 185; r_{\text{кб}} = 0,208 \text{ мОм/м}; x_{\text{кб}} = 0,055 \text{ мОм/м}; \\ l_1 = 150 \text{ м}, l_2 = l_3 = 20 \text{ м.}$$

Измерительные трансформаторы тока:

ТА1, ТА2:

$$I_{\text{ном}} = 500 \text{ А}, r_{\text{ТА1}} = r_{\text{ТА2}} = 0,05 \text{ мОм}, \\ x_{\text{ТА1}} = x_{\text{ТА2}} = 0,07 \text{ мОм};$$

ТА3, ТА4, ТА5:

$$I_{\text{ном}} = 200 \text{ А}, r_{\text{ТА3}} = r_{\text{ТА4}} = r_{\text{ТА5}} = 0,42 \text{ мОм}; \\ x_{\text{ТА3}} = x_{\text{ТА4}} = x_{\text{ТА5}} = 0,67 \text{ мОм.}$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений:

$$r_{\text{к}} = 0,03 \text{ мОм}, n = 4.$$

Автоматические выключатели типа «Электрон»:

QF1, QF4:

$$I_{\text{ном}} = 1000 \text{ А}, r_{\text{кв1}} = r_{\text{кв4}} = 0,25 \text{ мОм}; \\ x_{\text{кв1}} = x_{\text{кв4}} = 0,1 \text{ мОм};$$

QF2, QF3, QF5, QF6:

$$I_{\text{ном}} = 400 \text{ А}, r_{\text{кв2}} = r_{\text{кв3}} = r_{\text{кв5}} = r_{\text{кв6}} = 0,65 \text{ мОм}, \\ x_{\text{кв2}} = x_{\text{кв3}} = x_{\text{кв5}} = x_{\text{кв6}} = 0,17 \text{ мОм},$$

QF7, QF8, QF9, QF10:

$$I_{\text{ном}} = 200 \text{ А};$$

$$r_{\text{кв}7} = r_{\text{кв}8} = r_{\text{кв}9} = r_{\text{кв}10} = 1,1 \text{ МОм};$$

$$x_{\text{кв}7} = x_{\text{кв}8} = x_{\text{кв}9} = x_{\text{кв}10} = 0,5 \text{ МОм}.$$

Синхронный двигатель СД:

СД-12-24-12А:

$$P = 125 \text{ кВт}; U_{\text{ном}} = 380 \text{ В};$$

$$I_{\text{ном}} = 234 \text{ А}, \cos \varphi_{\text{ном}} = 0,811, I_{\text{пуск}}/I_{\text{ном}} = 3,5;$$

$$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}} = 1,2, \frac{M_{\text{max}}}{M_{\text{ном}}} = b_{\text{ном}} = 1,8.$$

Расчетная схема к примеру 2

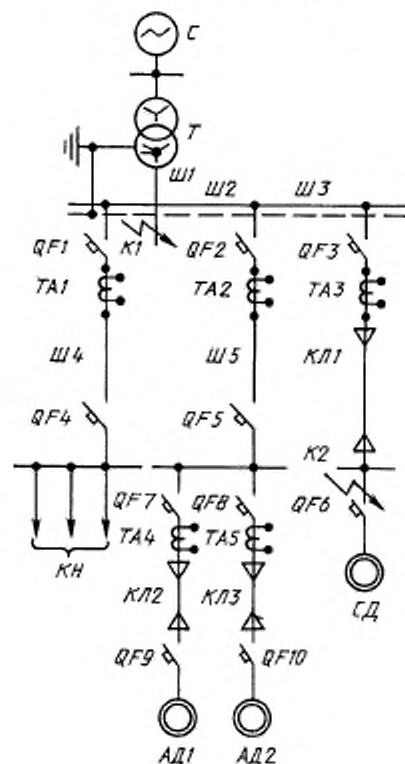


Рисунок 27

Асинхронные двигатели АД1 и АД2:

$$\text{А03—315М—6У3: } P = 132 \text{ кВт}, I_{\text{пуск}}/I_{\text{ном}} = 7,0;$$

$$U_{\text{ном}} = 380 \text{ В}, I_{\text{ном}} = 238,6 \text{ А}, M_{\text{max}}/M_{\text{ном}} = b_{\text{ном}} = 2,6;$$

$$M_{\text{пуск}}/M_{\text{ном}} = 1,6; M_{\text{плб}}/M_{\text{ном}} = 0,8; \cos \varphi_{\text{ном}} = 0,9;$$

$$n_c = 1000 \text{ об/мин}; \eta = 93,5 \%; s_{\text{ном}} = 1,7 \%.$$

Комплексная нагрузка КН:

Суммарная активная мощность составляет $P_{\Sigma} = 350 \text{ кВт}$, $\cos \varphi = 0,8$. В состав нагрузки входят асинхронные двигатели (АД), лампы накаливания (ЛН), преобразователи (П) в следующем соотношении: $P_{\text{АД}} = 175 \text{ кВт}$, $P_{\text{ЛН}} = 35 \text{ кВт}$, $P_{\text{П}} = 140 \text{ кВт}$.

2.2 Расчет параметров схемы замещения (рисунок 28)

Схема замещения к примеру 2

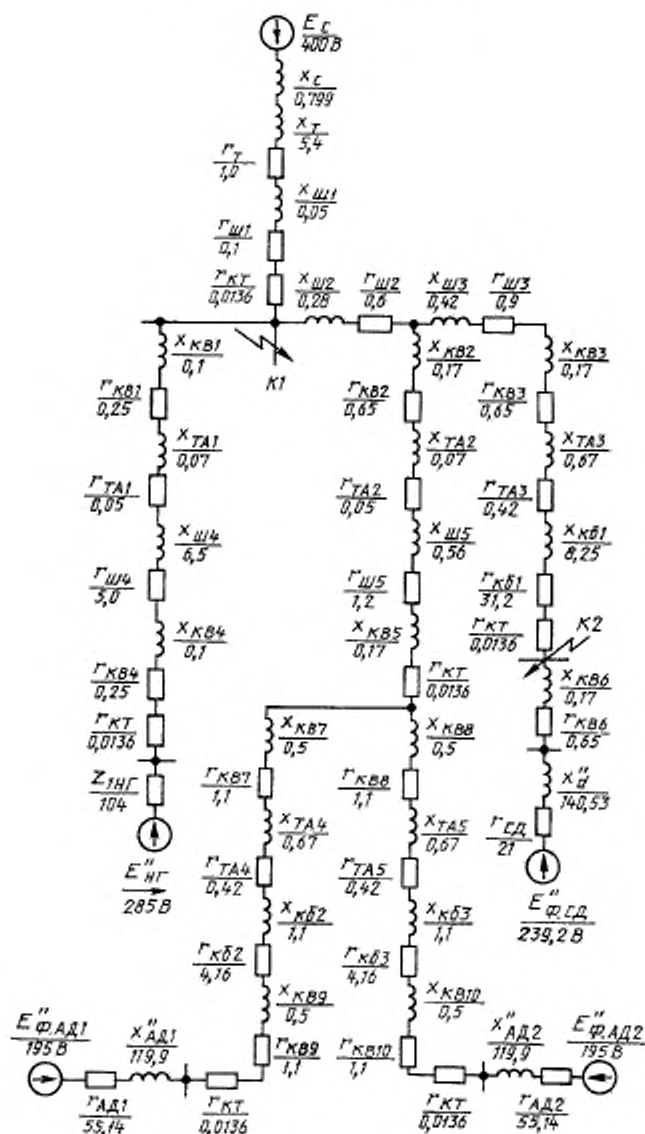


Рисунок 28

2.2.1 Параметры схемы замещения прямой последовательности

Сопrotивление системы (x_c), рассчитанное по формуле (2) настоящего стандарта, составит:

$$x_c = \frac{(400)^2 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 11 \cdot 10,5} = 0,8 \text{ мОм.}$$

Активное (r_T) и индуктивное (x_T) сопротивления трансформаторов, рассчитанные по формулам (3), (4) настоящего стандарта, составят:

$$r_T = \frac{16 \cdot 0,4^2}{(1600)^2} \cdot 10^6 = 1,0 \text{ мОм};$$

$$x_T = \sqrt{5,5^2 - \left(\frac{100-16}{1600}\right)^2} \cdot \frac{0,4^2}{1600} \cdot 10^4 = 5,4 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления шинпроводов:

$$\text{Ш1: } r_{ш1} = 0,01 \cdot 10 = 0,1 \text{ мОм}; x_{ш1} = 0,005 \cdot 10 = 0,05 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш2: } r_{ш2} = 0,03 \cdot 20 = 0,6 \text{ мОм}; x_{ш2} = 0,014 \cdot 20 = 0,28 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш3: } r_{ш3} = 0,03 \cdot 30 = 0,9 \text{ мОм}; x_{ш3} = 0,014 \cdot 30 = 0,42 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш4: } r_{ш4} = 0,1 \cdot 50 = 5,0 \text{ мОм}; x_{ш4} = 0,13 \cdot 50 = 6,5 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш5: } r_{ш5} = 0,1 \cdot 40 = 4,0 \text{ мОм}; x_{ш5} = 0,13 \cdot 40 = 5,2 \text{ мОм};$$

Активное и индуктивное сопротивления кабельных линий:

$$\text{КЛ1: } r_{кб1} = 0,208 \cdot 150 = 31,2 \text{ мОм}; x_{кб1} = 0,055 \cdot 150 = 8,25 \text{ мОм};$$

$$\text{КЛ2, КЛ3: } r_{кб2} = r_{кб3} = 0,208 \cdot 20 = 4,16 \text{ мОм};$$

$$x_{кб2} = x_{кб3} = 0,055 \cdot 20 = 1,1 \text{ мОм}.$$

Расчет параметров АД1 и АД2:

Принимая $P_{мх} = 0,02 \cdot P_{ном}$; $r_1 = s_{ном} Z_{*АДном} = 0,017 Z_{*АДном}$,
получаем

$$r_2 = \frac{0,36 \cdot 1,6 \cdot (132 - 1,02)}{7,0^2 \cdot 200,5^2 \cdot (1 - 0,017)} \cdot 10^6 = 40 \text{ мОм};$$

$$r_1 = \frac{s_{ном}}{100} \cdot \frac{U_{ном}^2 \cos \varphi_{ном}}{P_{ном}} = \frac{1,7}{100} \cdot \frac{0,38^2 \cdot 0,9 \cdot 10^6}{132} = 16,74 \text{ мОм};$$

$$Z''_{АД} = \frac{U_{ном}}{\sqrt{3} \cdot I_{*пуск} \cdot I_{*ном}} = \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 7 \cdot 238,5} = 132 \text{ мОм};$$

$$r_{АД} = 16,74 + 0,96 \cdot 40 = 55,14 \text{ мОм};$$

$$x''_{АД} = \sqrt{132^2 - 55,14^2} = 119,9 \text{ мОм};$$

$$T_p = \frac{119,9 + 3,09}{314 \cdot 40} = 0,01 \text{ с}; T_a = \frac{119,9 + 3,09}{314(16,74 + 6,76)} = 0,02 \text{ с};$$

$$E''_{ф.АД} = \sqrt{(220 \cdot 0,9 - 238,6 \cdot 0,055)^2 + (220 \cdot 0,44 - 238,6 \cdot 0,145)^2} = 195 \text{ В}.$$

Расчет параметров СД:

$$x''_{*дном} = 0,15; r_{сд} = 0,15 x''_{*д};$$

$$Z_{сд.дном} = \frac{0,382 \cdot 10^6}{125} = 936,9 \text{ мОм};$$

$$x''_d = 140,53 \text{ мОм}; r_{сд} = 21 \text{ мОм};$$

$$E''_{ф.СД} = \sqrt{(220 - 234 \cdot 0,14 - 0,585)^2 + (234 \cdot 0,021 - 0,811)^2} = 239,2 \text{ В}.$$

Расчет параметров комплексной нагрузки НГ

Параметры комплексной нагрузки определяют по кривым рисунка 11а приложения 8, при этом:

$$P_{*АД} = \frac{175}{350} = 0,5; P_{*ЛН} = \frac{35}{350} = 0,1; P_{*П} = \frac{140}{350} = 0,4;$$

$Z_{1НГ} = 0,3; Z_{2НГ} = 0,35; E'' = 0,75$ или в именованных единицах;

$$Z_{1НГ} = 0,3 \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 630} = 104 \text{ мОм}; \quad Z_{2НГ} = 121 \text{ мОм}; \quad E''_{НГ} = 285 \text{ В}.$$

2.3 Расчет токов трехфазного КЗ

2.3.1 Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К1 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= r_T + r_{ш1} + r_k = 1,0 + 0,1 + 0,012 = 1,11 \text{ мОм}; \\ r_{1\Sigma} &= x_c + x_T + x_{ш1} = 0,799 + 5,4 + 0,05 = 6,25 \text{ мОм}; \\ r''_{1\Sigma} &= r_{1\Sigma} + r_A = 1,11 + 4 = 5,11 \text{ мОм}; \end{aligned}$$

$$I_{п0к1max} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{1,11^2 + 6,25^2}} = 33,38 \text{ кА};$$

$$I_{п0к1min} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5,11^2 + 6,25^2}} = 28,6 \text{ кА};$$

$$i_{yак1max} = \sqrt{2} \cdot 36,38 \cdot 1,55 = 79,75 \text{ кА};$$

$$i_{yак1min} = \sqrt{2} \cdot 28,6 \cdot 1,10 = 44,9 \text{ кА};$$

$$i_{a0max} = 54,45 \text{ кА}; \quad i_{a0min} = 40,45 \text{ кА}.$$

2.3.2 Необходимость учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки на ток при металлическом КЗ в точке К1, определенная в соответствии с 1.4 настоящего стандарта, показывает, что $I_{\Sigma\Delta\Delta} = 2I_{\Delta\Deltaном} = 2 \cdot 238 = 476 \text{ А}$ больше, чем $0,01I_{п0к1max} = 0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому асинхронные двигатели следует учитывать.

$I_{C\Delta\Deltaном} = 234 \text{ А}$ меньше, чем $0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому синхронный двигатель не следует учитывать.

$$I_{кв} = \frac{350 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,8} = 630 \text{ А больше, чем } 0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А},$$

поэтому влияние комплексной нагрузки следует учитывать.

Таким образом, при расчете суммарного тока КЗ в точке К1 следует учитывать влияние асинхронных двигателей и комплексной нагрузки. Такой же вывод следует и при условии учета электрической дуги.

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от комплексной нагрузки:

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= r_{кв1} + r_{Т\Delta\Delta 1} + r_{ш4} + r_{кв4} + r_k = 0,25 + 0,05 + 5,0 + 0,25 + 0,0126 = 5,56 \text{ мОм}; \\ x_{1\Sigma} &= x_{кв1} + x_{Т\Delta\Delta 1} + x_{ш4} + x_{кв4} = 0,1 + 0,07 + 6,5 + 0,1 = 6,77 \text{ мОм}; \\ r''_{1\Sigma} &= r_{1\Sigma} + r_A = 5,56 + 4 = 9,56 \text{ мОм}; \end{aligned}$$

$$I_{п0НГmax} = \frac{285}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(104 \cdot 0,8 + 5,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,46 \text{ кА};$$

$$i_{a0НГmax} = \sqrt{2} \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА}; \quad i_{yаНГmax} = \sqrt{2} \cdot 1,0 \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА};$$

$$I_{п0НГmin} = \frac{285}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(104 \cdot 0,8 + 9,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,42 \text{ кА};$$

$$i_{a0НГmin} = \sqrt{2} \cdot 1,42 = 2,0 \text{ кА}; \quad i_{yаНГmin} = \sqrt{2} \cdot 1,42 \cdot 1,0 = 2,00 \text{ кА}.$$

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от асинхронных двигателей:

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= \frac{1}{2} (r_{\Delta\Delta 1} + r_{кв9} + r_{кв2} + r_{Т\Delta\Delta 4} + r_{кв7}) + r_{кв5} + r_{ш5} + r_{Т\Delta\Delta 2} + r_{кв2} + r_{ш2} + r_k; \\ r_{1\Sigma} &= \frac{1}{2} (55,14 + 1,1 + 4,16 + 0,67 + 1,1) + 0,65 + 4,0 + 0,05 + 0,65 + 0,6 + 0,12 = 37,16 \text{ мОм}; \end{aligned}$$

$$x_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (x''_{\Delta\Delta 1} + x_{кв9} + x_{кв2} + x_{Т\Delta\Delta 4} + x_{кв7}) + x_{кв5} + x_{ш5} + x_{Т\Delta\Delta 2} + x_{кв2} + x_{ш2};$$

$$x_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (145,9 + 0,5 + 1,1 + 0,67 + 0,5) + 0,17 + 5,2 + 0,07 + 0,17 + 0,28 = 80,23 \text{ мОм};$$

$$I_{п0\Delta\Delta max} = \frac{195}{\sqrt{37,16^2 + 80,23^2}} = 2,21 \text{ кА};$$

$$i_{a0AДmax} = \sqrt{2} \cdot 2,4 = 3,12 \text{ кА};$$

$$i_{yAДmax} = \sqrt{2} \cdot 3,12 (e^{-0,01/0,01} + e^{-0,01/0,02}) = 3,84 \text{ кА};$$

$$I_{п0AДmin} = \frac{195}{\sqrt{(37,16+4)^2 + 80,23^2}} = 2,16 \text{ кА};$$

$$i_{a0AДmin} = \sqrt{2} \cdot 2,16 = 3,05 \text{ кА};$$

$$i_{yAДmin} = 3,05 \text{ кА}.$$

2.3.3 Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К2 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки:

$$r_{1\Sigma} = r_1 + r_{ш1} + r_{ш2} + r_{ш3} + r_k + r_{ТАЗ} + r_{1к01} + r_{к02} = 1,0 + 0,1 + 0,6 + 0,9 + 0,012 + 0,42 + 31,2 + 0,65 = 34,88 \text{ мОм};$$

$$x_{1\Sigma} = x_c + x_l + x_{ш1} + x_{ш2} + x_{ш3} + x_{ТАЗ} + x_{1к01} + x_{к02} = 0,8 + 5,4 + 0,05 + 0,7 + 0,67 + 8,25 + 0,17 = 16,04 \text{ мОм};$$

$$I_{п0к2max} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{34,88^2 + 16,04^2}} = 6,02 \text{ кА};$$

$$i_{yк2max} = \sqrt{2} \cdot 6,02 \cdot 1,0 = 8,50 \text{ кА};$$

$$i_{a0к2max} = 8,50 \text{ кА}.$$

При определении минимального значения тока следует учесть влияние электрической дуги и увеличение активного сопротивления кабеля вследствие нагревания его током КЗ:

$$r'_\Sigma = r_{1\Sigma} + r_d + r_{1к01}(C_0 - 1).$$

где r_d — сопротивление дуги, определяемое в соответствии с рисунком 15 приложения 9, при этом в соответствии с (42) $I_{к01\Sigma} = 158 \text{ м};$

C_0 — коэффициент, определяемый для $t_{откл} = 0,6 \text{ с}$ в соответствии с рисунком 7 приложения 2.

$$r'_\Sigma = 34,88 + 16,3 + 31,2(1,05 - 1) = 52,74 \text{ мОм};$$

$$I_{п0к2min} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{52,74^2 + 16,04^2}} = 4,19 \text{ кА};$$

$$i_{yк2min} = \sqrt{2} \cdot 4,19 \cdot 1,0 = 5,93 \text{ кА};$$

$$i_{a0к2min} = 5,93 \text{ кА}.$$

Таблица 23 — Результаты расчета токов КЗ к примеру 2

Точка КЗ	Вид КЗ	Составляющие тока КЗ по ветвям	Максимальное значение тока КЗ, кА			Минимальное значение тока КЗ, кА		
			$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{yа}$	$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{yа}$
К1	К ⁽³⁾	Т	36,38	54,45	79,75	28,6	40,45	44,9
К1	К ⁽³⁾	НГ	1,46	2,06	2,06	1,42	2,0	2,0
К1	К ⁽³⁾	АД	2,21	3,12	3,84	2,16	3,05	3,05
К1	К ⁽³⁾	К1	40,24	59,9	85,65	32,37	45,76	50,68
К2	К ⁽³⁾	Т	6,02	8,5	8,5	4,19	5,93	5,93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26522—85	1,2

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 16.06.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 4,60. Тираж 20 экз. Зак. 424. С 2961.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано и отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ».