

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФОРМА №1 НАЛАДКИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТ  
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ  
ТОКАМИ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (БЭ1103, БЭ1101),  
ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ  
ОБМОТКИ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (БЭ1102)



МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СФЕР ОРГРЭС

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТ  
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ  
ТОКАМИ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (БЭ1103, БЭ1101),  
ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ  
ОБМОТКИ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (БЭ1102)

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

Москва

Р А З Р А Б О Т А Н О фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОГРЭС

И С П О Л Н И Т Е Л И Н.П.САНДУРЯН (ОГРЭС - составление Методических указаний), Л.А.ШЕЙНИМАН (ЦНИИЭП - разработка программы расчета коэффициентов В и С характеристики блока защиты по перегрузочной характеристике генератора методом наименьших квадратов на ПЭВМ (приложение 9, п.2)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О фирмой ОГРЭС 28.06.91 г.

Заместитель главного инженера Ф.Л.КОГАН

(C) СПО ОГРЭС, 1993

---

Подписано к печати 16.07.93

Формат 60x84 I/16

Печать офсетная Усл.печ.л. 6,51 Уч.-изд.л. 6,5 Тираж 775 экз.

Заказ № 101/93 Издат. № 92073

---

Производственная служба передового опыта эксплуатации  
энергопредприятий ОГРЭС

105023, Москва, Семёновский пер., д.15

Участок оперативной полиграфии СПО ОГРЭС  
109432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, строение 6

УДК 621.316.925

---

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЗАЩИТ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРОВ ТОКАМИ  
ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
(БЭ1103, БЭ1101), ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ  
ОБМОТКИ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (БЭ1102)

---

Вводятся  
впервые

Срок действия установлен  
с 01.10.93 г.  
до 01.10.98 г.

Методические указания распространяются на блоки защит от перегрузок генератора и содержат объем и порядок проверки при новом включении защит от перегрузки обмотки статора токами прямой (БЭ1103) и обратной (БЭ1101) последовательности, защиты от перегрузки обмотки ротора (БЭ1102), указания по техническому обслуживанию.

В приложениях I-IO приведены технические данные, краткое описание структурных схем блоков защит, формы протоколов проверки, методика расчета коэффициентов В и С характеристики блока защиты по перегрузочной характеристике генератора.

Методические указания составлены на основании документации института-разработчика (ВНИИР), опыта экспериментально-наладочных работ фирмы ОРГРЭС.

Методические указания предназначены для персонала наладочных организаций и служб релейной защиты электростанций, занимающегося наладкой и эксплуатацией устройств релейной защиты.

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Блок защиты БЭ1101 предназначен для защиты генераторов мощностью 63-1000 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток от перегрузок токами обратной последовательности при несимметричных перегрузках и коротких замыканий.

Блок защиты включается во вторичные цепи трансформаторов тока фаз А, В, С, установленных со стороны нулевых выводов генератора.

Интегральный орган блока защиты БЭИ101 реализует зависимую выдержку времени на срабатывание от значения тока обратной последовательности и выполняет функции ближнего и дальнего резервирования.

Отсечка блока защиты БЭИ101 осуществляет функции резервирования защит, смежных с генераторами элементов.

1.2. Блок защиты БЭИ102 предназначен для защиты генераторов мощностью 63-1000 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток от перегрузки обмотки ротора током возбуждения при длительных форсировках возбуждения в случаях аварийного снижения напряжения в энергосистеме или при неисправностях в системе возбуждения.

Блок защиты может включаться в одну фазу вторичных цепей трансформаторов тока, установленных на выпрямительном трансформаторе или вспомогательном генераторе системы возбуждения, а также к датчикам тока ротора различных типов с выходным переменным током значением 5 мА.

Характеристика интегрального органа блока защиты должна согласовываться с характеристикой блока ограничения перегрузки автоматического регулятора возбуждения.

1.3. Блок защиты БЭИ103 предназначен для защиты генераторов мощностью 63-1000 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток от симметричных перегрузок обмотки статора.

Блок защиты БЭИ103 включается в одну из фаз вторичных цепей трансформаторов тока нулевых или линейных выводов генератора.

Характеристика интегрального органа блока защиты БЭИ103 соответствует перегрузочным характеристикам обмоток статора генератора.

1.4. Блоки защиты БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 выполнены на базе интегральных микросхем; в качестве выходных реле используются реле РЭК 29.

Основные технические данные блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103, перечень типоисполнений их функциональных блоков и назначение переключающих устройств приведены в приложениях I, 2, 3.

Краткое описание структурных схем и принципа действия блоков защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 приведены в приложении 4.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При техническом обслуживании блоков защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 необходимо руководствоваться требованиями действующих "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (М. : Энергоатомиздат, 1987).

Корпуса блоков защиты, установленных на релейных панелях, перед вводом в эксплуатацию должны быть надежно заземлены.

При техническом обслуживании блоков защит выемка функциональных блоков из кассет и их установка, подсоединение измерительных приборов к контрольным точкам на печатных платах должны производиться при отключенном переключателе питания блока защиты постоянным оперативным током SAI, расположенным на лицевой панели блока питания защиты.

При измерении потенциалов на печатных платах в случаях поиска неисправности в блоке защиты допускается не отключать переключатель питания SAI, но необходимо пользоваться измерителем с проводниками со специальным фиксированным зажимом (чулевой потенциал) и с заостренным щупом, исключающими закорачивание разнопотенциальных точек.

## 3. ПРОВЕРКА БЛОКОВ ЗАЩИТ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ

### 3.1. Подготовительные работы

Подготовить заводскую документацию на блоки защиты, схему релейной защиты генератора (блока генератор-трансформатор), заданные уставки по токам срабатывания и перегрузочные характеристики генератора, основные технические данные генератора.

Подготовить протоколы для внесения результатов проверки блоков защиты. Формы протоколов проверки блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 приведены в приложениях 6 – 8.

Подготовить необходимые приборы, инструмент, удлинительные проводниковые жгуты с разъемами ОНП-ВГ-7-32 и ГЛДИ (токовый) для настройки отдельных блоков.

Перечень рекомендуемых приборов и устройств, используемых при проведении технического обслуживания, приведен в приложении 5.

Принципиальные электрические схемы блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 приведены на рис. I-I<sup>7</sup>.

### 3.2. Внешний и внутренний осмотры

При внешнем осмотре следует проверить отсутствие механических повреждений блоков защит и их функциональных блоков.

При внутреннем осмотре следует проверить соответствие установленных перемычек требуемому типоисполнению блока защиты, состояние печатного монтажа и разъемных контактных соединений.

### 3.3. Проверка изоляции

#### 3.3.1. Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции цепей напряжением до 24 В по отношению к корпусу производится мегаомметром на напряжение 100 В. Измерение сопротивления изоляции независимых цепей тока, напряжения, питания ±220 В, контактов сигнализации неисправности, контактов выходных реле по отношению к корпусу и между собой производится мегаомметром на напряжение 500 В.

Условия и порядок измерения сопротивления изоляции следующее:  
объединить контактные зажимы блоков защиты, относящиеся к одной независимой цепи, согласно табл. I;

установить перемычки в контрольных гнездах (далее КГн) блока питания "0V" - "+24V" и блока стабилизации напряжения "0V" - "+15V" и "0V" - "-15V";

разомкнуть перемычку между контактными зажимами блоков защиты БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 ХГЗ:29 и ХГЗ:30, объединяющую нулевой потенциал цепей напряжением до 24 В с корпусом;

измерить сопротивление изоляции цепей напряжением до 24 В относительно корпуса (между ХГЗ:29 - ХГЗ:30 в БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103).

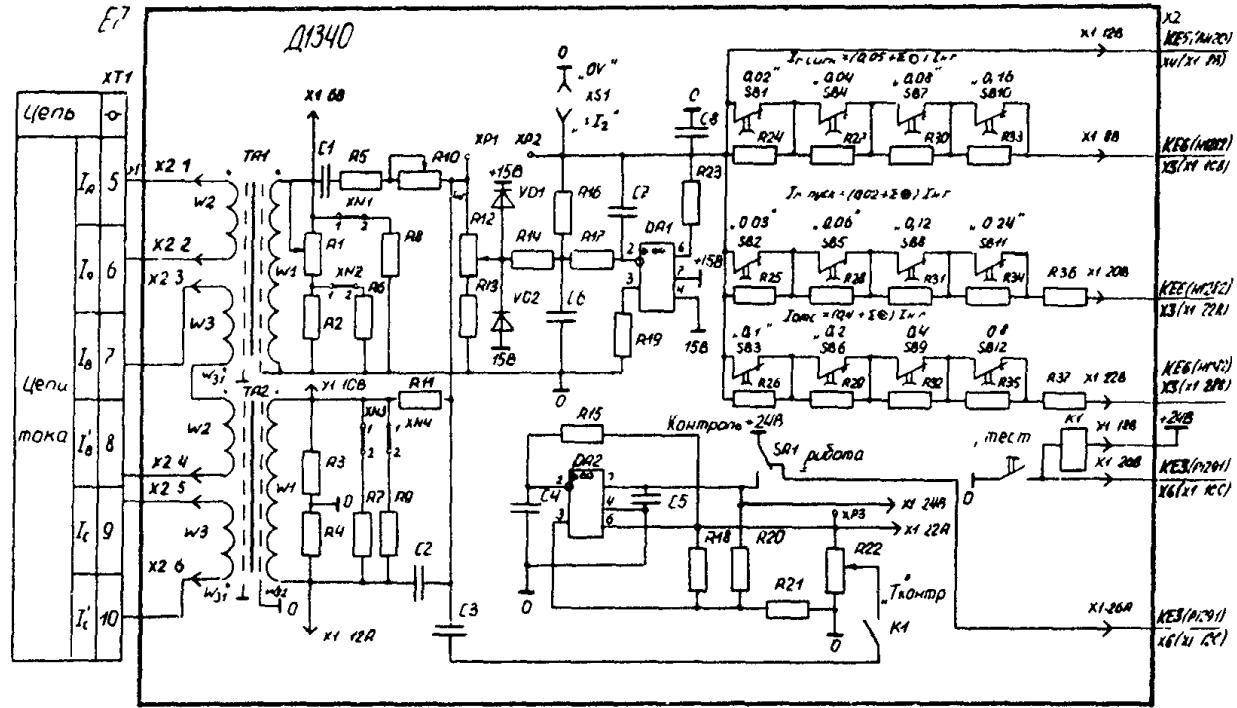


Рис. I. Принципиальная электрическая схема блока преобразователя входных сигналов Д1340 защиты Б31101

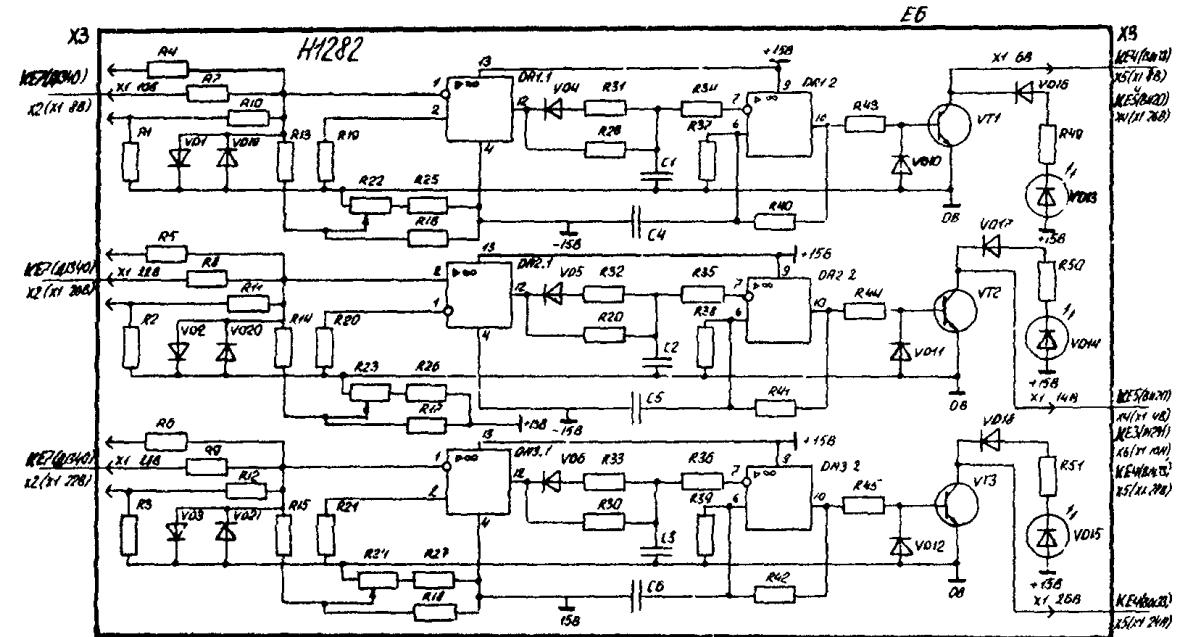


Рис.2. Принципиальная электрическая схема блока напряжения HI282 защиты БЭИ101

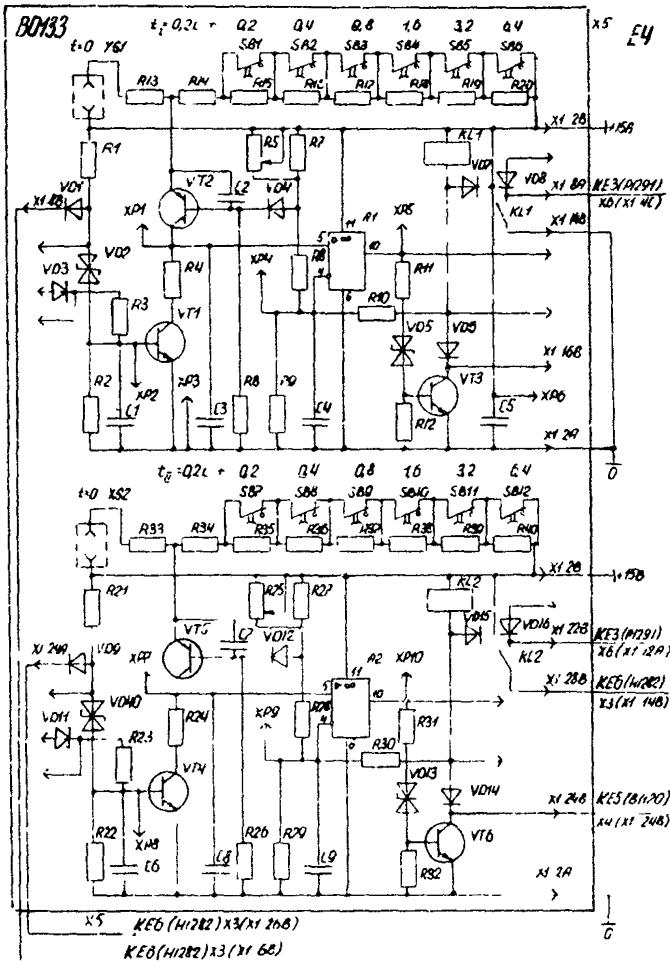


Рис.3. Принципиальная электрическая схема блока независимой выдержки времени ВО133 защиты БЭ1101

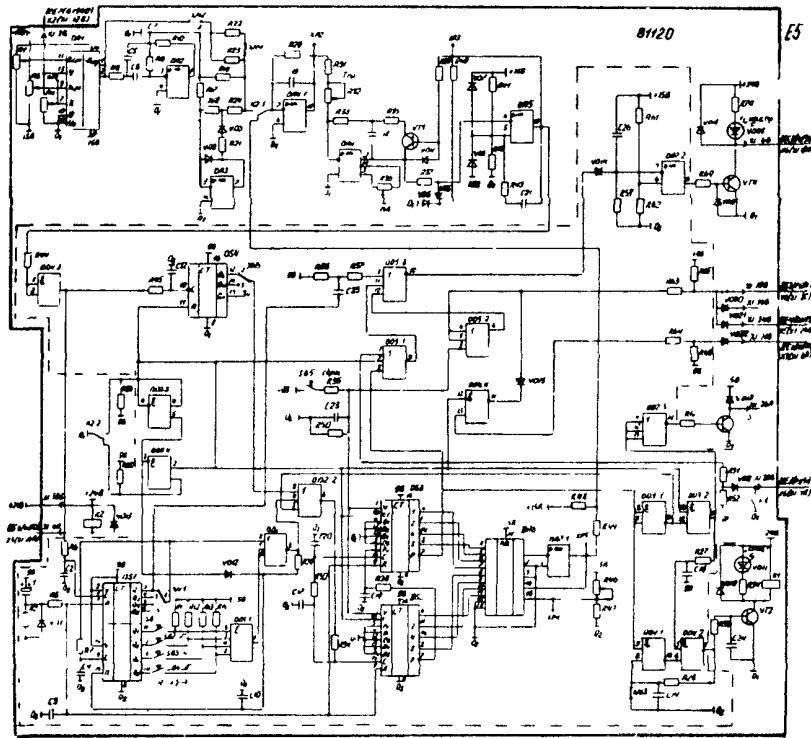


Рис.4. Принципиальная электрическая схема блока интегральной выдержки времени BII20 защиты ББII01


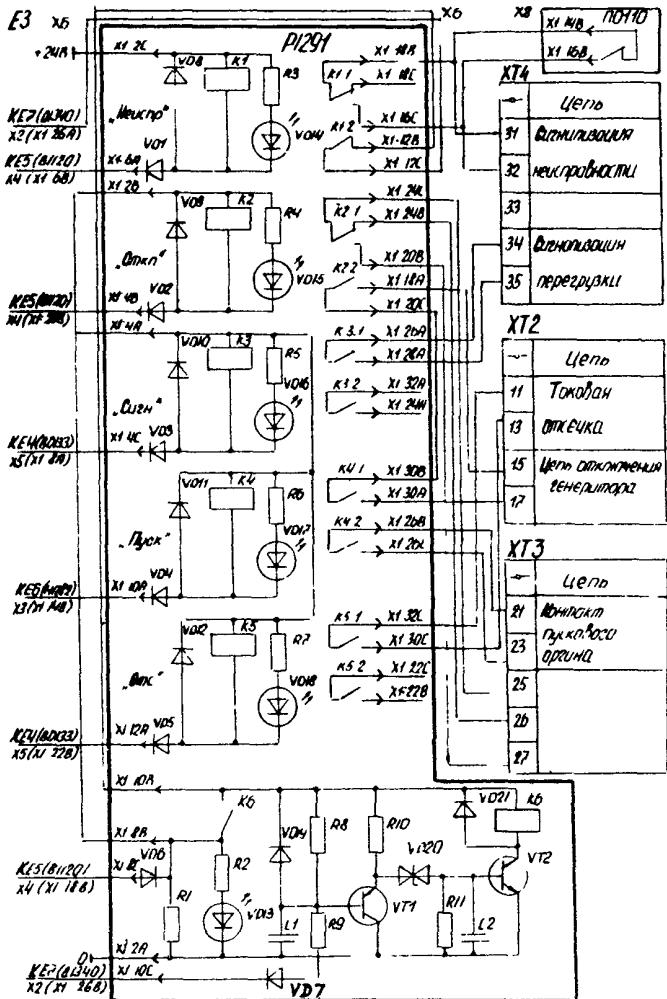


Рис.5. Принципиальная электрическая схема блока реле Р1291 защиты БЭ1101

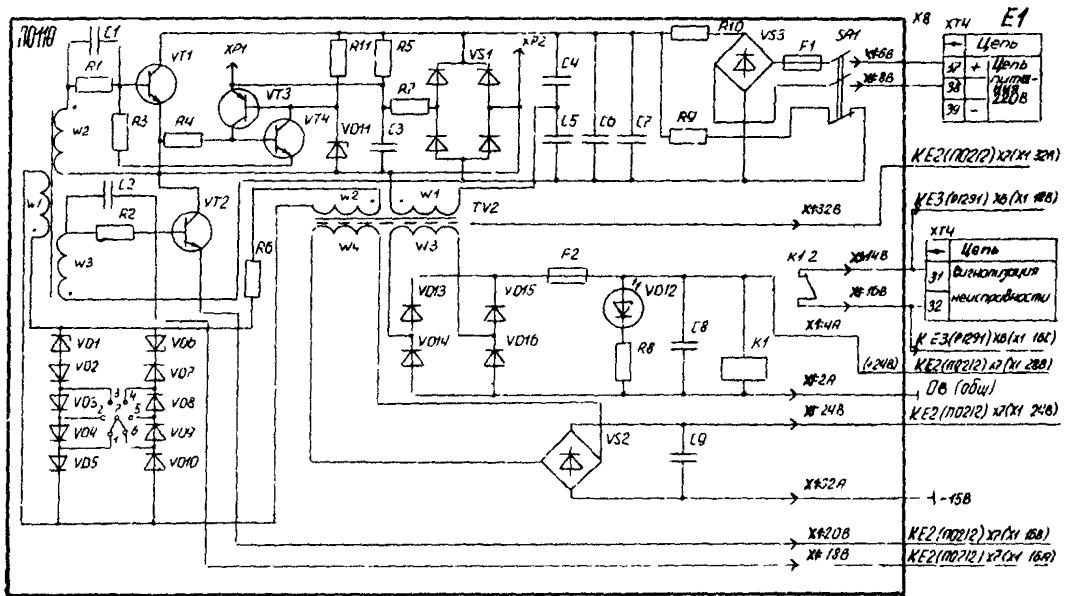

- 12 -

Рис.6. Принципиальная электрическая схема блока питания ПСИИ01 защиты БЭИИ01

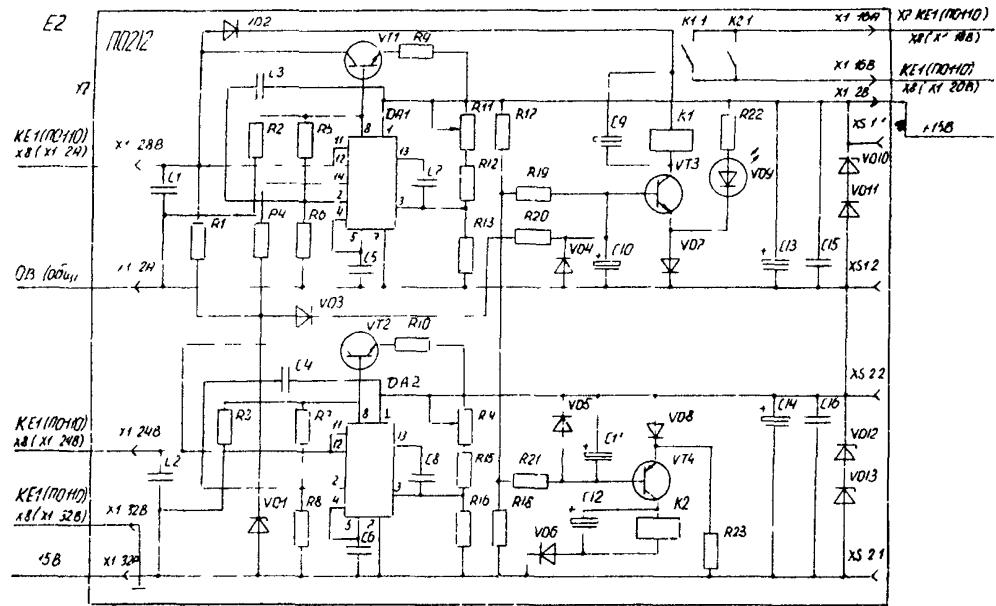


Рис.7. Принципиальная электрическая схема блока стабилизации напряжения П0212 защиты БЭ1101

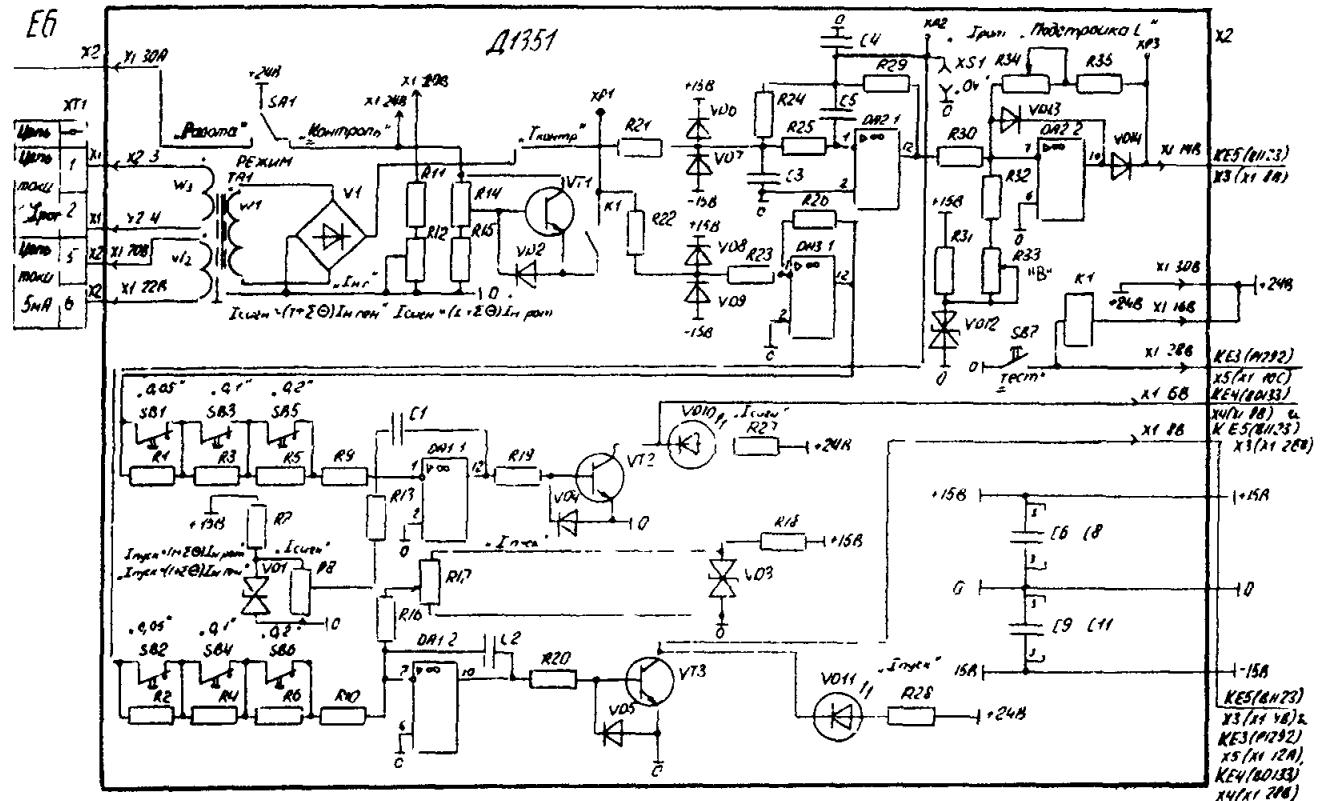


Рис.8. Принципиальная электрическая схема блока преобразователя входных сигналов Д1351 защиты БЭП102

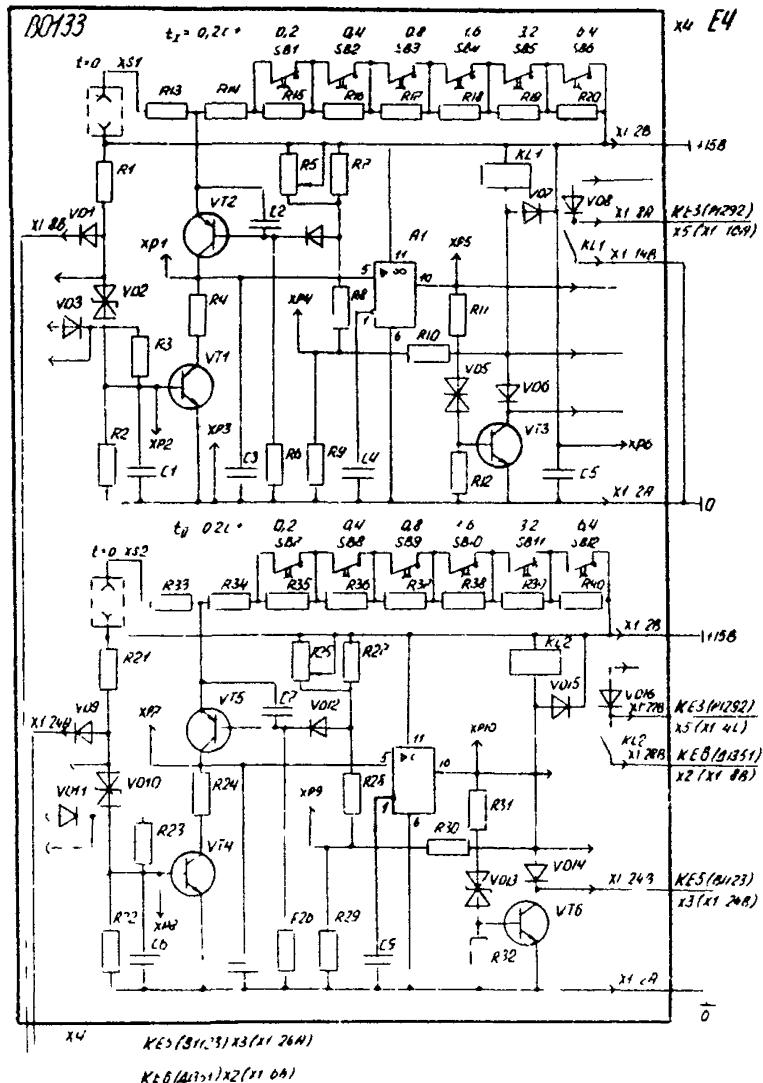


Рис.9. Принципиальная электрическая схема блока независимой выдержки времени ВО133 защиты БЭ1102

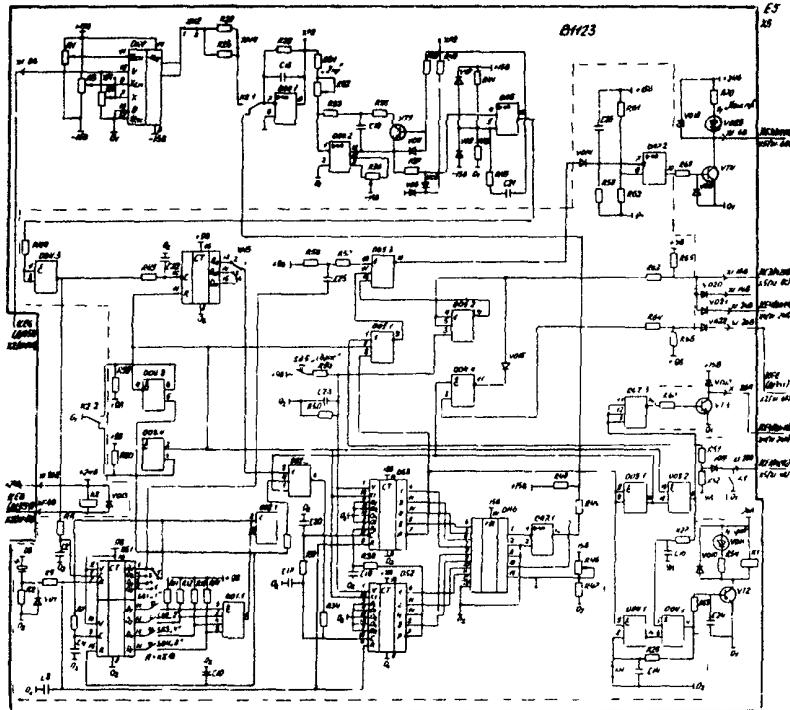


Рис.10. Принципиальная электрическая схема блока интегральной выдержки времени ВИ123 защиты БЭ1102

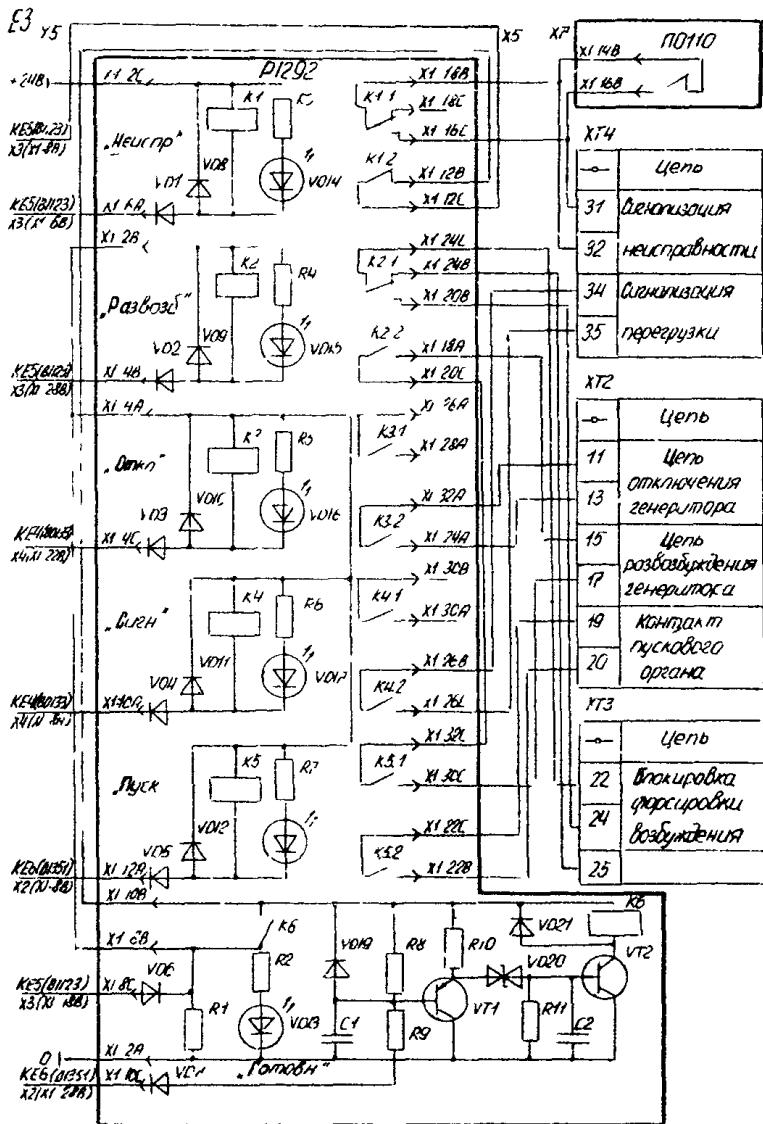


Рис. II. Принципиальная электрическая схема блока реле Р1292  
запчасти № 1102

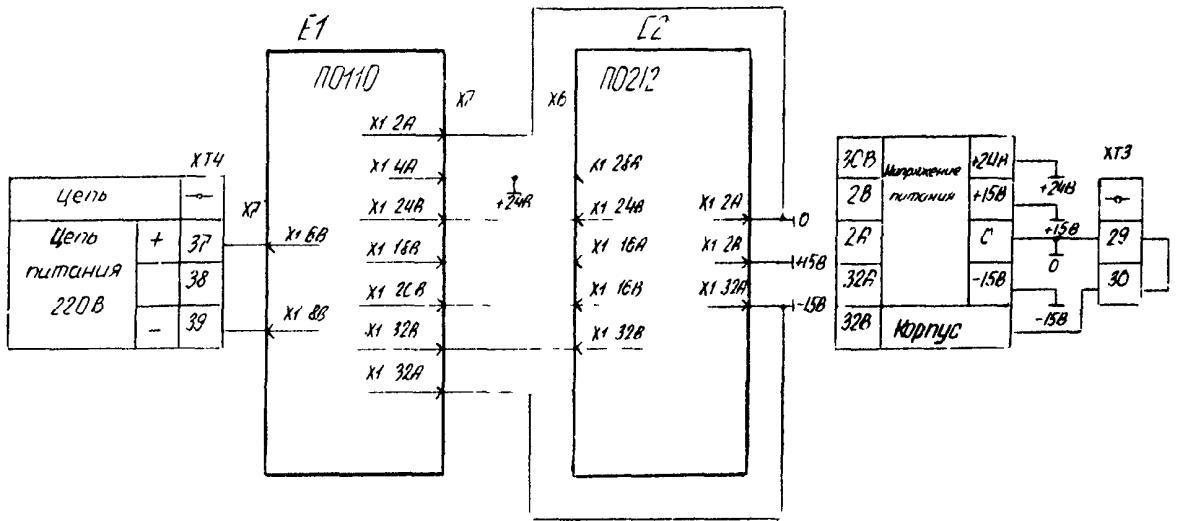


Рис. I2. Электрические связи блоков питания и стабилизации напряжения защиты Е3II02

Примечание. Принципиальные электрические схемы блоков питания П0110 и стабилизации напряжения П0212 защиты Е3II02 аналогичны приведенным на рис. 6, 7.

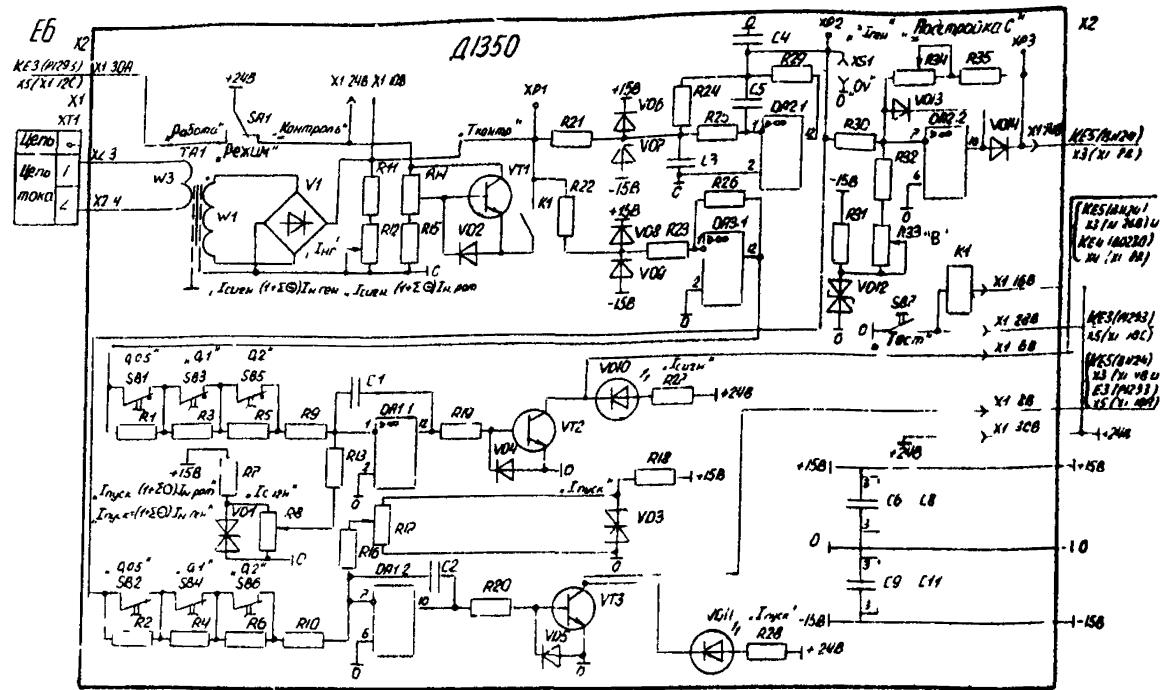


Рис. I.3. Принципиальная электрическая схема блока преобразователя входных сигналов ДИ350 защиты БЭПОЗ

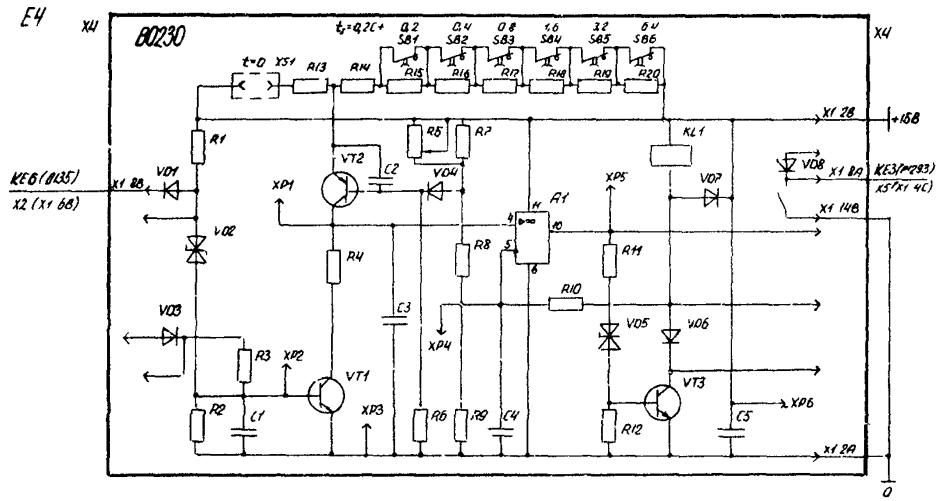


Рис. 14. Принципиальная электрическая схема блока независимой выдержки времени защиты БЗ1103

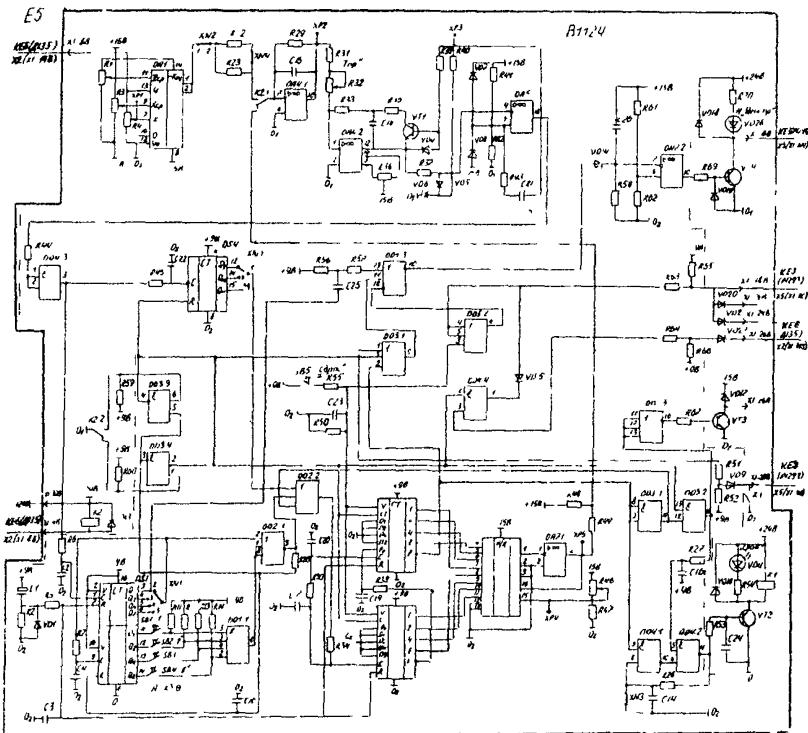


Рис.15. Принципиальная электрическая схема блока интегральной выдержки времени BII24  
защиты БII103

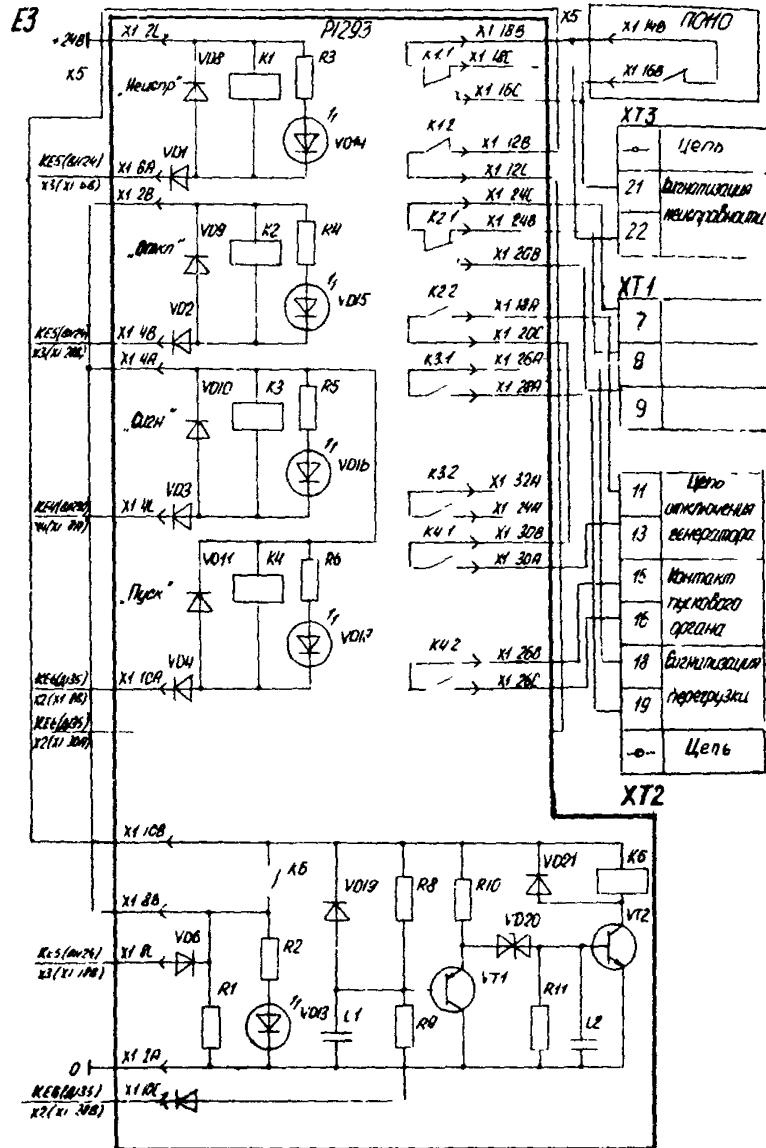


Рис. I6. Принципиальная электрическая схема блока реле Р1293 защиты БЭП103

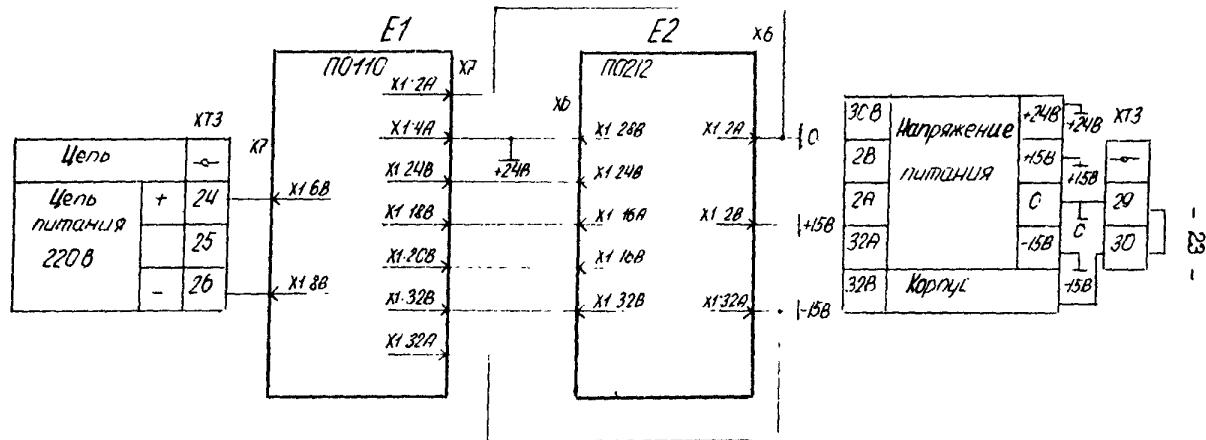


Рис. Г7. Электрические связи блоков питания и стабилизации напряжения защиты БЭИ103

П р и м е ч а н и е . Принципиальные электрические схемы блоков питания П0110 и стабилизации напряжения П0212 защиты БЭИ103 аналогичны приведенным на рис.6, 7.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм;

установить перемычку между зажимами XT3:29 и XT3:30 блоков защиты БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103;

измерить сопротивление изоляции независимых цепей по отношению к корпусу и между собой.

Для блоков защиты БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 измерение сопротивления изоляции провести между следующими цепями:

питания +220 В и контактов выходных реле;

питания +220 В и контактов сигнализации неисправности;

контактных групп выходных реле, осуществляющих связь с внешними цепями.

Дополнительно следует измерить сопротивление изоляции между цепями тока разных фаз блока защиты БЭИ101.

Сопротивление изоляции во всех случаях должно быть не ниже 10 МОм.

Т а б л и ц а I

Наименование независимых цепей	Объединяемые зажимы блоков защиты
<u>БЭИ101</u>	
Цепи питания +220 В	ХТ4:37, ХТ4:39,
Цепи тока	ХТ1:5, ХТ1:6, ХТ1:7, ХТ1:8, ХТ1:9, ХТ1:10
Цепи сигнализации неисправности	ХТ4:31, ХТ4:32
Контакты выходных реле	ХТ2:11, ХТ2:13, ХТ1:15, ХТ1:17, ХТ3:21, ХТ3:23, ХТ4:34, ХТ4:35
Корпус	ХТ3:30
<u>БЭИ102</u>	
Цепи питания +220 В	ХТ4:37, ХТ4:39
Цепи тока защиты	ХТ1:1, ХТ1:2
Цепи сигнализации неисправности	ХТ4:31, ХТ4:32

Окончание таблицы I

Наименование независимых цепей	Объединяемые зажимы блоков защиты
Контакты выходных реле	ХT2:II, ХT2:I3, ХT2:I5, ХT2:I7, ХT2:I9, ХT2:20, ХT3:22, ХT3:24, ХT3:25, ХT4:34, ХT4:35
Корпус	ХT3:30
<u>БЭП03</u>	
Цепи питания	ХT3:24, ХT3:26
Цепи тока	ХT1:I, ХT1:2
Цепи сигнализации неисправности	ХT3:21, ХT3:22
Контакты выходных реле	ХT2:II, ХT2:I3, ХT2:I5, ХT2:I6, ХT2:I8, ХT2:I9, ХT1:7, ХT1:8, ХT1:9
Корпус	ХT3:30

3.3.2. Испытания изоляции

Электрическая прочность изоляции всех независимых цепей блоков защиты, приведенных в табл. I, относительно корпуса и между независимыми цепями, указанными в п. 3.3.1, испытывается переменным напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин. Обязательным условием проведения испытания является соединение нулевого потенциала цепей напряжением до 24 В с корпусом и объединение контрольных гнезд "0V" - "+24V" блока питания (далее БП), "0V" - "(+15V)" и "0V" - "(-15V)" блока стабилизации напряжения (далее БСН).

После испытания прочности изоляции еще раз следует измерить сопротивление изоляции всех цепей в соответствии с требованиями п. 3.3.1. Изоляция блоков защит считается выдержавшей испытания, если сопротивление изоляции, измеренное до и после испытания, будет одинаковым.

После окончания испытаний необходимо удалить все временные перемычки между контрольными гнездами БП и БСН блоков защит. По окончании испытаний провести тестовый контроль блоков защит.

### 3.4. Настройка и проверка электрических характеристик

#### 3.4.1. Общие указания

Настройка и проверка блоков защит проводится в соответствии со схемами проверок релейной аппаратуры или схемами проверок, приведенными в заводской технической документации на данные блоки защит.

В качестве источника однофазного тока используется устройство для проверки защит У5053, могут применяться и другие источники, обеспечивающие регулируемый ток до 20 А.

Контроль функционирования блоков защит при проверке производится по уровням напряжений в контрольных гнездах ( $X5$ ) на лицевых панелях функциональных блоков, в контрольных точках ( $X^P$  - лепестки на печатных платах) и по свечению соответствующих светодиодов.

При необходимости выполнения подстройки электрических параметров функциональных блоков соответствующий блок следует вынуть из кассеты блока защиты и подключить его через удлинительный проводной жгут с требуемым разъемом. Для настройки преобразователей выходных сигналов блоков защит используется жгут со специальными токовыми разъемами.

Настройка и проверка электрических характеристик блоков защит производится при установке переключателя "Режим" в положение "Работа".

Перед началом проверки убедиться, чтобы все необходимые перемычки на печатных платах, задающие исполнение блока защиты по постоянной А, расчетному коэффициенту С и временными характеристикам интегрального органа, были установлены правильно (см. приложение 10).

3.4.2. Проверка БП совместно с ЕСН  
блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103

3.4.2.1. Блоки питания и стабилизации вставлены в кассету вместе с остальными функциональными блоками.

На входные зажимы XT4:37, XT4:39 (БЭИ101, БЭИ102), XT3:24, XT3:26 (БЭИ103) блоков защиты подать номинальное напряжение 220 В постоянного оперативного тока.

Измерить ток потребления блока по входным цепям постоянного тока и уровни напряжений в контрольных гнездах "+24V" (П0110), "+15V", "-15V" (П0212). Значения напряжений в КГн должны быть в пределах (+24,0  $\pm$ 2,5) В, (+15,0  $\pm$ 0,3) В, (-15,0  $\pm$ 0,3) В, тока потребления не должно превышать 70 мА при исправных блоках. Подстройка напряжений в КГн "+15V", "-15V" производится резисторами RII и RI4 соответственно, выведенными регулировочными винтами на лицевую панель ЕСН.

Изменить значение подаваемого напряжения постоянного оперативного тока до 176 В ( $0,8U_{ном}$ ), затем до 242 В ( $1,1U_{ном}$ ). Измененные значения напряжений и тока должны оставаться в указанных выше пределах.

3.4.2.2. Проверка защиты при имитации КЗ на выводах +15 В.

Проверить срабатывание защиты ЕСН кратковременным замыканием контрольных гнезд "+15V", "OV", а затем "-15V", "-OV". В обоих случаях должен произойти срыв генерации инвертора БП при срабатывании реле (К1 или К2) в ЕСН, которое контролируется по погасанию светофиода "+24 В" на лицевой панели БП и замыканию контактов реле К1 (БП), выведенных на зажимы блоков защит XT4:31, XT4:32 (БЭИ101, БЭИ102), XT3:21, XT3:22 (БЭИ103) для сигнализации о неисправности. Переизапуск блока питания осуществить отключением переключателя SA1 на лицевой панели блока БП и последующим (через 1-2 с) включением. Напряжение блоков БП и ЕСН должно восстанавливаться.

### 3.4.3. Проверка выходных реле постоянного тока

Проверка производится при вынутом блоке выходных реле и подаче регулируемого напряжения постоянного тока 0-24 В на входные разъемы этого блока согласно табл.2.

Таблица 2

Блок защиты	Напряжение, В	Разъемы блока выходных реле				
		K1	K2	K3	K4	K5
БЭИ101	+24	XI:2C	XI:2B	XI:4A	XI:4A	XI:4A
БЭИ102	0	XI:6A	XI:4B	XI:4C	XI:10A	XI:12A
БЭИ103	+24	XI:2C	XI:2B	XI:4A	XI:4A	-
	0	XI:6A	XI:4B	XI:4C	XI:10A	-

Напряжение срабатывания реле должно быть не выше 19,0 В, а напряжение возврата - не ниже 1,2 В.

### 3.4.4. Проверка и настройка фильтра токов обратной последовательности блока защиты БЭИ101

3.4.4.1. Проверка и настройка трехфазного фильтра токов обратной последовательности производится от однофазного источника тока. При поочередной подаче номинального тока блока защиты на зажимы ХТИ:5-ХТИ:7, ХТИ:7-ХТИ:9, ХТИ:9-ХТИ:5 (зажимы ХТИ:6, ХТИ:8, ХТИ:10 закорочены) измерить вольтметром переменного тока напряжение  $U_{xs1}$  в КГн "0V", " $\equiv I_2$ ".

Уровень напряжения  $U_{xs1}$  зависит от поданного на вход тока и положения резистора  $R12$  " $I_{nr}$ ". При заводской настройке блока защиты на номинальный ток данного типа исполнения и проверке фильтра с подачей входного линейного тока, равного номинальному току блока защиты, уровни напряжения  $U_{xs1}$  должны иметь значения (2,6±20%)Е

для исполнения по постоянной А, равной (5-10) с,  $(2,0 \pm 20\%)$  В - для А (10-20) с и  $(1,3 \pm 20\%)$  В - для А (20-40) с.

Максимальная разность  $\Delta U_{X51}$  между измеренными напряжениями в КПн "0V", " $=I_2$ " при поочередной подаче входного тока в фазы АВ, ВС, СА не должна превышать 4%.

$$\Delta U_{X51} = \frac{U_{X51\text{ макс}} - U_{X51\text{ мин}}}{U_{X51\text{ макс}}} \cdot 100\%.$$

3.4.4.2. Если значение максимальной разности между измеренными напряжениями не удовлетворяет требуемому, то произвести настройку фильтра в следующей последовательности, предварительно вынув из кассеты блок преобразователя тока и соединив его удлинительным кабелем с кассетой блока защиты:

а) подать на зажимы ХТ1:9-ХТ1:10 номинальный ток блока защиты и измерить напряжение  $U_{X51}$  в КПн "0V", " $=I_2$ "; уровень напряжения  $U_{X51}$  при пофазной подаче тока должен быть в  $\sqrt{3}$  раза меньше измеренного в предыдущем пункте;

б) подать на зажимы ХТ1:5 = ХТ1:6 блока защиты ток того же значения и переменным резистором  $R1$  установить в КПн "0V", " $=I_2$ " напряжение, равное измеренному в п.а;

в) подать на зажимы ХТ1:7-ХТ1:5 блока защиты ток того же значения и переменным резистором  $R10$  установить в КПн "0V", " $=I_2$ " напряжение, равное измеренному в п.б;

г) процесс настройки имеет итерационный характер, поэтому следует в указанной последовательности продолжать настройку до получения значения максимальной разности между измеренными напряжениями не более 2%.

### 3.4.5. Настройка блоков защиты на номинальный ток генератора

#### Б91101

За относительный ток обратной последовательности, равный 1,0, принят номинальный ток генератора (трехфазный источник тока).

При проверке блока защиты БЭИ101 от однофазного короткого замыкания с подачей линейного тока на вход блока защиты за относительный ток обратной последовательности, равный I<sub>0</sub>, для соответствия вышеуказанному условию принимается номинальный ток генератора, умноженный на коэффициент  $\sqrt{3}$ .

Подать на зажимы ХII:5-ХII:7 (ХII:6, ХII:8, ХII:10 закорочены) блока защиты ток, равный номинальному вторичному току статора генератора, умноженному на  $\sqrt{3}$  ( $\sqrt{3} I_{\text{ген.ном}}$ ), т.е.  $I_2 = I_0 \sqrt{3}$ , и измерить переменное напряжение  $U_{X51}$  в КН "0V", " $\equiv I_2$ ". Переменным резистором R12 " $I_{N,r}$ " с выведенным регулировочным винтом на лицевую панель преобразователя тока установить напряжение  $U_{X51}$ , значения которого зависят от исполнения по постоянной А и приведены в табл.3.

Т а б л и ц а 3

Исполнение по постоянной А, с	5-10	10-20	20-40
Напряжение $U_{X51}$ в КН "0V", $\equiv I_2$ , В	4,42±0,04	3,52±0,04	2,35±0,02

### БЭИ102

Подать на зажимы ХII:1-ХII:2 блока защиты ток, значение которого соответствует номинальному току ротора в соответствии с характеристикой используемого датчика тока ротора, и измерить напряжение постоянного тока  $U_{X51}$  в КН "0V", " $\equiv I_{rot}$ " преобразователя тока.

Напряжение  $U_{X51}$ , соответствующее номинальному значению тока ротора, должно быть равно (3,2±0,03) В. Подстройка требуемого уровня напряжения  $U_{X51}$  производится резистором R8 (" $I_{N,rot}$ ") выведенным регулировочным винтом на лицевую панель блока защиты.

### БЭИ103

Подать на зажимы ХII:1-ХII:2 блока защиты ток, равный номинальному вторичному току статора генератора, и измерить напряжение постоянного тока  $U_{X51}$  в КН "0V", " $\equiv I_{gen}$ " преобразователя тока.

Напряжение  $U_{X54}$ , соответствующее номинальному вторичному току статора, при исполнении блока защиты на 5 А или 10 А должно быть равно  $(4,26 \pm 0,04)$  В.

Подстройка требуемого уровня напряжения  $U_{X54}$  производится резистором  $R\ 8$  (" $I_{N\ ген}$ ") выведенным регулировочным винтом на лицевую панель блока защиты.

#### 3.4.6. Настройка и проверка токов срабатывания и возврата органов сигнального, пускового и отсечки

##### 3.4.6.1. Проверка токов срабатывания и возврата органов блоков защит на крайних точках шкалы уставок

Установить с помощью переключателей  $SB$  на лицевой панели блока преобразователя тока (БЭИ102, БЭИ103) и блока напряжения (БЭИ101) минимальные, а затем максимальные уставки по токам срабатывания органов блоков защит.

Установка тех или иных переключателей  $SB$  в замкнутое (утопленное) или разомкнутое (отжатое) состояние зависит от заданной уставки и правил ее набора на переключателях " $I_{Cигн}$ ", " $I_{пуск}$ ", " $I_{отс}$ ", оговоренных в гр."Назначение" приложения 3.

##### БЭИ101

Подать на зажимы ХII:5-ХII:7 (ХII:6, ХII:8, ХII:10 закорочены) регулируемый ток и при его плавном увеличении зафиксировать токи срабатывания измерительных органов при минимальных, а затем при максимальных уставках.

Значения токов срабатывания должны быть равны произведению номинального вторичного тока статора на коэффициент  $\sqrt{3}$  и на значение уставки в относительных единицах.

При снижении входного тока зафиксировать значения токов возврата измерительных органов. Коэффициент возврата измерительной части органов сигнального, пускового, отсечки должен быть не ниже 0,95.

Контроль срабатывания органов производить по загоранию соответствующих светодиодов на лицевой панели блоков защит: " $I_{Cигн}$ ".

" $I_{пуск}$ ", " $I_{отс}$ ", которые фиксируют момент срабатывания измерительной части органов. Контроль токов возврата – по погасанию этих же светодиодов.

При нарушении очередности срабатывания сигнального и пускового органов из-за превышения уставок сигнального над пусковым органом срабатывает сигнализация "Неисправность".

В табл.4 приведены значения минимальных и максимальных уставок блоков защит БЭИ101 различных типоисполнений и допустимых отклонений токов срабатывания.

Т а б л и ц а 4

Орган	Исполнение		Уставка $I_2$ , отн.ед.	$I_{срab\ расч}$ A	Допус- тимое откло- нение $I_{срab}$ от зна- чения устав- ки, %
	по номи- нальному току, A	по по- стоян- ной A , с			
1	2	3	4	5	6
$I_{2\ сигн}$	5; 10	5-10, 10-20, 20-40	{ Мин - 0,05 Макс - 0,35	$0,05 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$ $0,35 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$	+7,5
$I_{2\ пуск}$	5; 10	5-10, 10-20, 20-40	{ Мин - 0,08 Макс - 0,53	$0,08 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$ $0,53 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$	+7,5
$I_{2\ отс}$	5; 10	5-10, 10-20, 20-40	{ Мин - 0,4	$0,4 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$	
		5-10, 10-20, 20-40	Макс - 1,6	$1,6 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$	+7,5
			{ Макс - 1,5	$1,5 \cdot 1,73 I_{ст.ном}$	

БЭИ102, БЭИ103

Подать на зажимы ХТИ:1-ХТИ:2 (БЭИ102 или БЭИ103) блока защиты регулируемый ток и при его плавном увеличении зафиксировать токи срабатывания при минимальных, а затем при максимальных уставках.

Значения токов срабатывания должны быть равны произведению значения уставки в относительных единицах на значение номинального вторичного тока статора (БЭИ103) или на значение тока, соответствующего номинальному току ротора (БЭИ102).

При снижении входного тока измерить значения токов возврата сигнального и пускового органов. Коэффициент возврата измерительной части органов должен быть не ниже 0,98.

Контроль срабатывания и возврата сигнального и пускового органов осуществлять по соответствующим светодиодам.

При нарушении очередности срабатывания сигнального и пускового органов из-за превышения уставок сигнального органа над пусковым срабатывает сигнал "Неисправность".

В табл.5 приведены значения минимальных и максимальных уставок блоков защит БЭИ102, БЭИ103 и допустимых отклонений токов срабатывания.

Т а б л и ц а 5

Органы блоков защит	Уставка, отн. ед.	$I_{\text{сраб.расч}}$ А	Допустимое отклонение $I_{\text{сраб}}$ от значения уставки, %
$I_{\text{сигн}}$ и $I_{\text{пуск}}$ БЭИ102	Мин - 1,0 Макс - 1,35	$1,0I_{\text{рот.ном}} K^*$ $1,35I_{\text{рот.ном}} K^*$	$\pm 3,0$
$I_{\text{сигн}}$ и $I_{\text{пуск}}$ БЭИ103 при исполнении на 5 А или 10 А	Мин - 1,0 Макс - 1,35	$1,0I_{\text{ст.ном}}$ $1,35I_{\text{ст.ном}}$	$\pm 3,0$

\*Коэффициент К является коэффициентом пропорциональности между током ротора и соответствующим ему током выхода датчика тока ротора, подаваемым на вход блока защиты.

### 3.4.6.2. Настройка и проверка токов срабатывания и возврата органов сигнального, пускового и отсечки на рабочих уставках

Установить переключатели  $SB$  в соответствии с заданными уставками измерительных органов блоков защит. Подавая на входные зажимы блоков защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 регулируемый ток, зафиксировать значения токов срабатывания измерительных органов.

Значения токов срабатывания определяются аналогично выражениям, приведенным в табл.4, гр.5.

При необходимости плавной подстройки токов срабатывания регулировку производить резисторами  $R22$  (" $I_{сигн}$ "),  $R23$  (" $I_{пуск}$ "),  $R24$  (" $I_{отс}$ ") выведенными регулировочными винтами на лицевой панели блока напряжения в БЭИ101 и резисторами  $R8$  (" $I_{сигн}$ "),  $R17$  (" $I_{пуск}$ ") выведенными регулировочными винтами на лицевой панели блоков преобразователей тока в БЭИ102, БЭИ103.

Настройка уставок должна выполняться с погрешностью не более  $\pm 2\%$  от значения уставки.

### 3.4.7. Проверка независимых выдержек времени сигнального органа и отсечки

#### 3.4.7.1. Проверка независимых выдержек времени сигнального органа (БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103) и отсечки (БЭИ101) на крайних точках шкалы уставок

Установить с помощью переключателей  $SB$  на лицевой панели блока независимых выдержек времени минимальные, а затем максимальные уставки по времени срабатывания.

Задание уставки выдержки времени на переключателях осуществлять аналогично уставкам по току срабатывания.

Визуальное наблюдение за срабатыванием выходных реле сигнального органа и отсечки вести по загоранию светодиодов "Сигн", "Отс" на лицевой панели блока выходных реле.

В табл.6 приведены значения минимальных и максимальных уставок блока независимых выдержек времени и допустимые отклонения  $t_{ср}$  от уставки.

Т а б л и ц а 6

Орган блока защиты	Уставка $t_{cp}$ , с	Допустимое отклонение $t_{cp\%}$ от уставки, %
Сигнальный в блоках защиты БЭ1101, БЭ1102, БЭ1103	Мин - 0,4, Макс - 12,8	+10 (до $t_{cp} = 1$ с), +5
Отсечка блока защиты БЭ1101		

При подаче на входные зажимы ХII:5-ХII:7 (БЭ1101), ХII:1-ХII:2 (БЭ1102, БЭ1103) тока значением не менее  $I_{sigн.уст} (1,5I_{отс.уст})$  измерить время срабатывания сигнальных органов и органа отсечки на минимальных и максимальных уставках.

В блоке защиты БЭ1101 на выполнение отсчета времени срабатывания отсечки имеется только 2-3 с при использовании электрического секундомера, поскольку при срабатывании органа выдержки времени отсечки через 2-3 с также срабатывает реле "Неисправность" и снимается напряжение питания (+24 В) с обмоток выходных реле. Для измерений следует пользоваться электронным секундомером. При появлении сигнала "Неисправность" и повторных измерениях после снижения входного тока следует нажимать кнопку "Сброс" в блоке интегральной выдержки времени.

#### 3.4.7.2. Проверка независимых выдержек времени сигнального органа и отсечки на рабочих уставках

Установить переключатели SB блока независимых выдержек времени в соответствии с заданными уставками.

Проверку  $t_{cp}$  на уставке проводить аналогично его проверке на крайних точках шкалы уставок.

Плавной оперативной подстройки выдержек времени не предусмотрено. При необходимости подстройки времени срабатывания подсоединить блок времени к кассете через удлинительный кабель и произвести регулировку  $t_{cp}$  потенциометрами R5 ( $t_{cp.sigн}$ ) и R25 ( $t_{cp.отс}$ ), расположенными на печатной плате блока.

3.4.8. Настройка и проверка временных характеристик срабатывания интегрального органа (ИО) блоков защиты по рабочей уставке

3.4.8.1. Блок защиты БЭ1101

Рассчитать коэффициент  $N$ , являющийся составной частью уставки по постоянной А, в соответствии с приложением 10.

Установить коэффициент  $N$  с помощью переключателей SB на блоке интегрально-зависимой выдержки времени.

При настройке ИО этого блока необходимо исключить срабатывание блока независимой выдержки времени, для чего следует его вынуть из кассеты.

В зависимости от исполнения блока защиты по постоянной А проверить характеристику интегрального органа при различных значениях относительного тока обратной последовательности  $I_2$ , приведенных в табл.7.

Т а б л и ц а 7

Исполнение от постоянной А, с	Относительный ток обратной последовательности, при котором проверяется характеристика ИО, отн.ед.
5-10	$I_2 \text{мин} = I_1 I_{\text{пуск.уст}} ; 0,25I_{\text{ном}} ; 0,5I_{\text{ном}}$ $I_{1,0I_{\text{ном}}} ; I_{1,5I_{\text{ном}}}$
10-20	$I_2 \text{мин} = I_1 I_{\text{пуск.уст}} ; 0,5I_{\text{ном}} ; I_{1,0I_{\text{ном}}}$ $I_{1,5I_{\text{ном}}} ; 2,0I_{\text{ном}}$
20-40	$I_2 \text{мин} = I_1 I_{\text{пуск.уст}} ; I_{1,0I_{\text{ном}}} ; I_{1,5I_{\text{ном}}}$ $I_{2,0I_{\text{ном}}} ; I_{2,5I_{\text{ном}}} ; 3,0I_{\text{ном}}$

Проверку времени срабатывания проводить в следующей последовательности.

Установить входной ток ( $I_{bx} = \sqrt{3} I_2 I_{\text{ст.ном}}$ ) блока защиты, соответствующий одному из значений  $I_2$  по табл.7.

Отключить входной ток, не изменяя его настройки.

Нажать кнопку "Сброс" для установки цифрового интегратора на нуль.

Для измерения  $t_{cp}$  использовать контакты выходного реле ИО, выводенные на зажимы блока защиты.

Подать входной ток установленного ранее значения и при срабатывании выходного реле ИО зафиксировать его с помощью секундомера.

Визуальный контроль за срабатыванием ИО вести по загоранию светодиода "Сраб" блока интегральной выдержки времени.

Для сокращения времени проверки ИО после каждого измерения нажимать кнопку "Сброс".

Затем установить следующее значение входного тока блока защиты и т.д.

Отклонения измеренного времени срабатывания интегрального органа не должны превышать значений, приведенных в табл.8 для разных диапазонов входных токов.

Т а б л и ц а 8

Исполнение по А, с	Допустимые отклонения $t_{cp}$ , %, при значении относительного тока $I_{\#2}$ , отн.ед.					
	< 0,25	< 0,35	< 0,5	> 0,25	> 0,35	≥ 0,5
5-10	+15			+10		
10-20		+15			+10	
20-40			+15			+10

Если отклонения времени срабатывания ИО превышают допустимые значения, то следует произвести подстройку преобразователя напряжения в частоту.

Для этого подсоединить блок интегральной выдержки времени к кассете через удлинительный кабель.

Подключить частотомер к к.т. ХР3 интегрального блока и измерить длительность периода импульсов, соответствующую точкам характеристики  $t_{cp} = f(I_{\#2})$  с отклонениями  $t_{cp}$  выше допустимых.

Определить расчетное значение длительности периода импульсов (мс) в этой же точке характеристики в соответствии с выражением

$$T_{pr} = \frac{A \cdot 1000}{255 \cdot 2 \cdot N I_{\#2}^2} \pm \Delta T_{pr}$$

С помощью резистора R32 (" $T_{pr}$ ") выведенным регулировочным винтом на лицевую панель интегрального блока произвести подстройку измеренной длительности периода импульсов к расчетной.

Допустимые отклонения длительности периодов импульсов  $\Delta T_{pr}$  при подстройке не должны превышать  $\pm 4\%$  от расчетного значения  $T_{pr}$ .

В случае отклонений времени срабатывания выше допустимых при малых (менее 0,25) значениях относительного тока обратной последовательности произвести подстройку длительности периода импульсов резистором R36, расположенным на печатной плате интегрального блока.

После подстройки характеристики  $t_{cp} = f(I_{\#2})$  провести повторные измерения времени срабатывания интегрального блока в зависимости от значения относительного тока обратной последовательности.

### 3.4.8.2. Блоки защиты БЭИ102, БЭИ103

По заданной перегрузочной характеристике генератора (по токам статора и ротора) в соответствии с приложением 9 рассчитать коэффициенты В и С, с помощью которых математически описывается зависимость допустимого времени перегрузки генератора от значения протекающего тока.


Выбрать в соответствии с приложением 10 установочные коэффициенты  $K_{уст}$ ,  $N_{уст}$  (по расчетным коэффициентам В и С). С помощью переключателей S8 и перемычки XN1 установить в блоке интегральной выдержки времени расчетный коэффициент С.

Затем настроить расчетный коэффициент В и проверить настройку блока на коэффициент С. Для этого соединить преобразователь входных сигналов с кассетой удлинительным шнуром и подклю-

чить осциллограф к к.т. ХРЗ (XI:14В - выход блока преобразователя входных сигналов).

Подать на зажимы ХП1:1-ХП1:2 (БЭ1102 или БЭ1103) входной ток, значение которого равно расчетному коэффициенту В, умноженному на значение номинального вторичного тока статора ( $B I_{ст.ном}$  - в БЭ1103) или на значение тока, соответствующего номинальному току ротора ( $B I_{рот.ном} K$  - в БЭ1102, где К - коэффициент пропорциональности между током ротора и током, подаваемым в защиту), и контролировать в к.т. ХРЗ уровень и форму напряжения.

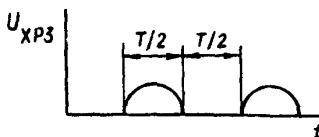Форма напряжения в к.т. ХРЗ (выход преобразователя тока), соответствующая началу линейной зависимости выходного напряжения нелинейного преобразователя от входного тока, должна быть следующей:



Амплитуда выходного напряжения  $U_{ХРЗ}$  не должна превышать 20 мВ.

Подстройку значений и формы напряжения в к.т. ХРЗ произвести переменным резистором R 36 ("В") выведенным регулировочным винтом на лицевую панель блока Д135.

Проверку настройки коэффициента С проводить при максимальном токе согласно заданной перегрузочной характеристике ( $2,0 I_{рот.ном}$  - БЭ1102;  $1,5 I_{ст.ном}$  - БЭ1103) генератора, предварительно подключив частотомер к выходу преобразователя напряжения в частоту (к.т. ХРЗ) блока интегральной выдержки времени.

Рассчитать длительность периода импульсов (мс) в к.т. ХРЗ, соответствующую проверяемой точке перегрузочной характеристики генератора, по формуле

$$T_{np} = \frac{t_{ср} \cdot 1000}{255 (K_N)_{уст}} ,$$

где  $t_{cp\ i}$  - время срабатывания блока защиты в соответствии с заданной перегрузочной характеристикой в контролируемой точке.

Отклонение измеренной длительности периода импульсов от расчетной не должно превышать  $\pm 2\%$ .

Если отклонение превышает  $\pm 2\%$ , то резистором  $R37$  ("Подстройка "С") в блоке преобразователя тока выведенным регулировочным винтом на лицевую панель установить в к.т.  $X93$  блока интегральной выдержки времени расчетную длительность периода импульсов, но так, чтобы  $U_{x93} \leq 10$  В.

Проверку времени срабатывания интегральных органов блоков защит БЭИ102 и БЭИ103 на рабочих уставках (В, С) проводить аналогично проверке ИС блока защиты БЭИ101. В БЭИ102 при проверке времени срабатывания первой ступени интегрального органа следует на время проверки вынуть блок независимой выдержки времени.

Характеристику интегральных органов БЭИ102 и БЭИ103 проверить при следующих значениях относительного тока, приведенных в табл. 9.

Т а б л и ц а 9

Блок защиты	Относительный ток, отн.еи.	
	ротора	статора
БЭИ102	$1,05 I_{пуск\ уст}$ ; $1,2 I_{ном}$ ; $1,5 I_{ном}$ ; $2,0 I_{ном}$	-
БЭИ103	-	$1,05 I_{пуск\ уст}$ ; $1,2 I_{ном}$ ; $1,3 I_{ном}$ ; $1,4 I_{ном}$ ; $1,5 I_{ном}$

Значения входных токов при проверке  $t_{cp\ circn}$  определяются произведением относительного тока статора (ротора) на номинальный вторичный ток статора (ротора) генератора.

Отклонения измеренных выдержек времени ИО не должны превышать допустимых значений, приведенных в табл.10.

Т а б л и ц а 10

Блок защиты	Допустимая относительная погрешность ИО (%) при кратности входных токов блоков защиты, отн.ед.						
	I, I	I, 1,5	I, 2	I, 3	I, 4	I, 5	2,0
БЭII102	+20	-	+10	-	-	+7,5	+5
БЭII103	-	+25	+15	+10	+7,5	+5	-

В случае превышений допустимых отклонений выдержек времени ИО хотя бы в одной точке перегрузочной характеристики произвести подстройку резистором  $R$  32 (" $T_{np}$ ") длительности периода импульсов в к.т. ХРЗ.

При отклонениях  $t_{cp, sig_n}$  в зоне малых относительных токов корректировку времени срабатывания осуществлять резистором  $R$  36 блока интегральной выдержки времени.

Проверку выдержек времени второй ступени интегрального органа блока защиты БЭII102 выполнять после настройки первой ступени и установки блока независимой выдержки времени в кассету, так как  $t_{nd_2}$  представляет сумму времени срабатывания ИО и блока независимой выдержки времени ( $t_{nd_2} = t_{nd_1} + t_{d_2}$ , где  $t_{nd_1}$  - выдержка времени ИО;  $t_{d_2}$  - независимая выдержка времени).

При срабатывании второй ступени ИО через 2-3 с срабатывает реле "Неиспр" и с обмоток выходных реле снимается питание (+24 В), поэтому при измерении выдержки времени второй ступени интегрального органа  $t_{cp, d_2}$  следует использовать секундомер с фиксацией показаний.

Условия проверки  $t_{cp, otc}$  второй ступени ИО те же, что и первой.

При повторных измерениях после снимения входного тока следует нажимать кнопку "Сброс" в блоке интегральной выдержки времени.

3.4.9. Проверка временной характеристики  
интегрального органа, имитирующей охлаждение генератора

При измерении времени полного охлаждения вынуть из кассет блоков защит БЭИ101 и БЭИ102 блоки независимых выдержек времени.

Измерения времени полного охлаждения проводить при относительных значениях входных токов, приведенных в табл. II.

Т а б л и ц а II

Блоки защит	БЭИ101			БЭИ102	БЭИ103		
	Исполнение по постоянной A, с						
	5-10	10-20	20-40				
Относительное значение входного тока, отн.ед.	1,0	1,5	2,5	2,0	1,5		

Для измерения времени полного охлаждения использовать контакты выходных реле "Откл" (БЭИ101, БЭИ103) и "Развоеz" (БЭИ102) в блоке реле.

Визуально наблюдать за срабатыванием ИО по загоранию свето-диода "Сраб" и за его погасанием через время полного охлаждения.

Отклонение измеренного времени полного охлаждения от установленного не должно превышать  $\pm 15\%$  для всех типов блоков защит.

Для подстройки времени полного охлаждения подключить вольтметр к к.т. ХР4 (ИО), регулировкой уровня напряжения в которой установить требуемое  $T_{охл}$ . Значение напряжения в к.т. ХР4 должно находиться в пределах  $9,0 \leq |U_{ХР4}| \leq 10$  В.

3.4.10. Настройка тестового контроля блоков защиты БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103

Установить переключатель "Режим" в положение "Контроль".

Подключить вольтметр переменного тока в КГн "0V", " $\equiv I_2$ ", вольтметр постоянного тока в КГн "0V", " $\equiv I_{pot}$ " (БЭИ102) или в КГн "0V", " $\equiv I_{gen}$ " (БЭИ103).

При нажатой кнопке "Тест" установить в указанных контрольных гнездах уровни напряжения, которые соответствуют максимальным значениям относительного входного тока перегрузочных характеристик и приведены в табл.12.

Т а б л и ц а 12

Блок защиты	БЭИ101, КГн " $\equiv I_2$ "			БЭИ102, КГн " $\equiv I_{pot}$ "	БЭИ103, КГн " $\equiv I_{gen}$ "
Исполнение по постоянной А, с	5-10	10-20	20-40	-	-
Соответствующий $U_{xs1}$ , относительный ток, отн.ед.	1,6	2,0	3,0	2,0	1,5
Напряжение $U_{xs1}^B$ , КГн " $\equiv I_2$ ", " $\equiv I_{pot}$ ", " $\equiv I_{gen}$ ", В: расчетное	$I_1 \cdot 4,42 =$ $= 7,07$	$2,0 \cdot 3,52 =$ $= 7,04$	$3,0 \cdot 2,35 =$ $= 7,05$	$2,0 \cdot 3,2 =$ $= 6,4$	$I_1 \cdot 4,26 =$ $= 6,39$
установленное	$6,8 \div 7,07$			$6,1 \div 6,4$	

Настройка требуемых уровней напряжения в КГн производится регулировкой резисторов  $R22$  ("Т<sub>контр</sub>") в БЭИ101,  $R10$  ("Т<sub>контр</sub>") в БЭИ102, БЭИ103.

#### 4. ПРОВЕРКА БЛОКОВ ЗАЩИТ БЭИ101, БЭИ102 И БЭИ103 РАБОЧИМ ТОКОМ

##### 4.1. Проверка блоков защит при проведении опыта трехфазного короткого замыкания блока генератор-трансформатор

4.1.1. Для проверки блоков защит подключить вольтметр переменного тока к КГн "OV", "  $\equiv I_2$ " блока БЭИ101, вольтметр постоянного тока к КГн "OV", "  $\equiv I_{rot}$ " блока БЭИ102 и к КГн "OV", "  $I_{gen}$ " блока БЭИ103; вставить в испытательные блоки защит БЭИ101, БЭИ103 крышки с зажимами, на которых в БЭИ101 пересоединить две фазы токовых цепей, а к БЭИ103 подключить измерительный трансформатор тока с повышающим коэффициентом трансформации, равным 2.

4.1.2. При плавном увеличении тока статора зафиксировать: токи срабатывания органов сигнального, пускового (без точного измерения значений ввиду малого уровня токов срабатывания) и отсечки блока БЭИ101; токи срабатывания сигнального и пускового органов блока защиты БЭИ103.

4.1.3. При токах статора, равных половине номинального и номинальному, проверить настройку блоков защит на номинальный ток, т.е. измерить напряжение в указанных выше КГн.

Напряжение в КГн "OV", "  $\equiv I_2$ " (БЭИ101) при номинальном токе статора должно быть равно:

4,42 В  $\pm$  0,04 В для исполнения А - (5-10) с;

3,52 В  $\pm$  0,04 В для исполнения А - (10-20) с;

2,35 В  $\pm$  0,02 В для исполнения А - (20-40) с.

Напряжение в КГн "OV", "  $\equiv I_{gen}$ " (БЭИ103) при половине номинального тока статора должно быть равно  $(4,26 \pm 0,04)$  В.

Напряжение (В) в КГн "OV", "  $\equiv I_{rot}$ " (БЭИ102) при номинальном токе статора интерполировать в соответствии с выражением

$$U_{("OV" \equiv I_{rot})_{nom}} = \frac{U_{("OV" \equiv I_{rot})_{K3}} I_{rot\ nom}}{I_{rot\ K3}},$$

где  $I_{rot\ K3}$  – ток ротора в опыте КЗ генератора (блока генератор-трансформатор) при номинальном токе статора.

Это напряжение должно быть в пределах  $(3,2 \pm 0,03)$  В.

4.1.4. При токах статора, равных  $0,6 I_{nom}$  и  $0,75 I_{nom}$ , проверить время срабатывания интегрального органа блока защиты БЭИ103, при этом токи в блоке защиты должны составлять  $1,2 I_{nom}$  и  $1,5 I_{nom}$ .

При токах статора, равных  $0,5 I_{nom}$  и  $1,0 I_{nom}$ , проверить время срабатывания интегрального органа блока защиты БЭИ101, предварительно исключив из кассеты блок независимой выдержки времени.

Время срабатывания интегральных органов блоков защит БЭИ101, БЭИ103 измерять следующим образом.

Подключить напряжение питания (~220 В) секундомера через замыкающие контакты выходного реле пускового органа, для останова секундомера использовать замыкающие контакты выходного реле интегрального органа ("Откл" в блоке реле).

При установленном значении тока статора отключить переключатель SAI (на лицевой панели блока питания), сбросить показания секундомера.

Для выполнения измерений включить переключатель SAI, при срабатывании (менее 0,01 с) пускового органа запустится секундомер и остановится при срабатывании интегрального органа.

4.1.5. При номинальном токе статора после исключения испытательного блока БЭИ101 с перекрещенными фазами и подачи в защиту тока прямой последовательности измерить в КГн "0V", " $\equiv I_2$ " напряжение небаланса ФТОП блока БЭИ101. Напряжение небаланса ФТОП не должно превышать 0,09 В.

#### 4.2. Тест-проверка

После проверок блоков защит рабочим током перед введением их в работу выполнить тестовую проверку на срабатывание всех органов блоков защит.

Для этого следует выполнить следующие операции:  
установить переключатель "Режим" в положение "Контроль";  
проконтролировать погасание светодиода "Готовность", загорание светодиода "Неиспр";

нажать и удерживать в этом состоянии кнопку "Тест", при нажатии кнопки "Тест" включить ручной секундомер;

проконтролировать срабатывание органов сигнального, пускового (БЭПО1, БЭПО2, БЭПО3), отсечки (БЭПО1) по загоранию свето-диодов " $I_{сигн}$ ", " $I_{пуск}$ ", " $I_{отс}$ ";

проконтролировать срабатывание интегрального органа по загоранию светоизода "Сраб" и зафиксировать время срабатывания по ручному секундомеру, которое должно составлять в БЭПО1 -  $\frac{A}{(I,6)^2} \pm 10\%$ ;

в БЭПО2 -  $\frac{C}{(2,5B)^2}$  и в БЭПО3 -  $\frac{C}{(1,5-B)^2}$ ;

отпустить кнопку "Тест";

нажать кнопку "Сброс";

установить переключатель "Режим" в положение "Работа";

нажать кнопку "Сброс".

## 5. ВИДЫ, ПЕРИОДICНОСТЬ И ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание блоков защит БЭПО1, БЭПО2 и БЭПО3 должно производиться в соответствии с программами работ, приведенными в "Правилах технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ" РД 34.35.6 Г7.89 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1989).

В табл. I3 приведена программа (объем) технического обслуживания при проверке электрических характеристик блоков защит БЭПО1, БЭПО2, БЭПО3.

Таблица I3

Наименование работ при проверке БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	Вид технического об- служивания				
<u>I. Блок БЭИ101</u>					
I.1. Проверка блока питания совместно с блоком стабилизации напряжения:					
проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	H	KI	B	K	-
проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	H	-	B	-	-
проверка защиты при имитации КЗ на выводах +15 В	H	-	B	-	-
I.2. Проверка выходных реле постоянного тока	H	KI	B	-	-
I.3. Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности	H	KI	B	-	-
I.4. Проверка настройки блока на номинальный ток генератора	H	KI	B	K	-
I.5. Проверка токов срабатывания и возврата органов сигнального, пускового и отсечки:					
на крайних точках шкалы уставок	H	-	B	-	-
на рабочих уставках	H	KI	B	K	-
I.6. Проверка независимых выдержек времени сигнального органа и отсечки:					
на крайних точках шкалы уставок	H	-	B	-	-
на рабочих уставках	H	KI	B	K	-
I.7. Проверка на рабочей уставке временных характеристик срабатывания интегрального органа при значениях относительного тока обратной последовательности 0,25; 0,5; 1,0; 1,5	H	KI	B	-	-
I.8. Проверка временной характеристики интегрального органа, имитирующей охлаждение генератора	H	KI	B	-	-

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы I3

Наименование работ при проверке БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	Вид технического об- служивания				
I.9. Проверка узла тестового контроля	H	KI	B	K	T
I.10. Проверка блока защиты рабочим током:					
I.10.1. Проверка настройки на номиналь- ный ток	H	KI	B	-	-
I.10.2. Измерение небаланса фильтра то- ков обратной последовательности	H	KI	B	-	-
I.10.3. Проверка характеристик срабаты- вания органов сигнального, пус- кового и отсечки	H	-	-	-	-
I.10.4. Проверка характеристик срабаты- вания интегрального органа при значениях относительного тока обратной последовательности 0,5; 1,0	H	-	-	-	-
I.10.5. Проведение тестового контроля	H	KI	B	K	-
<u>2. Блок БЭИ102</u>					
2.1. Проверка блока питания совместно с бло- ком стабилизации напряжения:					
проверка значений выходных напряже- ний при номинальных значениях напря- жения и нагрузки оперативного тока	H	KI	B	K	-
проверка значений выходных напряже- ний при изменении напряжения опера- тивного тока от 0,8 до 1,1 номиналь- ного	H	-	B	-	-
проверка защиты при имитации КЗ на выводах $\pm 15$ В	H	-	B	-	-
2.2. Проверка вых.ных реле постоянного то- ка	H	KI	B	-	-
2.3. Проверка настройки блока защиты на но- минальный ток ротора при использова- нии внешнего датчика тока ротора	H	KI	B	K	-
2.4. Проверка токов срабатывания и возвра- та сигнального и пускового органов: на крайних точках шкалы уставок на рабочей уставке	H	-	B	-	-
	H	KI	B	K	-

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы I3

Наименование работ при проверке БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	Вид технического об- служивания				
2.5. Проверка независимой выдержки времени сигнального органа: на крайних точках шкалы уставок на рабочей уставке	H	-	B	-	-
	H	KI	B	K	-
2.6. Проверка настройки коэффициентов В и С	H	-	B	-	-
2.7. Проверка на рабочей уставке временных характеристик интегрального органа при значениях относительного тока ротора I, I; I, 2; I, 5; 2, 0	H	KI	B	-	-
2.8. Проверка временной характеристики интегрального органа, имитирующей охлаждение генератора	H	KI	B	-	-
2.9. Проверка узла тестового контроля	H	KI	B	K	T
2.10. Проверка блока защиты рабочим током: 2.10.1. Проверка настройки на номинальный ток (косвенным способом)	H	KI	B	-	-
2.11. Проведение тестового контроля	H	KI	B	K	-
<u>3. Блок БЭИ103</u>					
3.1. Проверка блока питания совместно с блоком стабилизации напряжения: проверка значений выходных напряжений при номинальных значениях напряжения и нагрузки оперативного тока	H	KI	B	K	-
	H	-	B	-	-
проверка значений выходных напряжений при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 до 1,1 номинального	H	-	B	-	-
проверка защиты при имитации КЗ на выводах $\pm 15\text{ V}$	H	-	B	-	-
3.2. Проверка выходных реле постоянного тока	H	KI	B	-	-

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы I3

Наименование работ при проверке БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	Вид технического об- служивания				
	H	KI	B	K	-
3.3. Проверка настройки защиты на номинальный ток генератора	H				
3.4. Проверка токов срабатывания и возврата сигнального и пускового органов:					
на крайних точках шкалы уставок	H	-	B	-	-
на рабочей уставке	H	KI	B	K	-
3.5. Проверка независимой выдержки времени сигнального органа:					
на крайних точках шкалы уставок	H	-	B	-	-
на рабочей уставке	H	KI	B	K	-
3.6. Проверка настройки коэффициентов В и С	H	-	B	-	-
3.7. Проверка на рабочей уставке временных характеристик интегрального органа при значениях относительного тока статора I,15; I,2; I,3; I,4; I,5	H	KI	B	-	-
3.8. Проверка временной характеристики интегрального органа, имитирующей охлаждение генератора	H	KI	B	-	-
3.9. Проверка узла тестового контроля	H	KI	B	K	T
3.10. Проверка блока защиты рабочим током:					
3.10.1. Проверка настройки на номинальный ток	H	KI	B	-	-
3.10.2. Проверка характеристик срабатывания сигнального и пускового органов	H	-	-	-	-
3.10.3. Проверка характеристик срабатывания интегрального органа при значениях относительного тока статора I,2; I,5	H	-	-	-	-

- 51 -

Окончание таблицы 13

Наименование работ при проверке БЭ1101, БЭ1102, БЭ1103	Вид технического об- служивания				
	Н	КП	В	К	-
3.10.4. Проведение тестового контроля					

П р и м е ч а н и я : I. Проверка электрических характеристик при В (восстановление) производится в случае замены эле-  
ментов в объеме, соответствующем новому включению.-2. Бло-  
ки защиты БЭ1101, БЭ1102 и БЭ1103 относятся к устройствам  
на микроэлектронной базе и в случае их установки на ре-  
лейных щитах БШ устанавливается периодичность техниче-  
ского обслуживания, равная шести годам.-3. Рекомендуемая  
периодичность проведения тестового контроля - не реже  
1 раза в год.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЛОКОВ

Техническая характеристика	Значения параметров					
	БЭИ101					
Номинальный переменный ток, А	5	5	5	5	5	5
Номинальная частота, Гц	50	50	50	60	60	60
Диапазон уставок по постоянной А, с	5-10	10-20	20-40	5-10	10-20	20-40
Максимальный относительный ток обратной последовательности, отн.ед.	1,6	2,0	3,0	1,6	2,0	3
Номинальный вторичный ток генератора, А				3,5-5,0		
Диапазон регулирования уставок по относительному току срабатывания органов, отн.ед.:						
отсечки сигнального	0,4-1,6	0,4-1,9	0,4-1,6	0,4-1,9		
пускового		0,05-0,35		0,08-0,53		
Коэффициент возврата сигнального и пускового органов, не менее				0,95		
Диапазон регулирования независимых уставок выдержек времени органов, с:						
сигнального				0,4-12,8		
отсечки				0,4-12,8		
II ступени ИО						
Выражение, по которому блок защиты реализует выдержку времени интегрального органа, с						
Диапазон изменения коэффициентов, отн.ед.:						
B						
C						

$$t_{cp} = \frac{A}{I^2 n^2}$$

## Приложение I

ЗАЩИТ БЭІІ01, БЭІІ02, БЭІІ03

Техническая характеристика	Значения параметров	
	БЭИОИ	БЭИОИ
Диапазон выдержек времени интегрального органа, с	$5 \pm 10$ $(0,08 \pm 1,6)^2$	или $10 \pm 20$ $(0,08 \pm 2,0)^2$
Время "полного охлаждения", с	$240 \pm 36$ или $480 \pm 72$ ,	
Потребляемая мощность по цепям переменного тока, В·А на фазу	0,8	
Потребляемая мощность по цепям оперативного постоянного тока не более, Гт:		
в режиме срабатывания	20	
в режиме без срабатывания	15	
Сопротивление изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой, МОм	10	
Испытательное напряжение (переменного тока частоты 50 Гц) изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой при длительности испытаний 1 мин, В	1500	
Испытательное напряжение (переменного тока частоты 50 Гц) изоляции цепей тока разных фаз между собой при длительности испытаний 1 мин, В	1000	

Окончание приложения I

типов исполнений	EETI02	EETI03
или $\frac{20 \pm 40}{(0,08 \pm 3,0)^2}$	16-480 или 24-600	55-333 или 60-700
или $960 \pm 144$	300+45 или 600+90, или $1200 \pm 180$	300+45 или 600+90 или $1200 \pm 180$
I,6	0,3	0,8   I,6
	20	20
	15	15
	10	10
	1500	1500
	-	-

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОИСПОЛНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В БЛОКАХ ЗАЩИТ БЭИ101, БЭИ102 И БЭИ103

Блок защиты	Типоисполнение блоков, входящих в состав блоков защит									
	Преобразователь входных сигналов				Блок напряжения	Блок интегрально-зависимой выдержки времени	Блок независимой выдержки времени	Блок реле	Блок питания	Блок стабилизации напряжения
БЭИ101	Д1341 (5A, 50 Гц)	Д1342 (10A, 50 Гц)	Д1343 (5A, 60 Гц)	Д1344 (10A, 60 Гц)	H128	BII21 (50 Гц), BII22 (60 Гц) (квадратор работает на переменном токе; дополнитель-но устанавливается фильтр и выпрями-тель)	B0133 $t_I = (0,4+I2,8)$ с; $t_{II} = (0,4+I2,8)$ с	PI291 (5 выход-ных реле), I реле "Готовн."	П0110	П0212
БЭИ102	Д1351 (2,5A, 50 или 60 Гц)				-	BII23 (квадратор работает на постоянном токе и имеется дополнительный бесконтактный выход)	B0133 $t_I = (0,4+I2,8)$ с $t_{II} = (0,4+I2,8)$ с	PI292 (5 выход-ных реле), I реле "Готовн."	П0110	П0212
БЭИ103	Д1352 (5A, 50 или 60 Гц)	Д1353 (10A, 50 или 60 Гц)				BII24 (квадратор работает на постоянном токе)	B0230 $t_I = (0,4+I2,8)$ с	PI293 (4 выход-ных реле), I реле "Готовн."	П0110	П0212

## Приложение 3

## НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В БЛОКАХ ЗАЩИТ БЭП101, БЭП102, БЭП103

Блок защиты	Наименование функционального блока	Переключающее устройство			Назначение
		Наименование, расположение	Обозначение по схеме	Положение	
БЭП101	Преобразователь тока	Переключатель "Режим", лицевая панель блока	SA1	0 - "Работа" I - "Контроль"	Перевод блока защиты в основной режим работы Перевод блока защиты в режим тестовой проверки
БЭП101	То же	Кнопка "Тест", лицевая панель блока	SB13	Замкнута на время контроля	Подача напряжения на обмотку реле "Тест"
БЭП101	-"-	Переключатели уставки $I_{2\text{сигн}}$ , лицевая панель	0,05+ 0,02(SB1) 0,04(SB4) 0,08(SB7) 0,16(SB10)	Отжатое положение штоков:	Дискретное изменение уставки сигнального органа; значение уставки определяется постоянной составляющей (0,05) и суммой цифровых значений, присвоенных переключателям, находящимся в отжатом состоянии
БЭП101	-"-	Переключатели уставки $I_{2\text{пуск}}$	0,08+ 0,03(SB2) 0,06(SB5) 0,12(SB8) 0,24(SB11)	Отжатое положение штоков:	Дискретное изменение уставки пускового органа; значение уставки определяется постоянной (0,08) составляющей и суммой цифровых значений, присвоенных переключателям, находящимся в отжатом состоянии

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я 3

Блок защиты	Наименование функционального блока	Переключающее устройство			Назначение
		Наименование, расположение	Обозначение по схеме	Положение	
БЭII10I	Преобразователь тока	Переключатели уставки $I_2$ отс		Откатое положение штоков: 0,1 (SB3) 0,2 (SB6) 0,4 (SB9) 0,8 (SB12)	Дискретное изменение уставки органа отсечки; значение уставки определяется постоянной (0,4) составляющей и суммой цифровых значений, присвоенных переключателям, находящимся в откатом состоянии
БЭII10I	То же	Перемычки, печатная плата	XN1, XN2, XN3, XN4  XN1, XN3 XN2, XN4  XN1, XN2, XN3, XN4	Разомкнуты  Замкнуты  Разомкнуты  Замкнуты	K=1 A=(5-10)с K=2 A=(10-20)с K=4 A=(20-40)с
БЭII10I	Блок интегрально-аварийной выдержки времени	Переключатели коэффициента $N$ , лицевая панель	$N \left\{ \begin{array}{l} 1 (SB1) \\ 2 (SB2) \\ 4 (SB3) \\ 8 (SB4) \end{array} \right.$	Утопленное положение штоков: 1 2 4 8	Дискретное изменение значения коэффициента $N$ , определяющего уставку по постоянной $A$ , равную произведению $K_N$

БЭIIIOI	То же	Кнопка "Сброс" с возвратом, лицевая панель	XN5	Замкнута кратковременно	Сброс показаний цифрового интегратора до нуля; сброс запоминания неисправности при ее исчезновении
БЭIIIOI	"-	Перемычка, печатная плата	XN1	Замкнута в положении I-2	Установка требуемой временной характеристики интегрального органа
БЭIIIOI	"-	Перемычка, печатная плата	XN2	Разомкнута	Введение в структурную схему блока защиты дополнительных элементов (фильтра и выпрямителя) при работе квадратора на переменном токе
БЭIIIOI	"-	Перемычка, печатная плата	XN3	Разомкнута	Запоминание срабатывания интегрального органа на время полного охлаждения после возврата пускового органа
				Замкнута	Исключение запоминания срабатывания ИО и его отпадение после возврата пускового органа
БЭIIIOI	"-	Перемычка, печатная плата	XN4	Положение не имеет значения для данного типа блока защиты	-
БЭIIIOI	"-	Перемычка, печатная плата	XN5	Замкнута в положении:	Рыбор уставки по времени полного охлаждения: I-2 240 с I-3 480 с I-4 960 с

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я 3

Блок защиты	Наименование функционального блока	Переключающее устройство			Назначение
		Наименование, расположение	Обозначение по схеме	Положение	
БЭII01	Блок независимой выдержки времени	Переключатели уставок времени срабатывания $t_{cp1(surg)}$		Отжатое положение штоков: 0,2 (SB1) 0,4 (SB2) 0,8 (SB3) 0,2+ 1,6 (SB4) 3,2 (SB5) 6,4 (SB6)	Дискретное изменение уставки выдержки времени сигнального органа; значение уставки определяется постоянной (0,2 с) составляющей и суммой цифровых значений, присвоенных переключателям, находящимся в отжатом состоянии
БЭII01	То же	$t_{cp2(orc)}$		0,2 (SB7) 0,4 (SB8) 0,2+ 0,8 (SB9) 1,6 (SB10) 3,2 (SB11) 6,4 (SB12)	Дискретное изменение уставки выдержки времени органа отсечки
БЭII02, БЭII03	Преобразователь тока	Переключатель "Режим", лицевая панель	SA1	0 - "Работа" I - "Контроль"	Перевод блока защиты в основной режим работы Перевод блока защиты в режим тестовой проверки

БЭИ102, БЭИ103	То же	Кнопка "Тест", лицевая панель	SB7	Замкнута на время контро- ля	Подача напряжения на об- мотку реле "Тест"
БЭИ102, БЭИ103	-"-	Переключатели уставки $I_{\text{сигн}}$ , лицевая панель	I,0+   0,05(SB1)   0,10(SB3)   0,20(SB5)	Отжатое поло- жение штоков:  0,05 0,10 0,20	Дискретное изменение уставки сигнального орга- на; значение уставки оп- ределяется постоянной (1,0) составляющей и сум- мой цифровых значений, присвоенных переключате- лям, находящимся в отжа- том состоянии
БЭИ102, БЭИ103	-"-	Переключатели уставки $I_{\text{пуск}}$ , лицевая панель	I,0+   0,05(SB2)   0,1 (SB4)   0,2 (SB6)	Отжатое поло- жение штоков:  0,05 0,10 0,20	Дискретное изменение уставки пускового орга- на; значение уставки определяется постоянной (1,0) составляющей и сум- мой цифровых значе- ний, присвоенных пере- ключателям, находящим- ся в отжатом состоянии
БЭИ102, БЭИ103	Блок ин- теграль- но-зави- симой выдер- жки вре- мени	Переключатели коэффициента $N$ , лицевая панель	N   I (SB1)   2 (SB2)   4 (SB3)   8 (SB4)	Утопленное по- ложение што- ков:  I 2 4 8	Дискретное изменение зна- чения коэффициента $N$ , определяющего одну из составляющих расчетного коэффициента " $C$ ", рав- ного:  $C = \frac{KN(2,0-B)}{5} \text{ для БЭИ102};$  $C = \frac{KN(1,5-B)}{2,9} \text{ для БЭИ103}$ Уставка определяется сум- мой цифровых значений, присвоенных переключате- лям, находящимся в утоп- ленном состоянии

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я 3

Блок защиты	Наимено-вание функционально-го блока	Переключающее устройство			Назначение
		Наименование, расположение	Обозначение по схеме	Положение	
БЭII102, БЭII103	Блок интегрально-зависимой выдержки	Кнопка "Сброс" с возвратом, лицевая панель	S85	Замкнута кратковременно	Сброс показаний цифрового интегратора 90 нуля. Сброс запоминания неисправности при ее исчезновении
БЭII102, БЭII103	То же	Перемычка, печатная плата	XN1	Замкнута в положении: I-2 (K=2) I-3 (K=4) I-4 (K=8) I-5 (K=16)	Дискретное изменение коэффициента K, определяющего один из составляющих расчетного коэффициента С, при замкнутом положении соответствующих контактов перемычки
БЭII102, БЭII103	--	Перемычка, печатная плата	XN2	Замкнута	При работе квадратора ИО на постоянном токе соединяет его выход с остальной схемой ИО
БЭII102, БЭII103	--	Перемычка, печатная плата	XN3	Разомкнута	Запоминание срабатывания интегрального органа на время полного охлаждения после возврата пускового органа
				Замкнута	Иключение запоминания срабатывания ИО и его отпадение после возврата пускового органа

БЭИ102, БЭИ103	"-"	Перемычка, пе- чатная плата		XN4	Исполнения по времен- ной характеристике бло- ка, обеспечивающие без перенастройки (при ко- эффициентах : В = 0,9, С = 19,4 для БЭИ102 и В = 0,91, С = 19,2 для БЭИ103) время срабаты- вания:	
					Замкнута	(16 ± 480) с - БЭИ102; (55 ± 333) с - БЭИ103;
				XN5	Разомкнута	(24 ± 600) с - БЭИ102; (60 ± 700) с - БЭИ103
БЭИ102, БЭИ103	"	Перемычка, печатная плата			Замкнута в по- ложении:	Выбор уставки по време- ни полного охлаждения:
					I-2	300 с
					I-3	600 с
					I-4	1200 с
БЭИ102, БЭИ103	Блок не- зависи- мой вы- держки времени	Переключатели уставок време- ни срабаты- вания:			Отжатое положе- ние штоков:	Дискретное изменение ус- тавки выдержки времени сигнального органа; значение уставки опре- деляется постоянной (0,2 с) составляющей и суммой цифровых значе- ний, присвоенных пере- ключателям, находящим- ся в отжатом состоянии
				0,2+ $t_{cp.1}(сигн)$	0,2 (SB1) 0,4 (SB2) 0,8 (SB3) 1,6 (SB4) 3,2 (SB5) 6,4 (SB6)	0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4

83

1

1

Окончание приложения 3

Блок защиты	Наимено- вание функци- онально- го блока	Переключающее устройство			Назначение
		Наименование, расположение	Обозначение по схеме	Положение	
БЭ1102, БЭ1103	Блок не- зависи- мой вы- держки времени	$t_{cp,II}$ , лицевая панель	0,2+  0,2 (SB7) 0,4 (SB8) 0,8 (SB9) 1,6 (SB10) 3,2 (SB11) 6,4 (SB12)	Откатое положе- ние штоков:  0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4	Дискретное изменение уставки выдержки време- ни второй ступени интегрального органа БЭ1102 (в БЭ1103 $t_{cp,II}$ отсутствует)

Приложение 4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ И ПРИНЦИПА  
ДЕЙСТВИЯ БЛОКОВ ЗАЩИТ ОТ ПЕРЕГРУЗОК БЭИ101,  
БЭИ102, БЭИ103

1. Блоки защит от перегрузок БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 выполнены по одной и той же структурной схеме с использованием унифицированных функциональных блоков. Структурные схемы блоков защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 включают следующие унифицированные блоки:

питания  $\pm 220$  В /  $\pm 24$  В;  
питания (стабилизированный)  $\pm 24$  В /  $\pm 15$  В;  
преобразователя тока (входных сигналов);  
независимых (фиксированных) выдержек времени;  
интегрально-зависимой выдержки времени;  
напряжения (только в блоке защиты БЭИ101);  
выходных реле.

2. Входными параметрами всех блоков защит от перегрузок являются переменные токи частоты 50 Гц (60 Гц); для БЭИ101 и БЭИ103 - токи статора генератора; для БЭИ102 - ток, пропорциональный току ротора турбогенератора.

2.1. Блок защиты от перегрузок токами обратной последовательности БЭИ101 содержит преобразователь входных сигналов, включающий фильтр токов обратной последовательности (ФТОП), элементы задания уставок срабатывания защиты и устройства для проведения тестового контроля.

При появлении несимметрии токов статора на выходе ФТОП выделяется переменное напряжение, пропорциональное значению тока обратной последовательности, которое после прохождения фильтра низких частот с полосой пропускания 50 Гц поступает на пороговые элементы сигнального, пускового органов и отсечки, расположенные в блоке напряжения, и в блок интегрально-зависимой выдержки времени.

В блоке защиты от перегрузок токами обратной последовательности БЭИ101 пороговые элементы сигнального, пускового органов и отсечки вынесены в отдельный блок - блок напряжения. Пороговые элементы этого блока реагируют на амплитудное значение входного сину-

создального напряжения. При срабатывании сигнального органа и отсечки сигналом лог. "0" с выхода блока напряжения запускаются соответствующие каналы блока независимых выдержек времени. Кроме того, состояние порогового элемента сигнального органа контролируется схемой логики выявления неисправности.

Сигнал состояния порогового элемента пускового органа (ПО) управляет промежуточным реле ПО, расположенным в блоке БВИ, и выходным реле ПО, расположенным в блоке реле, кроме того он может блокировать действие выходного контакта промежуточного реле органа выдержки времени отсечки при нарушении логики действия этих органов.

2.2. Блоки защит от симметричных перегрузок по току статора (БЭИ103) и перегрузок по току ротора (БЭИ102) используют один и тот же тип преобразователя входных сигналов. Он включает входной трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр, элементы задания уставок срабатывания защиты, пороговые элементы сигнального и пускового органов и устройства для проведения тестового контроля.

Блоки защиты БЭИ102 и БЭИ103 реагируют на переменный ток (2,5 и 5 A; 10 A). Блок защиты БЭИ102 имеет дополнительный вход на номинальный переменный ток 5 mA, предназначенный для подключения к нему датчика тока ротора, имеющего на выходе нормированный сигнал.

Входной переменный ток блоков защит БЭИ102 и БЭИ103, преобразованный в выпрямленное напряжение, поступает через сглаживающий фильтр на пороговый элемент пускового органа и нелинейный преобразователь, а через инвертор – на пороговый элемент сигнального органа. Раздельное подключение сигнального и пускового органов выполнено для повышения надежности работы блока защиты.

Нелинейный преобразователь реализует зависимость напряжения на его выходе от входного тока преобразователя входных сигналов в соответствии с выражениями:

$$U_{\text{вых}} = 0 \text{ при } I_{\text{вх}} \leq BI_{\text{ном}},$$

$$U_{\text{вых}} = K(I_{\text{вх}} - BI_{\text{ном}}) \text{ при } I_{\text{вх}} > BI_{\text{ном}}$$

Значение уставки нелинейного преобразователя по коэффициенту В определяется заданной перегрузочной характеристикой генератора и является расчетным параметром. Коэффициент К (подстройка С) является масштабным коэффициентом и с его помощью можно в небольших пределах (5-10%) подстраивать интегрально-зависимую характеристику  $t_{cp} = f(I_{bx})$  блока защиты на требуемое время срабатывания.

Выходное напряжение нелинейного преобразователя поступает в блок интегрально-зависимой выдержки времени.

2.3. Элементами задания уставок по токам срабатывания в блоках защит являются переключатели, положение которых определяет набор входных сопротивлений пороговых элементов. Значение уставки определяется суммой цифр, присвоенных переключателям, находящимся в откатом положении.

Сигналы состояния пороговых элементов сигнального и пускового органов блоков защит БЭII02 и БЭII03 воздействуют на другие функциональные блоки аналогично тому как это происходит в блоке защиты БЭII01. Отличие в том, что пусковой орган в БЭII02 может блокировать действие выходного контакта промежуточного реле блока выдержки времени второй ступени интегрального органа, в БЭII03 – блокировка отсутствует.

3. Во всех блоках защит от перегрузок БЭII01, БЭII02 и БЭII03 используются одни и те же унифицированные блоки, которые выполняют функции:

независимые выдержки времени;

интегрально-зависимые выдержки времени от значения входного тока преобразователя входных сигналов;

воздействия блока защиты при срабатывании и неисправностях во внешние цепи;

питания интегральных микросхем и промежуточных реле.

3.1. Независимая выдержка времени в блоках защит от перегрузок реализуется блоками выдержек времени различных модификаций, позволяющих осуществить выбор необходимого диапазона выдержек врем-

мени и количества (одна, две) независимых выдержек времени. Запуск блока осуществляется сигналом лог."0"(0÷1,5 В), возврат-сигналом лог."1"(9÷15 В). Выходной каскад блока содержит промежуточное реле, коммутируемое транзистором.

3.2. Интегрально-зависимую выдержку времени в блоках защиты создает функциональный блок интегральной выдержки времени, выполненный как цифровой интегратор.

Основными узлами блока являются: квадратор, преобразователь напряжения в частоту, делители частоты, реверсивный счетчик, цифроаналоговый преобразователь, элементы задания уставок и временной характеристики интегрального органа, выходное промежуточное реле интегрального органа.

При срабатывании пускового органа входной сигнал интегрально-го блока, возвещенный в квадрат, подается в преобразователь напряжения в частоту. На выходе преобразователя организуются импульсы, частота следования которых обратно пропорциональна входному напряжению. Импульсы с выхода преобразователя подаются на делители частоты, один из которых задает режим нагрева, другой – охлаждения. Выходные сигналы делителей частоты объединяются с помощью схемы "или" в сигнал, который подается на счетный вход реверсивного счетчика. При этом на вход "запрет счета" делителя частоты контура охлаждения и на вход направления счета реверсивного счетчика подан сигнал лог."1" (сложение) от замкнувшихся контактов промежуточного реле ПО. При заполнении счетчика срабатывает транзисторный ключ, коммутирующий выходное промежуточное реле интегрального органа. При замыкании контактов этого реле срабатывает реле выходного блока защиты.

При возврате пускового органа к входу преобразователя напряжения в частоту подключается напряжение с выхода цифроаналогового преобразователя (ЦАП), реверсивный счетчик начинает работать в режиме вычитания.

Значение выходного напряжения ЦАП, имитирующего степень нагрева обмоток генератора, определяется цифровым кодом, снимаемым с выходов реверсивных счетчиков. Уровень аналогового сигнала ЦАП линейно возрастает в режиме нагрева, а в режиме охлаждения – уменьшается по экспоненциальному закону.

Интегральный блок оснащен схемой функционального контроля, которая имеет четыре дополнительных входа, использующихся для контроля исправности элементов других функциональных блоков в защите.

Выходной сигнал схемы функционального контроля П0 действует на срабатывание реле "неисправность" в блоке выходных реле. При исчезновении неисправности сигнал "Неисправность" квотируется кнопкой "сброс" ИО.

В ИО блока защиты БЭП101 дополнительно используются селективный фильтр (100 Гц) и выпрямитель, включенные на выходе квадрато-ра, поскольку входным сигналом этого блока является сигнал переменного тока частоты 50 Гц.

В ИО блока защиты БЭП102 дополнительно используется его бесконтактный выход для запуска блока независимой выдержки времени (II ступень интегрального блока).

Элементами задания уставки ИО по времени срабатывания являются перемычки и переключатели, с помощью которых изменяются коэффициенты деления делителя частоты, выходные импульсы которого поступают на счетный вход реверсивного счетчика. Элементами задания исполнения по временной характеристике ИО на срабатывание являются перемычки, изменяющие уровень сигнала на входе преобразователя напряжения в частоту.

Исполнение по времени полного охлаждения задается перемычкой, включающей требуемый выход делителя частоты контура охлаждения.

3.3. Организация воздействий блоков защиты во внешние цепи при срабатывании или возникновении неисправности осуществляется с помощью унифицированного блока реле, включающего исполнительные реле устройства функционального контроля, сигнального и пускового органов, органа отсечки, интегрального органа, а также реле "Готовность". Реле "Готовность" обеспечивает подачу питания +24 В на обмотки исполнительных реле при исправном состоянии блока защиты и снятие питания при проведении тестового контроля или появлении неисправности в блоке защиты, выявляемой устройствами функционального контроля.

3.4. Питание блоков защит осуществляется от сети постоянного оперативного тока  $\pm 220$  В. Организация напряжений разного уровня для питания обмоток промежуточных реле +24 В и интегральных микросхем  $\pm 15$  В осуществляется унифицированным блоком питания БП и бло-

ком стабилизации напряжения. Блок БП построен по схеме: преобразователь постоянного напряжения +220 В в переменное высокой частоты (10 кГц) - трансформатор-выпрямитель-фильтр. Блок БП имеет три выхода, первый и второй выход (+24 В) электрически связаны между собой и служат для питания напряжением +24 В обмоток промежуточных и исполнительных реле, для организации входных сигналов при тестовом контроле, для питания первого канала блока стабилизации напряжения Третий выход (+24 В) БП, электрически не связанный с другими, подключается ко второму каналу блока стабилизации напряжения.

Выходное напряжение (+24 В) БП является нестабилизированным и может изменяться в пределах 18÷29 В. Выходное напряжение (+15 В) блока стабилизации служит также для организации уровней напряжения в 9 и 7 В непосредственно в тех функциональных блоках, где используется.

#### Приложение 5

#### ПЕРЧЕНЬ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ, НЕОВХОДИМЫХ ДЛЯ НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛОКОВ ЗАЩИТ БЭПП01, БЭПП02, БЭПП03

Наименование прибора, устройства	Тип прибора, техническая характеристика	Параметры измерений
Комплектное устройство для проверки релейной аппаратуры	У5053 (I = 0÷ 25 А)	Входной ток
Мегаомметр	М4101/1; М4101/3; М4101/4	Сопротивление изоляции
Устройство для испытания электрической прочности изоляции	ИВК-2000, испытательное напряжение 1000 В	-

О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 5

Наименование прибора, устройства	Тип прибора, техническая характеристика	Параметры измерения
Цифровой вольтметр универсальный	В7-35 и др., пределы измерения $(0,02 \pm 30)$ В, $R_{Bx} = 1 \text{ М}\Omega$	Напряжение в КГН и к.т.
Цифровой частотометр	ЧЗ-36 и др., пределы измерения $(500 \text{ мкс} \pm 30 \text{ мс})$	Период импульсов преобразователя "Напряжение в частоту"
Осциллограф электронный	С1-49 и др.	Напряжение (значение и форма) на входе квадратора
Комбинированный прибор	Ц4315 и др. Пределы измерения $(10 \pm 250)$ В, класс точности 2,5	Напряжение питания
Амперметр	3525, 3526 и др., пределы измерения 1А, 5А; класс точности 0,5	Входной ток
Секундомер	Ф291, П14-2М, пределы измерений $(0,2 \pm 2000)$ с	Выдержки времени
Измерительный трансформатор тока	И54М, класс точности 0,2	Входной ток

Приложение 6

Министерство топлива и энергетики  
Российской Федерации

(предприятие, объект)

(организация, выполняющая про-  
верку)

(присоединение)  
" " 19 г.

ПРОТОКОЛ  
ПРОВЕРИКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ БЛОКА ЗАЩИТЫ  
БЭППОI

I. Основные технические данные блока защиты

Номинальный переменный ток, А	Номинальная частота, Гц	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В	Исполнение по постоянной А	Заводской номер	Год выпуска

2. Основные технические данные генератора

Тип	Мощность, МВ·А	Номинальный ток статора, А	Постоянная А, с

3. Заданные уставки

Коэффициенты установки постоянной $A = (KN)_{уст} =$		Сигнальный орган		Пусковой орган		Отсечка	
$K_{уст}$	$N_{уст}$	Ток срабатывания, А	Выдержка времени, с	Ток срабатывания, А	Ток срабатывания, А	Выдержка времени, с	

Время полного охлаждения  $T_{охл} =$  \_\_\_\_\_ с.

Коэффициент трансформации трансформаторов тока  $K_{тт} =$  \_\_\_\_\_

4. Внешний и внутренний осмотры

По результатам осмотров состояние блока защиты в целом, включая качество печатного монтажа и паяных соединений разъемов, \_\_\_\_\_

5. Измерение сопротивления изоляции

5.1. Сопротивление изоляции цепей напряжением до 24 В по отношению к корпусу \_\_\_\_\_ МОм.

5.2. Сопротивление изоляции по отношению к корпусу независимых цепей:

тока \_\_\_\_\_ МОм;

питания  $\pm 220$  В \_\_\_\_\_ МОм;

контактов сигнализации неисправности \_\_\_\_\_ МОм;

выходных контактов \_\_\_\_\_ МОм.

5.3. Сопротивление изоляции цепей питания  $\pm 220$  В относительно цепей контактов сигнализации неисправности и выходных контактов блока защиты \_\_\_\_\_ МОм.

5.4. Сопротивление изоляции токовых цепей разных фаз между собой \_\_\_\_\_ МОм.

### 6. Испытания изоляции

Электрическая прочность изоляции независимых цепей тока, питания  $\pm 220$  В, контактов сигнализации неисправности, выходных контактов по отношению к корпусу, а также между токовыми цепями разных фаз испытана напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Испытания изоляции выдержала, сопротивление изоляции не изменилось.

### 7. Проверка напряжения срабатывания и возврата выходных реле

Напряжение	Выходные реле				
	K1	K2	K3	K4	K5
Срабатывания, В					
Возврата, В					

### 8. Проверка блока питания совместно с блоком стабилизации напряжения

#### 8.1. Проверка под нагрузкой (при всех вставленных в кассету блоках)

Напряжение питания постоянного оперативного тока, В	Ток потребления по питанию $\pm 220$ В, А	Напряжения в КГн, В		
		"+24V"	"+15V"	"-15V"
220				
176				
242				

#### 8.2. Проверено срабатывание защиты от коротких замыканий кратковременным поочередным закорачиванием КГн : "+15V", "0V" и "-15V", "0V".

#### 9. Проверка фильтра токов обратной последовательности

При подаче номинального тока блока защиты на зажимы (зажимы ХТ1:6, ХТ1:8, ХТ1:10 закорочены)	Напряжение в КГН "0V", " $\equiv I_2$ " ( $U_{xs}$ ), В
XT1:5 - XT1:7 (A)	
XT1:7 - XT1:9 (B)	
XT1:9 - XT1:5 (C)	

Отклонения между  $U_{x_{31} \text{ макс}}$  и  $U_{x_{31} \text{ мин}}$  не превышает 4%.

#### 10. Настройка блока защиты на номинальный ток генератора

При подаче тока $I = \sqrt{3} I_{ст.ном}$ на зажимы ХГ1:5, ХГ1:7, А	Напряжение в КГи "0V", " $\equiv I_2$ " ( $U_{X31} \equiv I_2$ ), В	Напряжение в КГи "0V", " $\equiv I_2$ " ( $U_{X31ном}$ ) в зависимости от исполнения по постоянной А, В		
		5-10 с	10-20 с	20-40 с
		$4,42 \pm$ 0,04	$3,52 \pm$ 0,03	$2,35 \pm$ 0,02

## II. Проверка и настройка токов срабатывания органов сигнального, пускового и отсечки

12. Проверка и настройка фиксированных выдержек времени органов сигнального и отсечки

Выдержка времени на срабатывание	Уставка сигнального органа			Уставка отсечки		
	минимальная	максимальная	рабочая	минимальная	максимальная	рабочая
$t_{cp}$ с						

13. Настройка времени срабатывания интегрального органа на рабочей уставке А

Кратность входного тока, отн.ед.				
Входной ток, А				
Выдержка времени, с				
Расчетная выдержка времени $t = \frac{A}{I_z^2}$				

14. Проверка времени "полного охлаждения"

Кратность входного тока, отн.ед.			
$T_{ожл}$ с			

15. Настройка узла тестового контроля

Положение переключа- теля "Ре- жим"		Напряжение в КГн "0V", " $\equiv I_2$ ", В	Настроенная крат- ность сигнала тес- тового контроля, отн.ед.
Кнопки "Тест"	"Контроль"	"Нажата"	

16. Проверка блока защиты на работающем генераторе

16.1. Проверка настройки блока защиты на номинальный ток об-  
ратной последовательности генератора и измерение напряжения неба-  
ланса ФТОП

Номинальный входной ток		Напряжение в КГн "0V", " $\equiv I_2$ ", В ( $U_{xs1}$ ), В	Отношение $\frac{U_{xs1}}{U_{xs1\text{ном}}} \cdot 100\%$
Значение, А	Чередование фаз		
	Прямое		
	Обратное		

16.2. Проверка токов срабатывания органов сигнального пуско-  
вого, отсечки

Орган	Значение тока срабатывания	
	А	отн.ед.
Сигнальный		
Отсечка		
Пусковой		

I6.3. Проверка выдержек времени интегрального органа

Кратность тока обратной последовательности, отн.ед.				
$t_{cраб}$ с				

I6.4. Результаты тестового контроля \_\_\_\_\_

I7. Заключение \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Проверку производил \_\_\_\_\_  
Руководитель работ \_\_\_\_\_

Приложение 7

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

(предприятие, объект)

(организация, выполняю-  
щая проверку)

(присоединение)

" " 19 г.

ПРОТОКОЛ  
ПРОВЕРКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ БЛОКА ЗАЩИТЫ БЭ1102

I. Основные технические данные блока защиты

Номинальный переменный ток, А	Частота, Гц	Номинальное на- пряжение посто- янного оператив- ного тока, В	Заводской номер	Год выпуска

2. Основные технические данные генератора

Тип	Мощность, МВ·А	Номинальное на- пряжение стато- ра, В	Номинальный ток ротора, А

### 3. Заданные уставки

Сигнальный орган		Пусковой орган Ток срабатывания, А	Интегральный орган				Время полного охлаждения ( $T_{охл}$ ), с		
Ток срабатывания, А	Выдержка времени, с		Коэффициенты		настройки				
			расчетные	настройки	$K_{уст}$	$N_{уст}$			

В качестве датчика тока ротора используется \_\_\_\_\_

### 4. Внешний и внутренний осмотры

По результатам осмотров состояние блока защиты в целом, включая качество печатного монтажа и паяных соединений разъемов, \_\_\_\_\_.

### 5. Измерение сопротивления изоляции

5.1. Сопротивление изоляции цепей напряжением до 24 В по отношению к корпусу \_\_\_\_\_ МОм.

5.2. Сопротивление изоляции по отношению к корпусу независимых цепей:

тока \_\_\_\_\_ МОм;

питания +220 В \_\_\_\_\_ МОм;

контактов сигнализации неисправности \_\_\_\_\_ МОм;

выходных контактов \_\_\_\_\_ МОм.

5.3. Сопротивление изоляции цепей питания +220 В относительно цепей контактов сигнализации неисправности и выходных контактов блока защиты \_\_\_\_\_ МОм.

### 6. Испытания изоляции

Электрическая прочность изоляции независимых цепей тока, питания +220 В, контактов сигнализации неисправности, выходных контактов по отношению к корпусу испытана напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Испытания изоляция выдержала, сопротивление изоляции не изменилось.

7. Проверка напряжения срабатывания и возврата выходных реле блока защиты

Напряжение	Выходные реле				
	K1	K2	K3	K4	K5
Срабатывания, В					
Возврата, В					

8. Проверка блока питания совместно с блоком стабилизации напряжения

8.1. Проверка под нагрузкой (при всех вставленных в кассету блоках).

Напряжение питания постоянного оперативного тока, В	Ток потребления по питанию ±220 В, А	Напряжения в КГн, В		
		"+24V"	"+15V"	"-15V"
220				
176				
242				

8.2. Проверено срабатывания защиты от коротких замыканий кратковременным поочередным закорачиванием КГн: "+15V", "0V" и "-15V", "0V".

9. Настройка блока защиты на номинальный ток ротора генератора

При подаче на зажимы ХТ1:1-ХТ2:2 тока, соответствующего номинальному току ротора, А	Измерено напряжение в КГн "UV", " $\equiv I_{rot}$ ", В	Напряжение в КГн "UV" " $\equiv I_{rot}$ ", соответствующее номинальному току ротора, В
		3,20 $\pm 0,03$

10. Проверка и настройка токов срабатывания сигнального и пускового органов

Параметр	Уставка сигнального органа			Уставка пускового органа		
	минимальная	максимальная	рабочая	минимальная	максимальная	рабочая
Ток срабатывания, А						
Ток возврата, А						

11. Проверка и настройка фиксированной выдержки времени сигнального органа

Выдержка времени на срабатывание	Уставка сигнального органа		
	минимальная	максимальная	рабочая
$t_{cp}$ с			

12. Настройка времени срабатывания интегрального органа на рабочей уставке

12.1. Настройка коэффициентов В, С интегрально-зависимой характеристики выдержек времени на срабатывание от входного тока

Коэффициент B	Входной ток $B I_{\text{рат.ном}}, A$	Напряжение в к.т. ХР1(Д135)	
		Значение мВ	Форма
Коэффициент C	Входной ток $2I_{\text{рат.ном}}, A$	Период импульсов в к.т. ХР3(ВИ12)	
		измеренный, с	расчетный $T_i = \frac{t_{cp}}{255 KN}$

#### I2.2. Проверка времени срабатывания интегрального органа

Кратность входного тока, отн.ед.	I,1	I,2	I,5	2,0
Входной ток, A				
$t_{cpI}$ с				
$t_{cpII}$ с				

#### I3. Проверка времени "полного охлаждения"

Кратность входного тока, отн.ед.	2,0
$T_{\text{охл}}$ с	

#### I4. Настройка узла тестового контроля

Положение переключателя "Режим"	Кнопки "Тест"	Напряжение в КГн "0V", " $I_{\text{рат}}$ " ( $U_{XS1}$ ), В	Настроенная крат- ность сигнала тес- тового контроля ( $\frac{U_{XS1}}{3,2}$ )
"Контроль"	Нажата		

15. Проверка блока защиты на работающем генераторе

15.I. Проверка настройки блока защиты на номинальный ток ротора.

# п-п.	Входной ток, соответствующий току ротора, А	Напряжение в КТн "0V", " $\equiv I_{rot}$ " ( $U_{X51}$ )	
		измеренное $U_{X51}$ , В	расчетное, приведенное к номинальному $I_{rot\ .nom}$ , $\frac{3.2I_{Rk}}{U_{X51}}$
1			
2			

15.2. Результаты тестового контроля \_\_\_\_\_

16. Заключение \_\_\_\_\_

Проверку производил \_\_\_\_\_

Руководитель работ \_\_\_\_\_

Министерство топлива и энергетики  
Российской Федерации

(организация, выполняющая проверку)

Приложение 8

(предприятие, объект)

(присоединение)

" " 199 г.

ПРОТОКОЛ  
ПРОВЕРКИ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ БЛОКА ЗАЩИТЫ  
БЭИ103

I. Основные технические данные блока защиты

Номинальный переменный ток, А	Частота, Гц	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В	Заводской номер	Год выпуска

2. Основные технические данные генератора

Тип	Мощность, МВ·А	Номинальный ток статора, А	Коэффициент трансформации ( $K_{T\gamma}$ )

### 3. Заданные уставки

Сигнальный орган	Пусковой орган	Интегральный орган				Время пол- ного охла- дения ( $T_{ox}$ ) с	
		Коэффициенты		$K_{уст}$	$N_{уст}$		
		расчетные	настройки				
Ток сра- батыва- ния, А	Выдержка времени, с	Ток сраба- тывания, А	B	C			

### 4. Внешний и внутренний осмотры

По результатам осмотров состояние блока защиты в целом, вклю-  
чая качество печатного монтажа и паяных соединений разъемов,

### 5. Измерение сопротивления изоляции

5.1. Сопротивление изоляции цепей напряжением до 24 В по от-  
ношению к корпусу \_\_\_\_\_ МОм.

5.2. Сопротивление изоляции по отношению к корпусу независи-  
мых цепей:

тока \_\_\_\_\_ МОм;

питания +220 В \_\_\_\_\_ МОм;

контактов сигнализации неисправности \_\_\_\_\_ МОм;

выходных контактов \_\_\_\_\_ МОм.

5.3. Сопротивление изоляции цепей питания +220 В относитель-  
но цепей контактов сигнализации неисправности и выходных контак-  
тов блока защиты \_\_\_\_\_ МОм.

## 6. Испытания изоляции

Электрическая прочность изоляции независимых цепей тока, питания  $\pm 220$  В, контактов сигнализации неисправности, выходных контактов по отношению к корпусу испытана напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Испытания изоляция выдержала, сопротивление изоляции не изменилось.

## 7. Проверка напряжения срабатывания и возврата выходных реле блока защиты

Напряжение	Выходные реле			
	K1	K2	K3	K4
Срабатывания, В				
Возврата, В				

## 8. Проверка блока питания совместно с блоком стабилизации напряжения

### 8.1. Проверка под нагрузкой (при всех вставленных в кассету блоках)

Напряжение питания постоянного оперативного тока, В	Ток потребления по питанию $\pm 220$ В, А	Напряжение в КГн, В		
		"+24V"	"+15V"	"-15V"
220				
176				
242				

8.2. Проверено срабатывание защиты от коротких замыканий кратковременным поочередным закорачиванием КТн: "+15V", "0V" и "-15V", "0V".

9. Настройка блока защиты на номинальный ток статора генератора

При подаче на зажимы ХТ1:1, ХТ1:2 тока, равного номинальному вторичному току статора, А	Измерено напряжение в КТн "0V", " $I_{Hgen}$ ", В	Напряжение в КТн "0V", " $I_{Hgen}$ ", соответствующее номинальному току статора, В
		$4,26 \pm 0,04$

10. Проверка и настройка токов срабатывания сигнального и пускового органов

Параметр	Уставка сигнального органа			Уставка пускового органа		
	минимальная	максимальная	рабочая	минимальная	максимальная	рабочая
Ток срабатывания, А						
Ток возврата, А						

II. Проверка и настройка фиксированной выдержки времени сигнального органа

Выдержка времени на срабатывание	Уставка сигнального органа		
	минимальная	максимальная	рабочая
$t_{cp}$ с			

I2. Настройка времени срабатывания интегрального органа на рабочей уставке

I2.1. Настройка коэффициентов В, С интегрально-зависимой характеристики выдержек времени на срабатывание от входного тока

Коэффициент В	Входной ток $B I_{ст.ном}^x$ , А	Напряжение в к.т. ХР1(Д135)	
		Значение, мВ	Форма

Коэффициент С	Входной ток $1,5 I_{ст.ном}^x$ , А	Период импульсов в к.т. ХР3(ВИ2)	
		измеренный, с	расчетный $t_{cp} = \frac{t_{cp}}{255 KN}$

I2.2. Проверка времени срабатывания интегрального органа

Относительный ток статора, отн.ед.	I,15	I,2	I,3	I,4	I,5
Входной ток (зажимы ХТ:1-ХТ:2), А					
$t_{cp}$ с					

I3. Проверка времени полного охлаждения

Кратность входного тока, $\frac{I_{ст}}{I_{ст.ном}}$ , отн.ед.	I,5
$t_{ахд}$ с	

14. Настройка узла тестового контроля

Положение переключателя "Режим"	Кнопки "Тест"	Напряжение в КГн "0V", " $\equiv I_{N\text{ gen}}$ " ( $U_{xs1}$ ), В	Настроенная крат- ность сигнала тес- тового контроля $\left(\frac{U_{xs1}}{4,26}\right)$ , отн.ед.
"Контроль"	Нажата		

15. Проверка блока защиты на работающем генераторе

15.1. Проверка настройки блока защиты на номинальный ток статора генератора.

Входной ток, А	Напряжение в КГн "0V", " $\equiv I_{N\text{ gen}}$ " ( $U_{xs1}$ ), В	Отношение $\frac{U_{xs1}}{4,26} \cdot 100\%$

15.2. Проверка токов срабатывания сигнального, пускового органов и выдержки времени сигнального органа.

Орган	Ток срабатывания		Выдержка времени при $I_{bx} = 1,5 I_{ст.\text{ном}}$ , с
	А	отн.ед.	
Сигнальный			
Пусковой			

15.3. Проверка выдержек времени интегрального органа

Кратность тока статора, отн.ед.	I,I	I,5
Ток статора втор/перв, A/A		
$t_{\text{раб}}$ с		
$t_{\text{окл}}$ с		

15.4. Результаты тестового контроля \_\_\_\_\_

16. Заключение \_\_\_\_\_

Проверку производил \_\_\_\_\_  
Руководитель работ \_\_\_\_\_

Приложение 9

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ В И С ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ЗАЩИТЫ  
ПО ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАТОРА  
ДЛЯ БЛОКОВ ЗАЩИТ БЭ1102, БЭ1103

I. Расчет коэффициентов В и С характеристики блока защиты по заданной заводом-изготовителем перегрузочной характеристике генератора проводится методом последовательных приближений (итераций), предложенным институтом ВНИИР.

I.I. Для выполнения расчетов подготовить заданную зависимость допустимого времени работы генератора от входного тока блока защиты в виде табл. I4.

Таблица I4

Номер точки перегрузочной характеристики	I	2	...	6
Кратность входного тока блока защиты по отношению к номинальному, отн.ед.				
Допустимое время работы генератора при перегрузке, $t'$ , с				
Время срабатывания ИО, с				

Времена срабатывания ИО в табличных точках характеристики следует уменьшить на 10% относительно перегрузочной характеристики генератора.

Таблица значений  $t_{cp} = f(I_{\#bx})$  перегрузочной характеристики, как правило, включает 4-6 точек.

Первой точкой характеристики  $t_{cp} = f(I_{\#bx})$ , заданной таблицей, считать точку с наибольшей кратностью входного тока.

1.2. Рассчитать коэффициенты  $B_1$  и  $C_1$  первого приближения по двум близлежащим точкам характеристики, первая из которых соответствует наибольшей кратности входного тока, в соответствии с выражениями:

$$B_1 = \frac{I_2 - I_1}{1 - \sqrt{\frac{t_1^r}{t_2^r}}}, \quad (1)$$

$$C_1 = t_1^r \left( I_1 - B_1 \right)^2, \quad (2)$$

где  $I_{\frac{1}{2}}, I_{\frac{2}{2}}$  - кратности входных токов, соответствующие выбранным для расчета точкам характеристики;  
 $t_1^T, t_2^T$  - времена срабатывания интегрального органа блока защиты в точке I, соответствующей наибольшей кратности входного тока зависимости  $t_{cp} = f(I_{\frac{1}{2}})$ , и в следующей за ней точке 2 (см.табл.I4);  
 $B_i, C_i$  - коэффициенты  $B$  и  $C$ , индексы которых определяются номером итерации (приближения).

I.3. Рассчитать время срабатывания ИО (с) в остальных точках перегрузочной характеристики, приведенных в табл.I4, в соответствии с выражением

$$t_{i1} = \frac{C_1}{(I_{\frac{1}{2}} - B_1)^2}, \quad (3)$$

где  $i$  - индекс точки перегрузочной характеристики в соответствии с ее номером по табл.I4;  
 $1$  - цифра порядкового номера итерации.

Общий вид выражения для расчета времени срабатывания, с.

$$t_{in} = \frac{C_n}{(I_{\frac{n}{2}} - B_n)^2}. \quad (3^T)$$

I.4. Определить отношение табличных значений времени срабатывания  $t_i^T$  к рассчитанным по выражению 3<sup>T</sup> для выбора точки характеристики, по которой производится расчет коэффициента  $B$  следующего приближения:

$$\frac{t_3^T}{t_{31}}, \quad \frac{t_4^T}{t_{41}}, \quad \dots, \quad \frac{t_6^T}{t_{61}} \quad (4)$$

Общий вид выражения для расчета отношений -  $\frac{t_i^r}{t_{in}^r}$ . (4I)

Сначала проверяется значение отношения  $\frac{t_3^r}{t_{31}^r}$  в близлежащей точке характеристики от основных, по которым рассчитывались коэффициенты  $B_1$  и  $C_1$ . Если значение отношения  $\frac{t_3^r}{t_{31}^r}$  в третьей точке находится в пределах 0,975 - 1,025, то проверяется значение отношения  $\frac{t_4^r}{t_{41}^r}$  в следующей точке характеристики.

I.5. Рассчитать коэффициент  $B_2$  второго приближения в соответствии с выражением

$$B_2 = B_1 + \Delta B_1 = B_1 + (I_i - B_1) \left( I_i - \sqrt{\frac{1}{\frac{t_3^r}{t_{31}^r}}} \right). \quad (5)$$

Общий вид выражения для расчета коэффициента  $B$  последующих итераций:

$$B_{n+1} = B_n + \Delta B_n = B_n + (I_i - B_n) \left( I_i - \sqrt{\frac{1}{\frac{t_i^r}{t_{in}^r}}} \right), \quad (5I)$$

где  $\Delta B$  - приращение коэффициента  $B$ , компенсирующее отличие расчетного значения времени срабатывания от табличного в выбранной точке характеристики;

$n, n+1$  - цифры порядкового номера итерации.

Выбор точки характеристики для расчета коэффициента  $B$  следующего приближения определяется отношением  $\frac{t_i^r}{t_{in}^r}$ , значение которого может быть более 1,025 или менее 0,975.

Если отношение  $\frac{t_i^*}{t_{in}^*}$  более единицы, то расчетное значение времени срабатывания меньше  $t_{\text{табл.}}$  и требуется увеличить коэффициент  $B$ , если отношение  $\frac{t_i^*}{t_{in}^*}$  менее единицы - уменьшить  $B$ .

Коэффициент  $B$  следующего приближения устанавливают в расчетной точке близким к табличному значению времени срабатывания, но при этом может измениться время срабатывания в основных точках  $I_1, 2$  характеристики.

1.6. Определить влияние корректировки коэффициента  $B$  на изменение времени срабатывания интегрального органа в основных точках (расчетные точки для определения коэффициентов  $B_I$  и  $C_I$  первого приближения) при одном и том же коэффициенте  $C_I$  первого приближения в соответствии с выражениями:

$$\frac{t_{12}}{t_{11}} = \frac{(I_{\frac{1}{2}} - B_2)^2}{(I_{\frac{1}{2}} - B_1)^2}, \quad \frac{t_{22}}{t_{21}} = \frac{(I_{\frac{1}{2}2} - B_1)^2}{(I_{\frac{1}{2}2} - B_2)^2}. \quad (6)$$

Выражения для расчета отношений времени срабатывания в основных точках характеристики при последующих итерациях имеют вид:

$$\frac{t_{1(n+1)}}{t_{1n}} = \frac{(I_{\frac{1}{2}} - B_n)^2}{(I_{\frac{1}{2}} - B_{n+1})^2}; \quad \frac{t_{2(n+1)}}{t_{2n}} = \frac{(I_{\frac{1}{2}2} - B_n)^2}{(I_{\frac{1}{2}2} - B_{n+1})^2}, \quad (6I)$$

где  $\frac{t_{12}}{t_{11}}$ ,  $\frac{t_{22}}{t_{21}}$  - отношения времени срабатывания ИО в первой и второй точках характеристики при коэффициентах  $B_2$  (числитель) и  $B_1$  (знаменатель) при одном и том же значении  $C_I$ ;

$\frac{t_{1(n+1)}}{t_{1n}}, \frac{t_{2(n+1)}}{t_{2n}}$  - отношения времени срабатывания ИО в первой и второй точках характеристики при коэффициентах  $B$  последующей и предыдущей итерации и коэффициенте  $C$  предыдущей итерации.

I.7. Рассчитать коэффициент  $C_2$  второго приближения в зависимости от влияния корректировки коэффициента  $B$  на изменение времени срабатывания ИО в основных точках характеристики:

$$C_2 = \frac{C_1}{t_{12}} \quad \text{или} \quad C_2 = \frac{C_1}{\frac{t_{22}}{t_{21}}} \quad (7)$$

Общий вид выражения для расчета  $C$ :

$$C_{n+1} = \frac{C_n}{\frac{t_{i(n+1)}}{t_{in}}} \quad , \quad (7I)$$

где  $i$  - номер по табл.I4 той точки характеристики, по которой производится корректировка коэффициента  $C$ .

Выбор точки (от близлежащей к той, по которой корректировался коэффициент  $B$ , до первой) для расчета коэффициента  $C$  определяется изменениями времени срабатывания в них после расчета коэффициента  $B$  следующей итерации и подбирается точка с отношением  $\frac{t_{i(n+1)}}{t_{in}}$  в ней, которое при расчете коэффициента  $C$  дает лучшее приближение времени срабатывания к табличным значениям.

I.8. Определить время срабатывания ИО ( $c$ ) во всех точках перегрузочной характеристики, заданных табл.I4:

$$t_{12} = \frac{C_2}{(I_{*1} - B_2)^2}, \quad t_{22} = \frac{C_2}{(I_{*2} - B_2)^2}, \dots; \quad t_{62} = \frac{C_2}{(I_{*6} - B_2)^2} \quad (8)$$

Общее выражение для расчета времени срабатывания, с

$$t_{in} = \frac{C_n}{(I_{*i} - B_n)^2} \quad (8I)$$

I.9. Определить отклонения расчетных значений времени срабатывания ИО (%) от заданных в табл.14:

$$\frac{(t_{12} - t_i^r) \cdot 100}{t_i^r}; \quad \frac{(t_{22} - t_2^r) \cdot 100}{t_2^r}; \dots; \quad \frac{(t_{62} - t_6^r) \cdot 100}{t_6^r} \quad (9)$$

Общий вид выражения для расчета отклонений расчетного времени срабатывания от табличного, %

$$\frac{(t_{in} - t_i^r) \cdot 100}{t_i^r} \quad (9^I)$$

I.10. Если время срабатывания ИО, рассчитанное в соответствии с выражениями (8), (8<sup>I</sup>) не превышает допустимого времени работы генератора при всех заданных значениях кратности входного тока и составляют не менее  $0,85 t_i^r$  при кратностях входного тока более I,3 до I,5 (БЭИ103) или до 2,0 (БЭИ102) и - не менее  $0,7 t_i^r$  при минимальных значениях кратности входного тока от I,1 до I,2, то расчет заканчивается.

Последующие итерации при отклонениях времени срабатывания выше указанных выполняются в соответствии с выражениями (4<sup>I</sup>), (5<sup>I</sup>), (6<sup>I</sup>), (7<sup>I</sup>), (8<sup>-</sup>), (9<sup>I</sup>).

I.II. Пример расчета коэффициентов В и С характеристики блока защиты БЭИ102 по перегрузочной характеристике генератора ТВВ-1000-4.

I.II.I. Задана перегрузочная характеристика обмотки ротора генератора

	I	2	3	4
Номер точки перегрузочной характеристики генератора				
Кратность входного тока БЭПС2 по отношению к номинальному току генератора, отн.ед.	2,0	1,5	1,2	1,1
Допустимое время работы генератора при перегрузке, с	15	45	180	500
Время срабатывания ИО, принятное для расчета коэффициентов В и С характеристики блока защиты, с	13,5	40,5	162	450

### I.II.2. Расчет коэффициентов В и С первого приближения

$$B_1 = \frac{1,5 - 2,0}{1 - \sqrt{\frac{13,5}{40,5}}} = 0,816,$$

$$C_1 = 13,5 (2,0 - 0,816)^2 = 18,9.$$

### I.II.3. Расчет времени срабатывания ИО в 3 и 4 точках характеристики при коэффициентах В и С первого приближения

$$t_{31} = \frac{18,9}{(1,2 - 0,816)^2} = 128,6 \text{ с},$$

$$t_{41} = \frac{18,9}{(1,1 - 0,816)^2} = 233,3 \text{ с}.$$

### I.II.4. Отклонения времени срабатывания ИО, рассчитанного в п. I.II.3, от значений, принятых для расчета

$$\frac{t_3'}{t_{31}} = \frac{162,0}{128,6} = 1,259; \quad \frac{t_4'}{t_{41}} = \frac{450}{233,3} = 1,929.$$

I.II.5. Расчет коэффициента  $B_2$  второго приближения по отклонению  $t_{cp}$  в третьей точке характеристики

$$B_2 = 0,816 + (1,2 - 0,816) \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1,259}} \right) = 0,857.$$

I.II.6. Определение изменения времени срабатывания в первой и второй точках характеристики при коэффициенте  $B_2$  второго приближения и коэффициенте  $C_1$  первого приближения:

$$\frac{t_{12}}{t_{11}} = \frac{(2,0 - 0,816)^2}{(2,0 - 0,857)^2} = 1,075;$$

$$\frac{t_{22}}{t_{21}} = \frac{(1,5 - 0,816)^2}{(1,5 - 0,857)^2} = 1,13.$$

I.II.7. Расчет коэффициента  $C_2$  второго приближения по отклонению  $t_{cp}$  в первой точке характеристики

$$C_2 = \frac{18,9}{1,075} = 17,6.$$

I.II.8. Расчет времени срабатывания в заданных точках характеристики при коэффициентах  $B_2$  и  $C_2$  второго приближения:

$$t_{12} = \frac{17,6}{(2,0 - 0,857)^2} = 13,5 \text{ с};$$

$$t_{22} = \frac{17,6}{(1,5 - 0,857)^2} = 42,6 \text{ с};$$

$$t_{32} = \frac{17,6}{(1,2 - 0,857)^2} = 149,6 \text{ с};$$

$$t_{42} = \frac{17,6}{(1,1 - 0,857)^2} = 298,3 \text{ с.}$$

I.II.9. Расчет коэффициента  $B_3$  третьего приближения по отклонению  $t_{cp}$  в третьей точке характеристики

$$B_3 = 0,857 + (1,2 - 0,857) \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{\frac{162}{149,6}}} \right) = 0,87.$$

I.II.10. Определение изменения времени срабатывания в первых и вторых точках характеристики после корректировки  $B_2$ :

$$\frac{t_{13}}{t_{12}} = \frac{(2,0 - 0,857)^2}{(2,0 - 0,87)^2} = 1,023;$$

$$\frac{t_{23}}{t_{22}} = \frac{(1,5 - 0,857)^2}{(1,5 - 0,87)^2} = 1,04.$$

I.II.11. Расчет коэффициента  $C_3$  третьего приближения по отклонению  $t_{cp}$  в первой точке характеристики

- 101 -

$$C_3 = \frac{17,6}{1,023} = 17,2.$$

I.II.I2. Расчет времени срабатывания в заданных точках характеристики при коэффициентах  $B_3$  и  $C_3$  третьего приближения:

$$t_{13} = \frac{17,2}{(2,0 - 0,87)^2} = 13,5 \text{ с}; \quad t_{23} = \frac{17,2}{(1,5 - 0,87)^2} = \\ = 43,3 \text{ с};$$

$$t_{33} = \frac{17,2}{(1,2 - 0,87)^2} = 157,8 \text{ с}; \quad t_{43} = \frac{17,2}{(1,1 - 0,87)^2} = \\ = 325,1 \text{ с.}$$

I.II.I3. Расчет коэффициента  $B_4$  четвертого приближения по отклонению  $t_{cp}$  в четвертой точке характеристике

$$B_4 = 0,87 + (1,1 - 0,87) \left( 1 - \sqrt{\frac{1}{\frac{450}{325,1}}} \right) = 0,90.$$

I.II.I4. Расчет  $C_4$

$$C_4 = \frac{17,2}{(1,5 - 0,87)^2} = 15,6.$$

I.II.15. Расчет времени срабатывания в заданных точках характеристики при коэффициентах  $B_4$  и  $C_4$  четвертого приближения:

$$t_{14} = \frac{15,6}{(2,0 - 0,9)^2} = 12,9 \text{ с};$$

$$t_{24} = \frac{15,6}{(1,5 - 0,9)^2} = 43,3 \text{ с};$$

$$t_{34} = \frac{15,6}{(1,2 - 0,9)^2} = 173,3 \text{ с};$$

$$t_{44} = \frac{15,6}{(1,1 - 0,9)^2} = 390,0 \text{ с.}$$

I.II.16. Отклонения значений времени срабатывания ИО, рассчитанных по коэффициентам  $B_4$  и  $C_4$  четвертого приближения, от допустимого времени работы генератора при перегрузке:

$$\Delta t_1 = \frac{(12,9 - 15,0) \cdot 100}{15,0} = -14\%;$$

$$\Delta t_2 = \frac{(43,3 - 45,0) \cdot 100}{45,0} = -3,8\%;$$

$$\Delta t_3 = \frac{(173,3 - 180,0) \cdot 100}{180} = -3,7\%;$$

$$\Delta t_4 = \frac{(390,0 - 450,0) \cdot 100}{450,0} = -13,3\%.$$

I.II.17. Расчет коэффициентов закончен, так как полученное время срабатывания ИО не превышают допустимого времени работы генератора при перегрузках при заданных кратностях входного тока и не меньше 85% их значений при тех же кратностях  $I_{\beta x}$

I.II.18. Выбор установочных коэффициентов  $K_{ycr}$  и  $N_{ycr}$  по расчетным коэффициентам В и С

$$(KN)_{расч} = \frac{5C}{(2 - B)^2} = \frac{5 \cdot 15,6}{(2,0 - 0,9)^2} = 64,5 > 60,$$

поэтому  $K = 8$ ;

$$N = \frac{64,5}{8} = 8,06.$$

Принимаем  $N_{ycr} = 8$ .

Ожидаемое время срабатывания ИО при установке коэффициентов  $B_4 = 0,9$  и  $(KN)_{ycr} = 64$ :

$$t_1 = \frac{64 (2 - 0,9)^2}{5 (2 - 0,9)^2} = \frac{64}{5} = 12,8 \text{ с}, (\text{с} = \frac{64(2-0,9)^2}{5});$$

$$t_2 = \frac{64 (2 - 0,9)^2}{5 (1,5 - 0,9)^2} = \frac{15,5}{(1,5-0,9)^2} = 43,0 \text{ с};$$

$$t_3 = \frac{64 (2 - 0,9)^2}{5 (1,2 - 0,9)^2} = \frac{15,5}{(1,2-0,9)^2} = 172,2 \text{ с};$$

$$t_4 = \frac{64 (2 - 0,9)^2}{5 (I, I - 0,9)^2} = \frac{15,5}{(I, I - 0,9)^2} = 387,5 \text{ с.}$$

На рис. I.8 представлена расчетная характеристика интегрального органа блока защиты БЭП102.

Ниже в таблице приведен пример установок уставок на блоке защиты БЭП102.

2. Расчет коэффициентов В и С характеристики блока защиты по заданной заводом-изготовителем перегрузочной характеристике генератора методом наименьших квадратов по программе для ПЭВМ, разработанной в ОРГРЭС.

2.1. Расчет коэффициентов В и С проводится для уравнения


$$T_l = \frac{C}{(I_l - B)^2}$$

2.2. Используя метод наименьших квадратов, определяются такие коэффициенты В и С, которые минимизируют функцию суммы квадратов разностей заданного и расчетного времен срабатывания защиты при соответствующих кратностях входного тока блока защиты

$$F = \sum_l^n \left( T_l - \frac{C}{(I_l - B)^2} \right)^2 \Rightarrow \text{минимум},$$

где  $T_l$  - значение времени срабатывания защиты при соответствующих кратностях входного тока блока защиты по заданной перегрузочной характеристике генератора, с,  
 $I_l$  - кратность входного тока по отношению к номинальному, отн.ед.

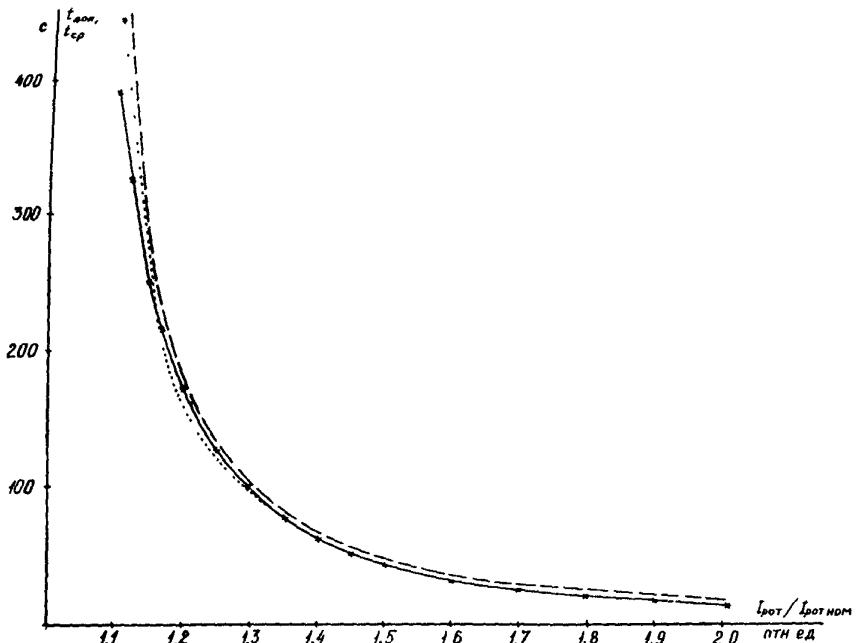2.3. Функция  $F (C, B)$  имеет минимум в точке, где ее частные производные равны нулю



- 105 -

Рис. 18. Расчетная характеристика интегрального органа блока защиты Б31102:  
 - - - - - перегрузочная характеристика обмотки ротора генератора ТВВ-1000-4; . . . . .  
 характеристика  $t_{cp} = f(I_{\text{rot}})$ , принятая для расчета коэффициентов В и С; ——————  
 расчетная характеристика ИО блока защиты Б31102

Пример установок уставок на блоке защиты БЭИ102

Заданные уставки	$I_{\text{сигн}}$ отн.ед.	$t_{\text{сигн}}$ с	$I_{\text{пуск}}$ отн.ед.	$t_{\text{поступ}}$ с (независимая часть уставки)	B=0,9, C=15,6		$t_{\text{ожл}}$ с
					$K_{\text{уст}}$	$N_{\text{уст}}$	
	I,I	5	I,15	2	8	8	I200
Положение накладок, переключателей при заданных уставках	Блок Д135I 0,1 (SB3)- шток переключателя откат; 0,05 (SB1)+ 0,2 (SB5)- штоки переключателей утоплены	Блок В0133 1,6 (SB4)+ 3,2 (SB5)- штоки переключателей откаты*; 0,2 (SB1)+ 0,4 (SB2)+ 0,8 (SB3)+ 6,4 (SB6)- штоки переключателей утоплены	Блок Д135I 0,05 (SB2)+ 0,1 (SB4)- штоки переключателей откаты*; 0,2 (SB6)- шток переключателя утоплен	Блок В0133 0,2 (SB7)+ 1,6 (SB10)- штоки переключателей откаты*; 0,4 (SB8)+ 0,8 (SB9)+ 3,2 (SB11)+ 6,4 (SB12)- штоки переключателей утоплены	Блок В1123 Перемычка XN1 замкнута в положении I-4	Блок В1123 Перемычка XN1 замкнута в положении I-4	Блок В1123 Перемычка XN5 замкнута в положении I-5

\***П р и м е ч а н и е .** Уставки выдержек времени учитывают наличие постоянной составляющей, равной 0,2 с; уставки по токам срабатывания учитывают наличие постоянной составляющей, равной I,0.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F(C, B)}{\partial C} = 0 ; \\ \frac{\partial F(C, B)}{\partial B} = 0 . \end{array} \right.$$

То есть минимизация функции  $F(C, B)$  эквивалентна решению приведенной системы уравнений.

2.4. Так как система уравнений из частных производных функции  $F$  нелинейная, то определение коэффициентов  $B$  и  $C$  проводится итерационным методом.

При этом на решение этой системы уравнений накладываются еще два условия, определяющие допустимое отклонение  $\alpha_i^+$  расчетного времени срабатывания от заданного для соответствующих значений кратностей входного тока в заданном диапазоне.

$$\alpha_i^+ > \frac{\left| T_i - \frac{C}{(I_i - B)^2} \right|}{| T_i |}, \quad \alpha_i^- > \frac{\left| T_i - \frac{C}{(I_i + B)^2} \right|}{| T_i |},$$

где  $\alpha_i^+$  и  $\alpha_i^-$  определяют допустимое отклонение  $T_i^{расч}$  от  $T_i^{табл}$  для каждого  $I_i$  в заданном диапазоне кратностей входного тока.

2.5. Определение коэффициентов  $B$  и  $C$  с учетом условий п.2.4 является задачей условной оптимизации, которая в данном случае решается сеточным методом.

2.6. В связи с тем, что коэффициенты  $B$  и  $C$  могут принимать значения из диапазонов  $(0,5-1,0)$  и  $(10-60)$  соответственно, нахождение коэффициентов ведется в дискретной области, в которой

$$B_{i+1} - B_i = H_B ; \quad C_{i+1} - C_i = H_C ,$$

где  $H_B = 0,01$  – принятые допустимые погрешности коэффициентов  $B$ ,  $C$ ,  $H_C = 0,1$ .

2.7. Продолжительность расчета коэффициентов  $B$  и  $C$  характеристики блока защиты на ПЭВМ класса IBM PC AT не более 2 мин.

#### Приложение II

#### ВЫБОР УСТАВОК БЛОКА ИНТЕГРАЛЬНО-ЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ В БЛОКЕ ЗАЩИТЫ БЭ1101 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАВКИ ПО ПОСТОЯННОЙ А И В БЛОКАХ ЗАЩИТ БЭ1102 И БЭ1103 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В И С

##### I. Блок защиты БЭ1101

Уставка по постоянной А определяется произведением двух коэффициентов К и N. Каждому исполнению по диапазону изменения постоянной А соответствует определенное значение коэффициента К.

Коэффициент К устанавливается в блоке преобразователя входных сигналов перемычками XN1 – XN4, положениям которых присвоены цифровые значения, определяющие значения коэффициента К.

Для: А = (5-10) с ( $XN1 + XN4$ ) – разомкнуты, при этом К = 1;  
А = (10-20) с ( $XN1, XN3$ ) – замкнуты, ( $XN2, XN4$ ) – разомкнуты, при этом К = 2;

А = (20-40) с ( $XN1 + XN4$ ) – замкнуты, при этом К = 4.

Коэффициент N устанавливается в блоке интегрально-зависимой выдержки времени с помощью переключателей S81 – S84, которым присвоены следующие цифровые значения: S81-1, S82-2, S83-4, S84 – 8.

Уставка по коэффициенту  $N$  определяется из выражения А/К и принимается ближайшее значение из ряда 1 ... 15.

Устанавливается рассчитанный коэффициент  $N$  как сумма цифр, присвоенных переключателям, находящимся во включенном состоянии, т.е. шток переключателя - утоплен, контакт переключателя - замкнут. При этом перемычка  $XN1$  должна устанавливаться в положение I-2.

Отклонение произведения установочных коэффициентов ( $KN$ )<sub>уст</sub> от значения постоянной А не должно превышать минимальной дискретной ступени изменения А, которая составляет 12% максимальной уставки по А используемой модификации блока защиты.

## 2. Блоки защиты БЭИ102, БЭИ103

Интегрально-зависимая от входного тока выдержка времени данных блоков защит зависит от расчетных коэффициентов В и С.

Коэффициент В может принимать при плавной регулировке значения от 0,8 до 1,0 и устанавливается резистором R36 в блоке преобразователя входных сигналов при настройке характеристики нелинейного преобразователя.

Коэффициент С может принимать значения при дискретной установке от 3 до 50 и устанавливается в блоке интегрально-зависимой выдержки времени с помощью разных положений перемычки  $XN1$  (коэффициент К) и переключателей SB1 - SB4 (коэффициент  $N$ ).

Коэффициент К при соответствующих положениях перемычки  $XN1$  может принимать следующие значения:

$K = 2$  при  $XN1_{1-2}$  ( $XN1$  замкнута в положении I-2);

$K = 4$  при  $XN1_{1-3}$ ;

$K = 8$  при  $XN1_{1-4}$ ;

$K = 16$  при  $XN1_{1-5}$ .

Переключателям SB1 - SB4 присвоены цифровые значения 1, 2, 4, 8 соответственно. Коэффициент  $N$  определяется суммой этих цифровых значений тех переключателей, штоки которых находятся в утопленном положении, и может принимать значения от 1 до 15.

Для установки в интегральном органе расчетного коэффициента С требуется выбрать установочные коэффициенты К и Н.

Порядок определения значений этих коэффициентов следующий:

а) определить расчетное значение произведения коэффициентов  $(KN)_{расч}$  по рассчитанным коэффициентам В и С в соответствии выражениями для:

$$БЭИ02 - (KN)_{расч} = \frac{5C}{(2-B)^2},$$

$$БЭИ03 - (KN)_{расч} = \frac{2,9C}{(1,5-B)^2}$$

б) принять установочный коэффициент  $K_{уст}$ , исходя из рассчитанного значения произведения  $(KN)_{расч}$  при:

$$(KN)_{расч} \leq 30 - K_{уст} = 2,$$

$$30 < (KN)_{расч} \leq 60 - K_{уст} = 4;$$

$$60 < (KN)_{расч} \leq 120 - K_{уст} = 8;$$

$$(KN)_{расч} \geq 120 - K_{уст} = 16;$$

в) рассчитать коэффициент Н по формуле:

$$N = \frac{(KN)_{расч}}{K_{уст}}$$

и принять в качестве установочного ближайшее меньшее значение из чисел натурального ряда 1 ..... 15;

г) рассчитать произведение установочных коэффициентов  $(KN)_{уст}$  и сравнить его с расчетным. Отклонение  $(KN)_{уст}$  от  $(KN)_{расч}$  должно быть минимально возможным;

д) при превышении расчетного произведения  $(KN)_{расч}$  максимально возможного произведения установочных коэффициентов, равного 240, следует в качестве  $K_{уст}$  и  $N_{уст}$  принимать:  $K_{уст} = 16$ ,  $N_{уст} = 15$ .

- III -

Таким образом расчетный коэффициент С будет установлен с требуемым дискретным приближением.

Плавная подстройка (до 10%) коэффициента С производится резистором R 37 в блоке преобразователя входных сигналов.

Пример. Расчетные коэффициенты В и С блока защиты БЭП103 равны: В = 0,92; С = 17,6. Рассчитать установочные коэффициенты  $K_{ycr}$  и  $N_{ycr}$ .

$$(KN)_{расч} = \frac{2,9 \cdot 17,6}{(1,5 - 0,92)^2} = \frac{51,04}{0,3364} = 151,72.$$

Принимаем  $K_{ycr} = 16$ ;

$$N = \frac{151,72}{16} = 9,48.$$

Принимаем  $N_{ycr} = 9$ ;

$$(KN)_{ycr} = 16 \cdot 9 = 144.$$

Отклонение от расчетного значения составляет

$$\frac{(KN)_{расч} - (KN)_{ycr}}{(KN)_{расч}} = \frac{151,72 - 144}{151,72} \cdot 100 = 5,08\%.$$

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Общая часть .....	3
2. Требования безопасности .....	5
3. Проверка блоков защит при новом включении .....	5
3.1. Подготовительные работы .....	5
3.2. Внешний и внутренний осмотры .....	6
3.3. Проверка изоляции .....	6
3.4. Настройка и проверка электрических характеристик .....	26
4. Проверка блоков защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 рабочим током .....	44
4.1 Проверка блоков защит при проведении опыта трехфазного короткого замыкания блока генератор-трансформатор .....	44
4.2. Тест-проверка .....	45
5. Виды, периодичность и объем технического обслуживания .....	46
Приложение I. Основные технические данные блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 .....	52
Приложение 2. Перечень типоисполнений функциональных блоков, используемых в блоках защит БЭИ101, БЭИ102 и БЭИ103 .....	56
Приложение 3. Назначение переключающих устройств в блоках защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	57
Приложение 4. Краткое описание структурных схем и принципа действия блоков защит от перегрузок БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103 .....	65
Приложение 5. Перечень приборов и устройств, необходимых для наладки и технического обслуживания блоков защит БЭИ101, БЭИ102, БЭИ103	70
Приложение 6. Протокол проверки при новом включении блока защиты БЭИ101 .....	72
Приложение 7. Протокол проверки при новом включении блока защиты БЭИ102 .....	79
Приложение 8. Протокол проверки при новом включении блока защиты БЭИ103 .....	85
Приложение 9. Расчет коэффициентов В и С характеристики блока защиты по перегрузочной характеристике генератора для блоков защит БЭИ102, БЭИ103 .....	91
Приложение 10. Выбор уставок блока интегрально-зависимой выдержки времени в блоке защиты БЭИ101 в зависимости от уставки по постоянной А и в блоках защит БЭИ102 и БЭИ103 в зависимости от расчетных коэффициентов В и С .....	108